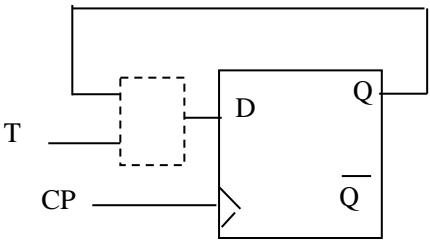


本科试题（五）

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. A_3, A_2, A_1, A_0 是四位二进制码，若电路采用奇校验，则校验位 C 的逻辑表达式是_____。
 A. $A_3 \oplus A_2 \oplus A_1 \oplus A_0 \oplus 1$ B. $A_3 \oplus A_2 \oplus A_1 \oplus A_0$
 C. $A_3 \oplus A_2 \oplus A_1 \oplus A_0 \oplus 0$ D. $A_3 + A_2 + A_1 + A_0$
2. 要使 3:8 线译码器 (74LS138) 能正常工作，使能控制端 $G_1, \overline{G}_{2A}, \overline{G}_{2B}$ 的电平信号应是_____。
 A. 001 B. 011 C. 100 D. 111
3. 最小项 $\overline{A}BCD$ 的逻辑相邻项是_____。
 A. $ABCD$ B. $\overline{A}BCD$ C. $\overline{A}BC\overline{D}$ D. $\overline{A}BC\overline{D}$
4. 设 $F = AB + \overline{C}\overline{D}$ ，则它的非函数是_____。
 A. $\overline{F} = \overline{A+B} \cdot \overline{\overline{C}+\overline{D}}$ B. $\overline{F} = (\overline{A+B}) \cdot (C+D)$
 C. $\overline{F} = (A+B) \cdot (\overline{C}+\overline{D})$ D. $\overline{F} = \overline{AB} + \overline{\overline{C}\overline{D}}$
5. 下列各函数相等，其中无冒险现象的逻辑函数是_____。
 A. $F = AC + \overline{B}\overline{C} + CD$ B. $F = CD + \overline{B}\overline{C} + AC\overline{D}$
 C. $F = AC + \overline{B}\overline{C} + CD + BD + AB$ D. $F = AC + CD + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + BD$
6. 为实现将 D 触发器转换为 T 触发器，图 1 所示电路的虚线框内应是_____。
 a) 或非门
 b) 与非门
 c) 异或门
 d) 同或门


7. 用计数器产生 110010 序列，至少需要_____个触发器。
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 8
8. 从编程功能讲， E^2 PROM 的与阵列_____, 或阵列_____。
 A. 固定，可编程 B. 可编程，固定
 C. 可编程，可编程 D. 固定，固定
9. 在图 2 所示电路中，不能完成 $Q^{n+1} = Q^n$ 逻辑功能的电路是_____。

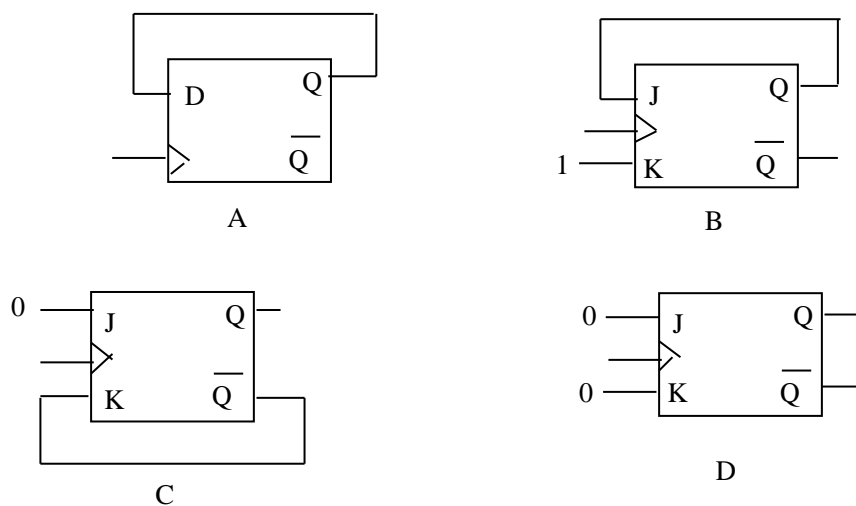


图 2

10. 图 3 所示计数器的模值为_____。

- A. 4 B. 8 C. 10 D. 16

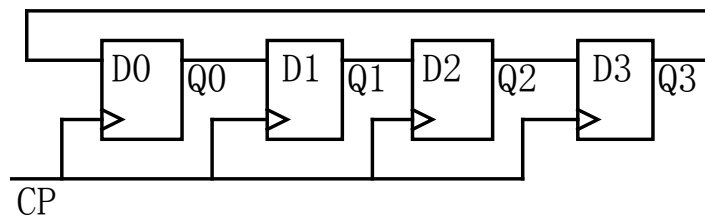


图 3

二、简答题（每小题 5 分，共 10 分）

1. 时序逻辑设计的一般步骤是什么？

2. 图 4 所示电路的功能是什么？。

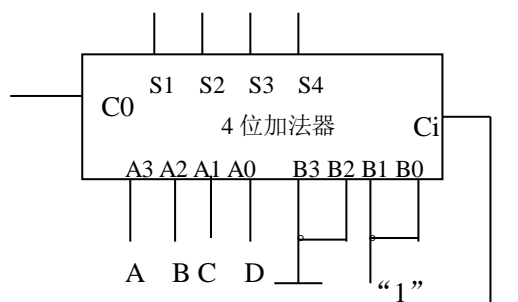


图 4

三、综合题（10 分）

(1) 简化下面函数表达式

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0,3,6,9) + \sum \Phi(10,11,12,13,14,15)$$

(2) 用与非门画出简化表达式的逻辑电路图(设输入既有原变量又有反变量)。

(3) 用 VHDL 语言写出实现该函数的源代码。

四、硬件描述语言设计（15 分）

有一时序状态机如图 5 所示，请用 ISP 器件设计该时序状态机电路，写出 ABEL—HDL 语言设计源文件。

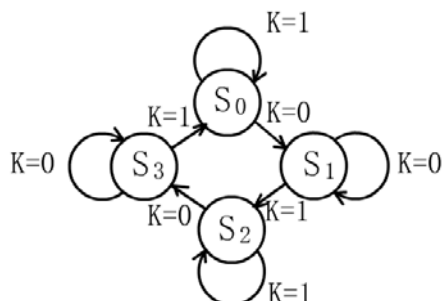


图 5

五、时序电路分析（15 分）

D 触发器组成的同步时序电路如图 6 所示，写出 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 表达式、电路状态图，并说明此电路的逻辑功能。

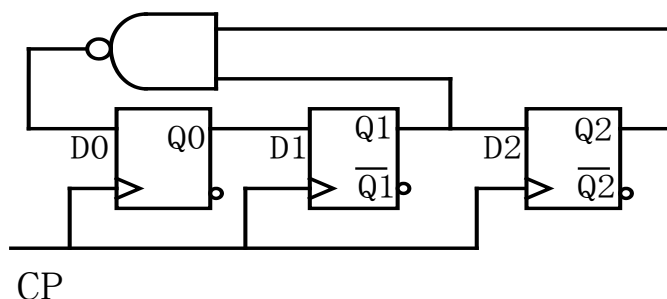


图 6

六、组合逻辑设计(15 分)

设计一个逻辑电路用于监视交通信号灯工作状态的。每一组信号灯由红 R、黄 Y、绿 G 三盏灯组成。正常工作情况下，任何时候必有一盏灯点亮，而且只允许有一盏灯点亮。而当出现其他五种点亮状态时，电路发生故障，发出报警信号。

七、控制器设计（15 分）

一数字系统，它能对两个 8 位二进制数进行比较。其操作过程如下：先将两个 8 位二进制数存入寄存器 A 和 B，然后进行比较，最后将大数移入寄存器 A 中。要求：

- (1) 画出此系统数据通路图。
- (2) 构造 ASM 流程图。
- (3) 设计实现 ASM 流程图的计数器型控制器，设状态发生变化在 T_1 节拍，打入寄存器操作发生在 T_2 节拍，写出控制信号表达式及控制器激励方程表达式，画出控制器逻辑电路图。

[关闭](#)