

## 本科试题（六）

### 一、 选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1、函数  $F(ABCD)=\sum m(0,2,8,10,13,15)$ ，它的最简与或表达式  $F=$ \_\_\_\_\_。

A.  $F = \overline{A}\overline{B}\overline{D} + ABD + \overline{A}\overline{B}D$

B.  $F = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}D$

C.  $F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}D + \overline{A}\overline{B}$

D.  $F = ABD + \overline{B}\overline{D}$

2、在下列电路中，不是组合逻辑电路的是\_\_\_\_\_。

A. 编码器

B. 锁存器

C. 全加器

D. 门电路

3、八路数据分配器，其数据输入端有\_\_\_\_\_个。


A. 1

B. 2


C. 3

D. 8

 4、电路如图 1 所示，其中完成  $Q^{n+1} = \overline{Q^n} + A$  电路是\_\_\_\_\_。



(a)

 

(b)

图 1

5、采用四位比较器（74LS85）对两个四位数进行比较时，先比较\_\_\_\_\_位。

A. 最低

B. 最高

C. 次低

D. 次高

6、用  $n$  个触发器构成计数器，可得到的最大计数模为\_\_\_\_\_。

A.  $n$

B.  $2n$

C.  $2^n$

D.  $2^{n-1}$

7、FPLA 器件的与门阵列\_\_\_\_\_，或门阵列\_\_\_\_\_。

A. 不可编程，不可编程

B. 不可编程，可编程

C. 可编程，不可编程

D. 可编程，可编程

8、使用  $2K \times 8$  的 EEPROM 芯片，构成  $4096 \times 32$  的存储器，共需要\_\_\_\_\_片 EEPROM 芯片。

- A. 4                      B. 8                      C. 16                      D. 2048

9、ispLSI 器件中的缩写 GLB 是指\_\_\_\_\_。


- A. 巨块                      B. 通用逻辑块  
C. 全局布线区              D. 输出布线区

10、构成数字系统必不可少的逻辑执行部件为\_\_\_\_\_。

- A. 控制器                      B. 计数器  
C. 基本子系统              D. 逻辑门

## 二、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1、八路数据选择器电路如图 2 所示，该电路实现的逻辑函数最小项表达式是什么？

 

2、某时序电路的状态转移真值表如右表，该电路是模几计数器？电路是否能够自启动？

PS			NS			Z
Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0

3、分析由 FPLA 组成的电路如图 3，写出 F<sub>1</sub> 和 F<sub>2</sub> 的表达式。

 


图 3

4、简述算法流程定义及作用。

### 三、应用题（每小题 10 分，共 60 分）

1、设计一个将 8421BCD 码转换成余 3 码的电路，用与非门实现。

- (1) 列出真值表；
- (2) 卡诺图化简；
- (3) 写出表达式；
- (4) 画出由与非门实现的逻辑图。

2、分析图 4 所示同步计数电路。

- (1) 写出激励方程和状态方程；
- (2) 做出状态转移表和状态转移图；
- (3) 计数器是几进制计数器？能否自启动？
- (4) 画出在时钟作用下各触发器输出波形。

 


图 4

3、画出 1011 序列检测器的状态转移图。（序列不重叠）

- (1) 确定该状态转移图是什么型的时序逻辑描述？
- (2) 列出状态转移真值表；
- (3) 若采用“计数器法”需要几个 D 触发器；

4、用 JK 触发器设计同步五进制递减计数器。状态转换图 5 如下。

- (1) 写出状态转移表
- (2) 写出激励方程、状态方程
- (3) 画出逻辑图


 


图 5

5、用 VHDL 设计一个七进制计数器。设时钟输入为 CLK，复位输入为 CR，进位输出为 CAO。写出完整设计源程序。

6、将图 6 所示的状态图：

- ① 转换为 ASM 图；
- ② 并根据 ASM 图设计多路选择器型控制器。

 

[关闭](#)

图 6