

本科试题（一）

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分。）

1. $F = A \oplus B \oplus C$ ，A、B、C 取何值时， $F=1$ （ ）。

A.011 B.100 C.101 D.000

2. 下列三个数对应的十进制数最大的是（ ）。

A. $(30)_8$ B. $(10110)_2$ C. $(00101000)_{8421}$ D.27

3. 图 1 所示电路中描述错误的是（ ）。

A. 状态变化发生在 CP 脉冲下降沿 B. $Q^{n+1} = Q^n$

C. $Q^{n+1} = \bar{Q}^n$ D. CP 脉冲下降沿输出状态翻转

 


图 1

4. 二进制加法器自身（ ）。

A. 只能做二进制数加运算 B. 只能做 8421BCD 码加运算

C. A 和 B 均可 D. 只能做补码加法运算

5. 用方程式表示时序电路的逻辑功能，需（ ）。

A. 一个方程 B. 二个方程 C. 三个方程 D. 四个方程

6. 五个 D 触发器构成的扭环计数器，计数器的模是（ ）。

A. 10 B. 2^5 C. 5 D. .25

7. 八路数据选择器如图 2 所示，该电路所实现的逻辑函数是（ ）。

A. $F = \sum_m(6,8,13,14)$ B. $F = \sum_m(6,8,9,13)$

C. $F = \sum_m(6,7,8,9,13,14)$ D. $F = \sum_m(0,1,2,5)$

 


图 2

8. 判断以下三组 VHDL 语言描述中（ ）意义相同。

A. $z \leq \text{not } X \text{ and not } Y$; 和 $z \leq \text{not } (X \text{ or } Y)$;

B. $z \leq \text{not } (X \text{ or } Y)$; 和 $z \leq \text{not } X \text{ or not } Y$;

C. $z \leq \text{not } X \text{ and } Y$; 和 $z \leq \text{not } (X \text{ and } Y)$;

D. $z \leq \text{not } X \text{ and not } Y$; 和 $z \leq \text{not } (X \text{ and } Y)$;

9. 多路选择器构成的数据总线是（ ）。


A. 双向的 B. 单向的 C. A 和 B 都对 D.多路的

10. 断电之后，能够将存储内容保存下来的存储器是（ ）。

A. 只读存储器 ROM； B. 随机存取存储器 RAM； C. 动态存取存储器 DRAM D.SDRAM

二、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

 - 1、化简 $F = AC + \overline{A}BC + \overline{B}C + ABC$ （5 分）
- 2、分析如图 3 所示的逻辑电路图，写出输出逻辑函数表达式。（5 分）。




- 3、画出 01011 序列检测器的状态转移图，X 为序列输入，Z 为检测输出。（序列不重叠）（5 分）

三、综合分析题（15 分）

四位二进制同步计数器 74LS163 与 3:8 译码器 74LS138 的连接电路如图 4。

- 回答如下问题：
- 1.描述 74LS138 工作过程；
 - 2.描述 74LS163 的清零功能；
 - 3.图 4 构成模几计数器？
 - 4.画出图 4 计数器状态变化图；
 - 5.图 4 采用了中规模集成计数器构成任意进制计数器的什么方法？（复位法、预置法）

74LS163 功能表												
输入									输出			
\overline{Cr}	\overline{LD}	P	T	cp	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
L	×	×	×	↑	×	×	×	×	L	L	L	L
H	L	×	×	↑	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀
H	H	H	H	↑	×	×	×	×	计 数			

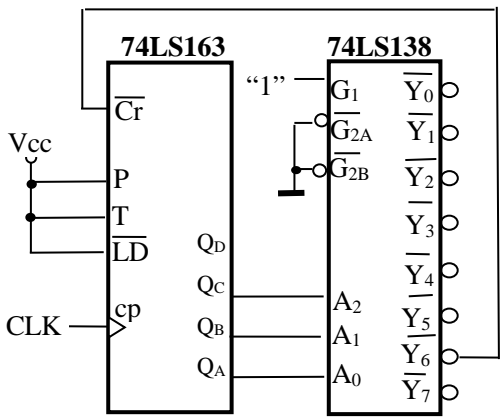

四、组合电路设计（10 分）

旅客列车分为特快 A，直快 B 和慢车 C，它们的优先顺序为：特快、直快、慢车。在同一时间内，只能有一趟列车从车站开出，即只能给出一个开车信号。设计满足上述要求的开车信号控制电路。

1. 定义输入和输出逻辑变量；
2. 列出真值表；
3. 根据卡诺图写出输出最简“与或”表达式；
4. 用适当门电路设计该电路。

五、时序电路设计（15 分）

设计一个计数器，在 CLK 脉冲作用下 $Q_3Q_2Q_1$ 及输出 Z 的波形如图 5 所示。

1. 确定边沿触发的形式；
2. 画状态转移图；
3. 写状态转移表；
4. 写状态方程、激励方程（D 触发器）、输出方程；
5. 画出电路图。

 


图 5

六、硬件描述语言设计（15 分）

用 VHDL 语言设计一个如图 6 所示六段显示的驱动译码器。它是为了显示图 6 所示的六个符号中的一个，实线表示亮，虚线表示不亮（图中 e 是垂直线，f 是水平线）。设计的器件有三个输入 A、B、C 及六个输出 a、b、c、d、e、f。图中表示的三位数是输入码，即译码器接收三位码，使适当的段亮。每一段的驱动电位是高电平。

写出完整的设计源程序。

 


图 6

七、分析题（10 分）

某数字系统的结构如图 7 所示。

1. 列出全部控制信号；
2. A、B、C 为何种器件？
3. 门 1、2、3、4 为何种门？
4. 描述 $A+B \rightarrow C$ 的工作过程及控制信号的顺序；
5. 画出 $A+B \rightarrow C$ 的 ASM 图。

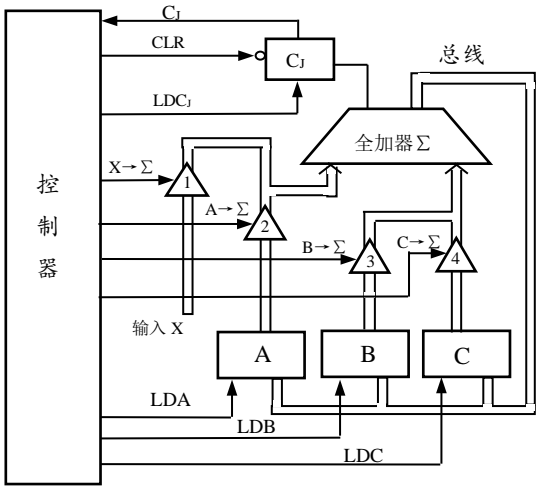


图 7

[关闭](#)