

概述.....	3
第一章CZ-CIU-USB实验系统介绍.....	4
概述.....	4
第二章 CZ-CIU-USB实验系统硬件环境.....	5
2.1 USB模块介绍 .....	5
2.1.1 USB模块结构 .....	5
2.1.2 USB模块功能 .....	5
2.1.3 USB模块的对外接口 .....	5
2.1.4 USB模块跳线说明 .....	5
2.1.5 USB模块的安装 .....	6
2.2 CZ-CIU实验系统结构及主要电路.....	11
2.2.3 用户扩展实验区 .....	16
2.2.4 实验台跳线开关 .....	16
2.2.5 20芯双排插座、26芯双排插座 .....	16
2.2.5 直流稳压电源 .....	16
2.2.6 CZ-CIU实验系统开关及跳线说明 .....	17
第三章 环境安装及使用说明 .....	18
3.1 HQFC集成开发环境安装 .....	18
3.2 HQFC集成开发环境的使用说明 .....	20
3.2 HQFC集成开发环境下VC程序的使用说明 .....	31
第四章 基本实验 .....	37
实验一 I/O地址译码.....	37
实验二 简单并行接口 .....	39
实验三 可编程并行接口8255 .....	41
实验四 七段数码管 .....	42
实验五 键盘显示控制实验 .....	44
实验六 竞赛抢答器 .....	46
实验七 交通灯控制实验 .....	48
实验八 可编程定时器 / 计数器（8254） .....	50
实验九 继电器控制 .....	51
实验十 存储器读写实验 .....	53
实验十一 DMA传送.....	55
实验十二 扩展DMA控制器8237 .....	58
实验十三 中断 .....	60
实验十四 扩展中断控制器8259 .....	63
实验十五 可编程并行接口8255方式1 .....	64

实验十六	串行通讯8251 .....	66
实验十七	数/模转换器 .....	68
实验十八	模/数转换器0809 .....	70
实验十九	步进电机控制实验 .....	73
实验二十	直流电机转速控制实验 .....	75
实验二十一	双色点阵发光二极管显示实验 .....	77
实验二十二	128X64字符图形液晶显示实验 .....	82
实验二十三	集成电路测试 .....	83
实验二十四	电子琴 .....	85

# 概述

**微**机原理与接口技术和**单**片机与接口是高等院校理工科类各专业的一门重要的计算机技术基础课程。随着计算机软硬件的不断升级换代和微机技术的广泛应用，微型计算机教学内容也随之更新，这就对相应的教学实验设备提出了新的要求。为此我公司总结过去十几年设计生产微机接口和单片机与接口等实验装置的经验，综合各学校讲课及实验老师的意见之后推出《CZ-CIU教学实验系统》新产品。该仪器适应能力更强，配置更灵活。该实验系统可以配接不同的核心板，成为不同的实验接口系统。

## 一、CZ-CIU教学实验系统主要特点：

- ★ 根据学校不同的需求，可以配USB接口、各类单片机等核心板。构成不同的接口实验系统。
- ★ 实验台结构采用了综合实验和扩展实验模块相结合的方式，既保证基本实验结构紧凑，实验方便又有扩展实验灵活的特点。
- ★ 实验接线采用8芯排线和单根自锁紧导线相结合的方式，插线方便灵活。
- ★ 接口实验增加了实用性、趣味性的项目，使用汇编语言和C语言编写实验的程序。
- ★ 实验系统基本实验包括：8255并行接口实验模块；8254可编程定时器/计数器实验模块（书中部分图片说明标识为8254）；8251串行异步通信实验模块；8259中断控制器实验模块；AD0809模数转换实验模块；DA0832数模转换实验模块；RAM6264存储器实验模块；8237DAM控制器实验模块等。
- ★ 扩展实验模块包括：8279键盘显示控制器实验模块；LCD字符图形液晶显示模块；红外收发实验模块；无线收发实验模块；16X16LED点阵显示模块；红外、压力、温度、湿度传感器实验模块；16650串行异步通信、简单I/O扩展实验模块；FPGA实验模块等。（陆续增加中）
- ★ 核心控制板包括：51系列单片机模块；USB微机接口模块；80386微机接口模块；C8051单片机等。（陆续增加中）
- ★ 微机接口集成开发环境，支持WIN2000、WINXP等操作系统。可以方便的对程序进行编辑、编译、链接和调试，可以查看实验原理图，实验接线，实验程序进实验演示。可以增加和删除自定义实验项目。
- ★ 实验程序可以使用宏汇编和C语言，集成实验开发软件可以自动识别汇编语言还是C语言源程序，可以对汇编程序和C语言程序进行调试。
- ★ 实验台有二个扩展接口，非常方便用户进行扩展块实验和扩展实验开发与设计。扩展接口采用20芯和26芯排线连接，接插非常方便。

# 第一章CZ-CIU-USB实验系统介绍

## 概述

在各种计算机外围接口不断推陈出新的今天，USB接口已经成为个人计算机最重要的接口方式之一，USB接口设备的应用也以惊人的速度发展，几乎新型的PC都100%支持USB技术。了解和掌握USB的应用及开发是计算机类、电子类、物理类本科生、大专生的新课题。

CZ-CIU-USB微机接口实验系统正是在这种背景下推出的。该设备在CZ-CIU实验系统上配置了USB接口模块，直接与主机(PC)的USB接口连接，形成了一套完整的USB接口的微机接口实验系统。该系统适应当前高等院校所开设的《微机原理及其应用》和《微机接口技术》这两门课的实验，同时也提供了最新接口USB的实验，使学生在校学习期间不仅有机会接触常规接口，同时有机会接触新型的接口，为学生们今后从事微机开发应用打下基础。

### 1.2 CZ-CIU-USB实验系统构成及特点

该系统由一块USB总线接口模块、CZ-CIU实验系统及集成开发环境软件组成。USB总线接口模块通过USB总线电缆与PC机相连，模块直接插在CZ-CIU实验系统上。其主要特点如下：

1. USB总线接口使用ISP1581/1583 USB2.0高速接口芯片，完全符合USB2.0规范。提供了高速USB下的通信能力，即插即用。

2. 满足《微机原理与接口技术》课程教学实验要求。实验台接口集成电路包括：可编程定时器/计数器（8254）、可编程并行接口（8255）、数/模转换器（DAC0832）、模/数转换器（ADC0809）等。外围电路包括：逻辑电平开关、LED显示、七段数码管显示、8X8双色发光二极管点阵及驱动电路、直流电机步进电机及驱动电路、电机测速用光藕电路、继电器及驱动电路、喇叭及驱动电路、键盘显示控制电路等。

3. 在USB接口模块上扩展有DMA控制器8237，可以完成微机DMA传送以及USB的DMA传送等实验。

4. 开放式结构，模块化设计支持开放实验。实验台上除固定电路外还设有用户扩展实验区。插座引脚都有对应的“自锁紧”插孔，利用这些插孔可以搭试更多的自己设计的实验，方便的进行课程设计。

5. 功能强大的软件集成开发环境，支持Win2000;WinXP 等操作系统（不支持WIN98系统）。可以方便的对程序进行编辑、编译、链接和调试，可以查看实验原理图，实验接线，实验程序并进行实验演示。可以增加和删除实验项目。

6. 实验程序可以使8086汇编和C语言编程实验。可以对汇编程序和C语言程序进行调试(C语言调试系统需安装了VC软件,因版权不提供该软件)。

7. 系统还提供：字符、图形液晶显示实验模块；红外收发实验模块；无线通信实验模块；8279键盘显示实验模块等多种扩展实验模块。

8. 实验台自备电源，具有电源短路保护确保系统安全。

9. 使用USB接口与PC机相连，省却了打开主机箱安装接口卡的麻烦。

## 第二章 CZ-CIU-USB实验系统硬件环境

### 2.1 USB模块介绍

#### 2.1.1 USB模块结构

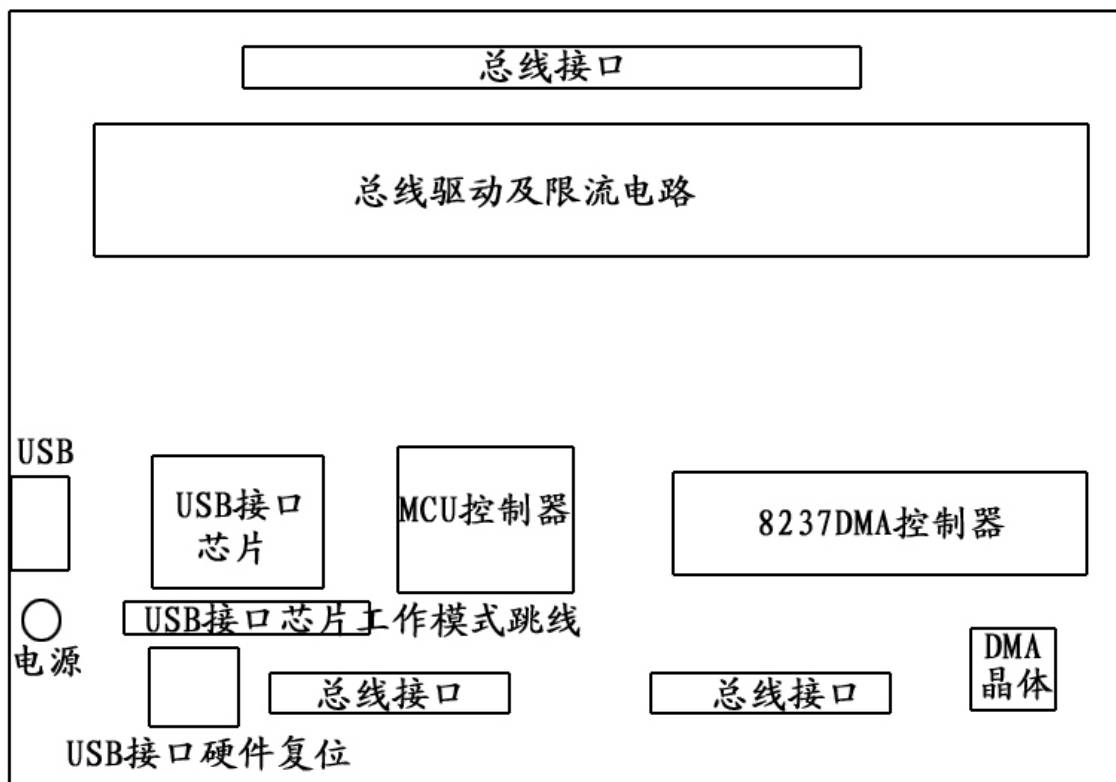


图2-1 USB模块结构图

#### 2.1.2 USB模块功能

1. 实验系统中的USB模块使用PHILIHPS的ISP1581/1583 USB2.0高速接口芯片，符合USB2.0接口规范，提供了高速USB下的通信能力。
2. 模块内扩展有DMA控制器8237，可以完成微机DMA传送和USB的DMA传送实验。
4. 该模块产生的仿ISA总线信号连到CZ-CIU实验系统上。

#### 2.1.3 USB模块的对外接口

1. 在该模块的右侧提供四个对外接口：
  - ①USB接口，连接到主机，实验时用于信息和数据的通信。
  - ②清零按钮（RESET），用于对USB接口模块内部电路的初始化。
2. 在模块的上下两侧提供三个对外接口：
  - ①50芯接口，为实验台提供仿ISA总线信号。信号安排与CZ-CIU实验系统上50芯信号插座信号一一对应。
  - ②两个20芯接口，连接到CZ-CIU实验系统上所需电源与信号。

#### 2.1.4 USB模块跳线说明

在USB模块内，用一部分跳线选择ISP1581/1583和其它芯片的工作模式，跳线的连接说明

如下：

跳线管脚：

1	2	3
---	---	---

（电路板正向面向自己）

JP1: MODE1 ISP1581/1583 ALE/A0 功能选择。

2—3短接 低电平 选择ALE功能（地址锁存使能）

1—2短接 高电平 选择A0功能（地址数据指示）

（USB模块出厂时选择2—3短接）

JP2: M0/DA1 选择ISP1581/1583在通用处理器模式下的读写功能。

2—3短接 低电平 选择Motorola 类型的微处理器

1—2短接 高电平 选择8051 类型的微处理器

（USB模块出厂时选择1—2短接）

JP3: BUS/DA0 选择ISP1581/1583 总线模式

2—3短接 低电平 选择断开总线模式，AD[7:0]多路复用

1—2短接 高电平 选择通用处理器模式，AD[7:0]8位地址线

（USB模块出厂时选择2—3短接）

JP4: ISP1581/1583 片选信号选择

1—2短接 ISP1581/1583 片选信号由MCU 产生

2—3短接 ISP1581/1583 片选信号由地址译码产生

（USB模块出厂时选择2—3短接）

JP7: DMA控制器时钟选择

2—3短接 选择振荡器产生时钟(4MHZ时钟)

1—2短接 选择由MCU 产生时钟

（USB模块出厂时选择2—3短接）

## 2.1.5 USB模块的安装

安装步骤如下：

1. 关上实验台电源。

2. 将USB模块插入CZ-CIU实验系统核心区接口上。（注意方向）。

3. USB电缆的一端接模块的USB口，另一端接主机USB口。

4. 打开实验台电源。

5. 系统将自行检测到模块的接入，选择用户光盘上的USB驱动程序完成驱动的安装。

安装驱动过程如下：

USB电缆接入主机，连接USB模块并加载电源后，系统将自行检测到模块的接入，第一次安装时，会提示用户发现新硬件并要求安装设备驱动：



图2-2 系统发现新硬件

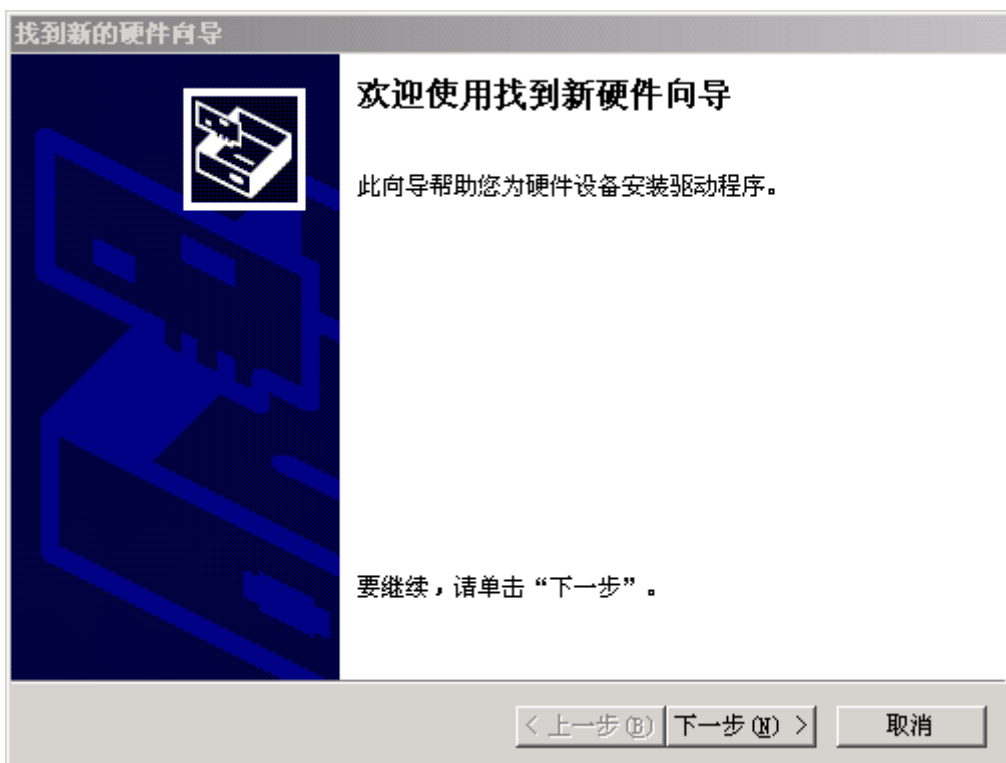


图2-3 提示找到新硬件

找到新硬件，需为此硬件指定设备驱动程序：



图2-4 提示按装驱动

选择驱动所在位置：(CD-ROM中driver目录下或指定驱动所在位置)



图2-5 指定驱动所在位置

浏览驱动所在位置并选定驱动安装信息文件TPCA.inf:

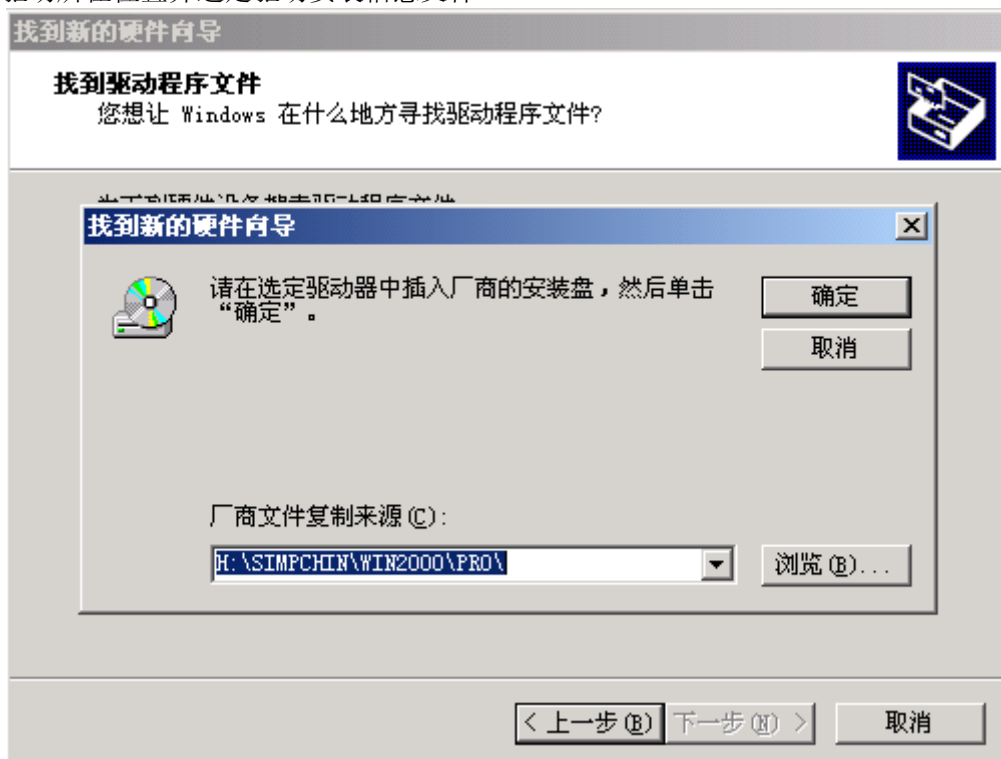




图2-6 浏览并找到驱动

选定TPCA. inf安装信息文件，并打开：

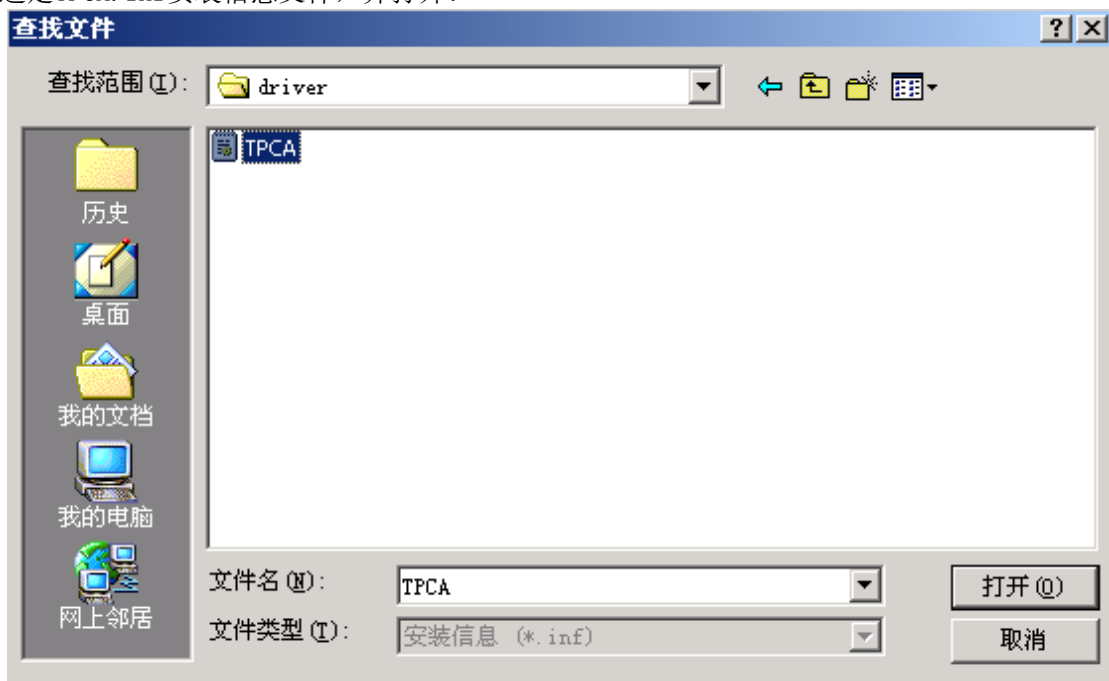


图2-7 找到驱动并选定

点击下一步，系统将自动为CZ-CIU设备安装其驱动：

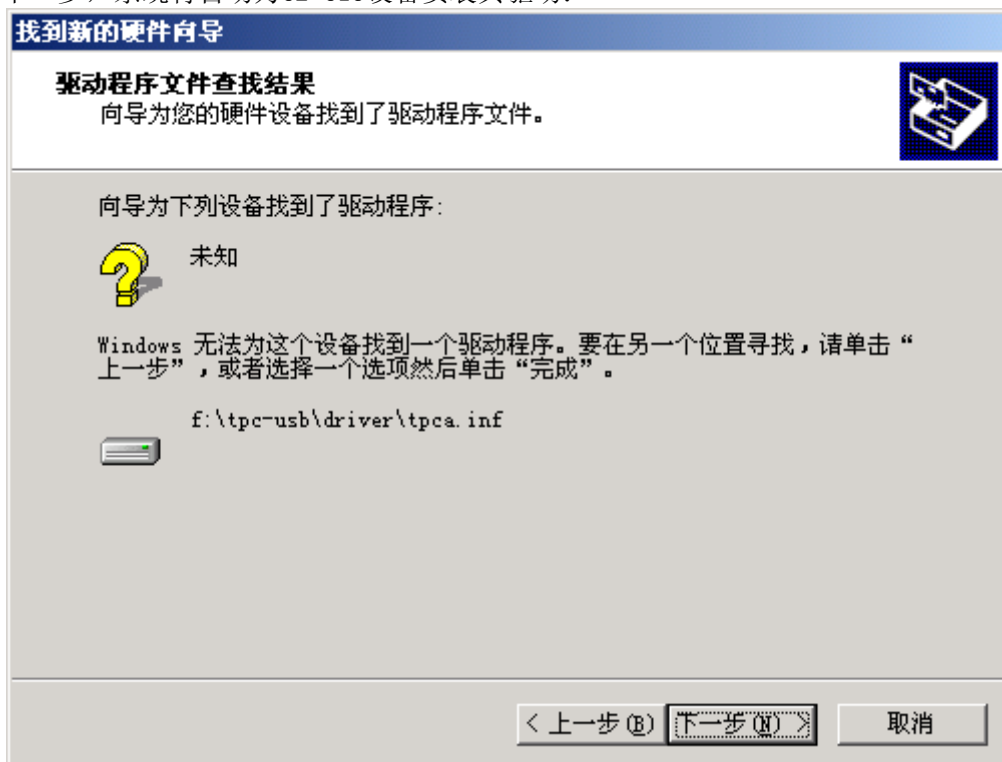


图2-8 安装驱动

驱动安装完毕：

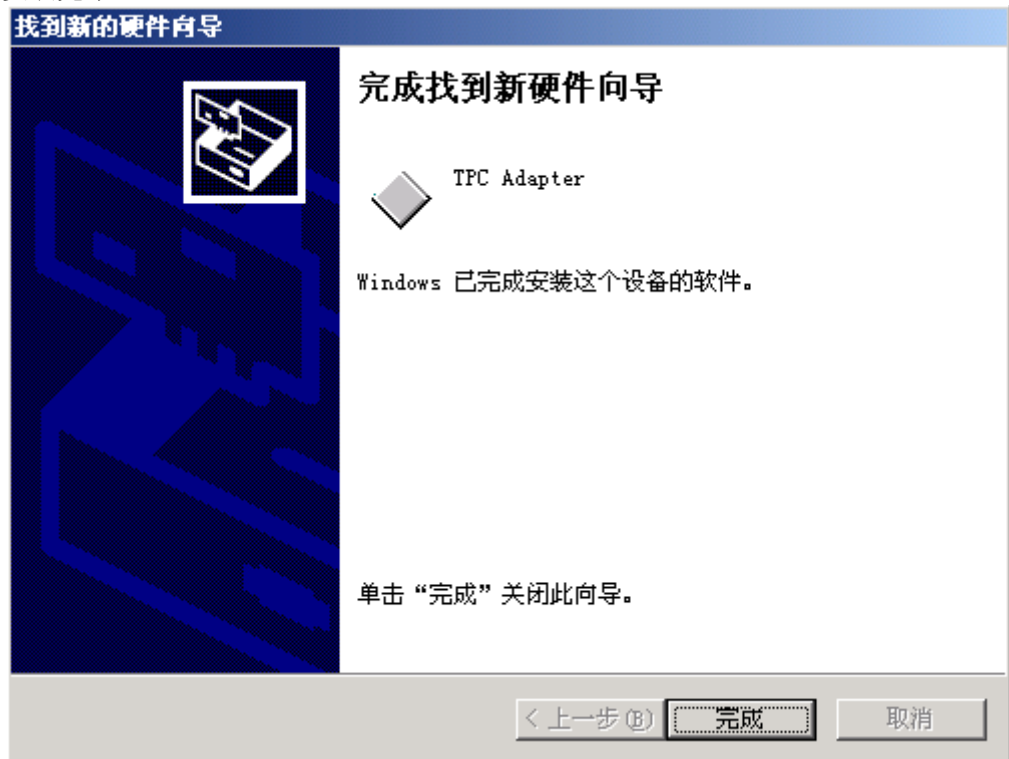


图2-9 完成安装

设备安装检测：

右键单击“我的电脑”，选择“属性”，选择硬件选项中的“设备管理器”，即可在通用串行总线控制器中找到已安装的TPC Adapter设备。至此安装完毕。

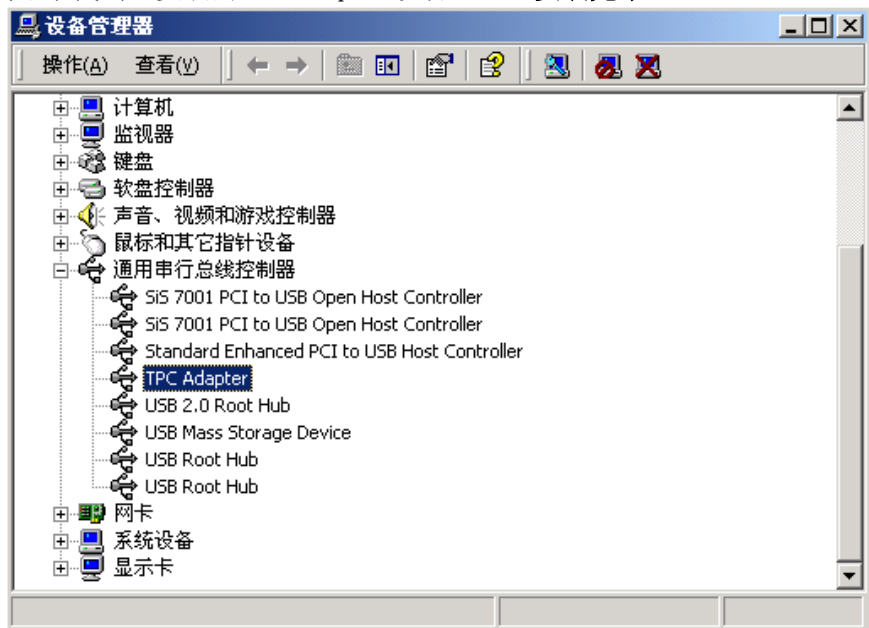


图2-10 查看安装

## 2.2 CZ-CIU实验系统结构及主要电路

### 2.2.1 CZ-CIU实验系统结构图

如图2-14

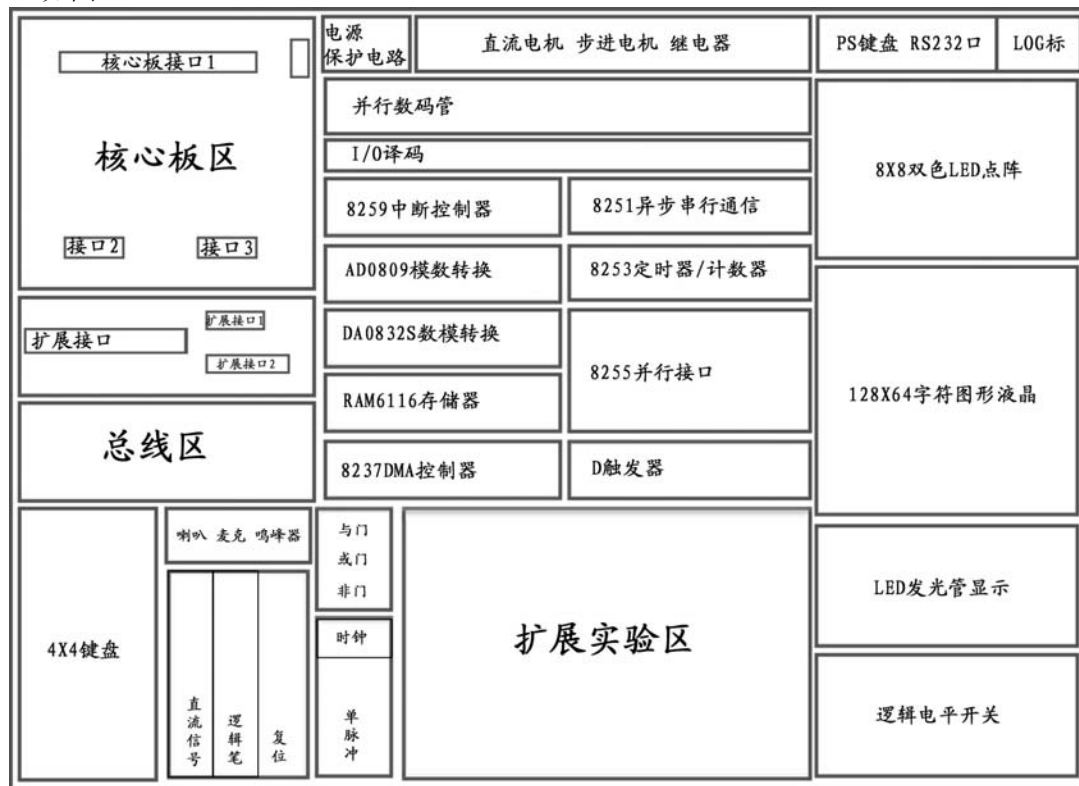


图2-14

### 2.2.2 实验台上包括的主要电路：

#### 1、50芯总线信号插座及总线信号插孔

1	+5V	11	E245	21	A7	31	A1	41	ALE
2	D7	12	IOR	22	A6	32	GND	42	T/C
3	D6	13	IOW	23	A5	33	A0	43	A16
4	D5	14	AEN	24	+12V	34	GND	44	A17
5	D4	15	DACK	25	A4	35	MEMW	45	A15
6	D3	16	DRQ1	26	GND	36	MEMR	46	A14
7	D2	17	IRQ	27	A3	37	CLK	47	A13
8	D1	18	+5V	28	-12V	38	RST	48	A12
9	D0	19	A9	29	A2	39	A19	49	A10
10	+5V	20	A8	30	GND	40	A18	50	A11

50芯总线信号插座在实验台左上方，总线插座信号安排如上表。各总线信号采用“自锁紧”插孔和8芯针方式在标有“总线”的区域引出，有数据线D0-D7、地址线A19-A0、I/O读写

信号IOR IOW、存储器读写信号 MEMR MEMW、中断请求 IRQ、DMA申请DRQ、DMA回答DACK、AEN等。

## 2、微机接口I/O地址译码电路

实验台上I/O地址选用280H—2BFH 64个，分8组输出：Y0—Y7，其地址分别为 280H—287H；288H—28FH；290H—297H；298H—29FH；2A0H—2A7H；2A8H—2AFH；2B0H—2B7H；2B8H—2BFH，8根输出线在实验台“I/O地址”处分别由自锁紧插孔引出。见图2-15

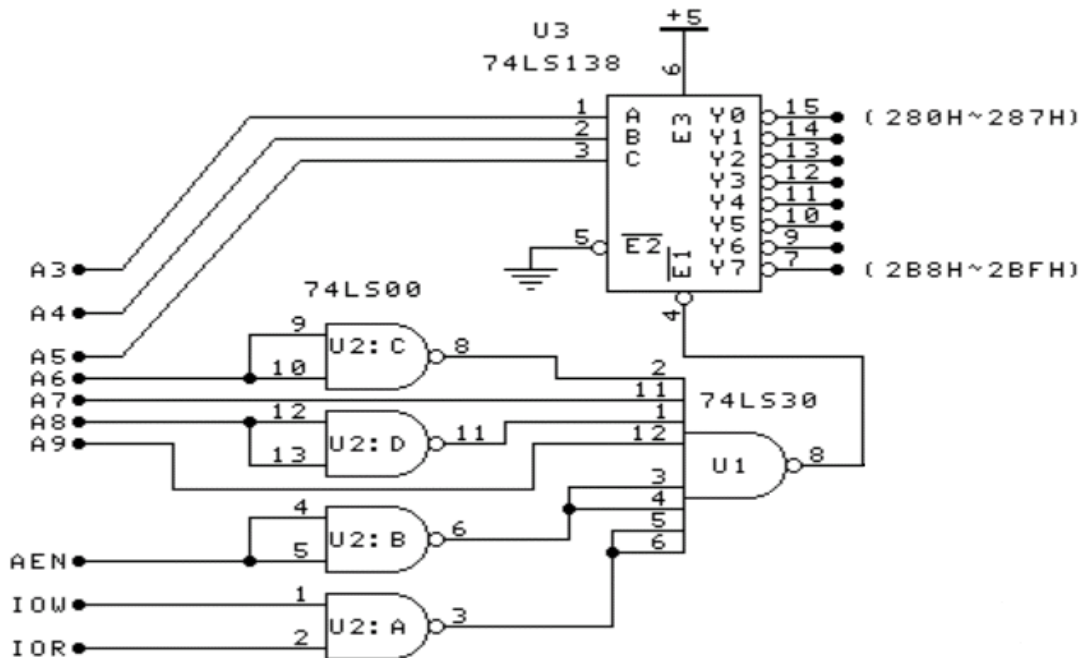


图2-15 I/O地址译码电路

## 3、时钟电路

如图2-16所示，输出1MHZ、2MHZ两种信号，供定时器/计数器、A/D转换器、串行接口实验使用。

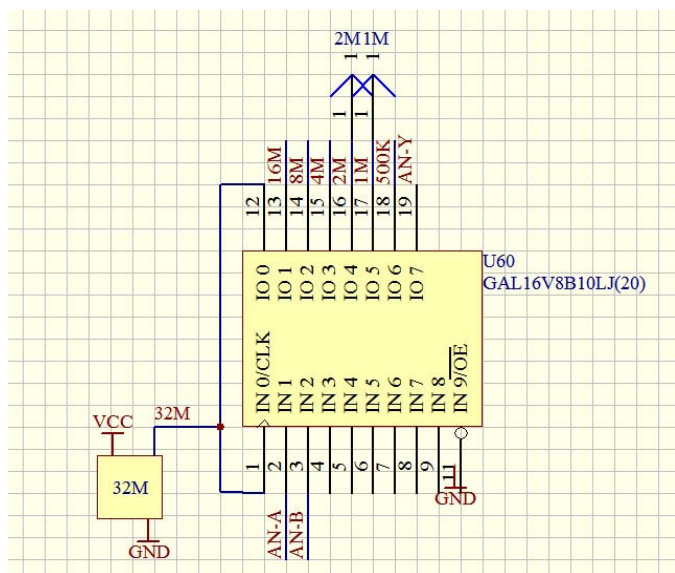


图2-16 时钟电路

#### 4、逻辑电平开关电路

如图2-17所示，实验台右方有8个开关K0-K7，开关拨到“1”位置时开关断开，输出高电平。拨到“0”位置时开关接通输出低电平。电路中串接了保护电阻，接口电路不直接同+5V、GND相连，有效的防止因误操作损坏集成电路现象。

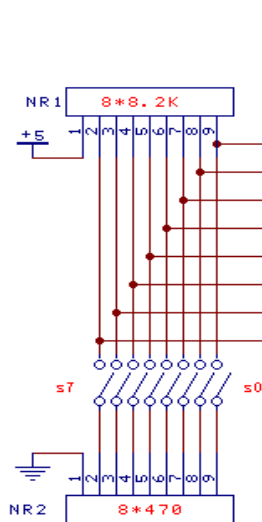


图2-17 逻辑电平开关电路

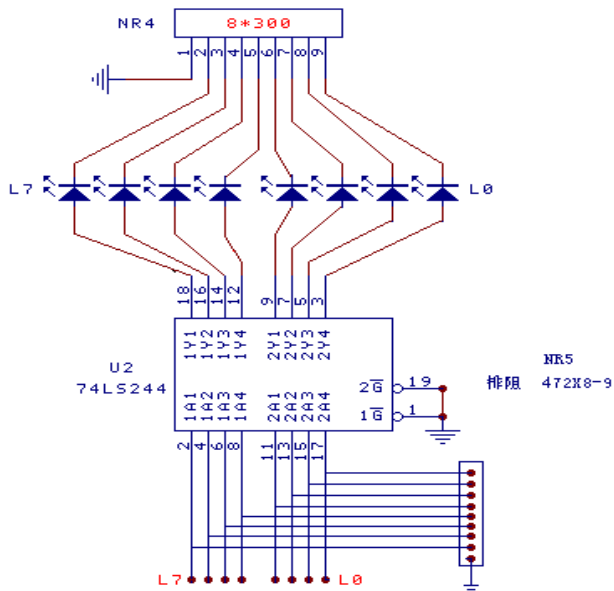


图2-18 发光二极管及驱动电路

#### 5、LED显示电路

如图2-18所示，实验台上设有8个发光二极管及相关驱动电路(输入端L7~L0)，当输入信号为“1”时发光，为“0”时灭。

#### 6、七段数码管显示电路

实验台设有4个共阴极数码管及驱动电路，电路图如图2-19（图中省去了S2、S3二位

数码管)。段码输入端：a、b、c、d、e、f、g、dp，位码输入端：S0、S1、S2、S3。

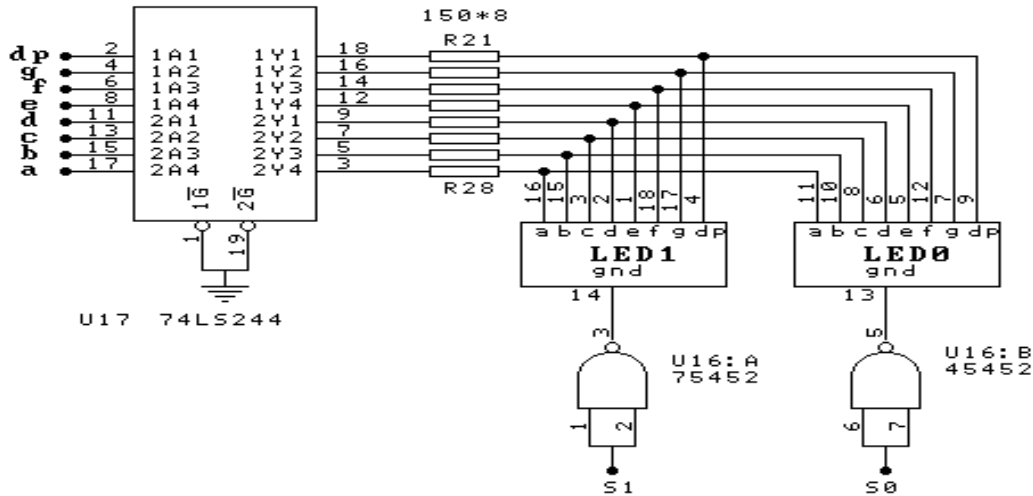


图2-19 数码管显示电路

7、单脉冲电路

如图2-20所示，采用RS触发器产生，实验者每按一次开关即可以从两个插座上分别输出一个正脉冲及负脉冲，供“中断”、“DMA”、“定时器/计数器”等实验使用。

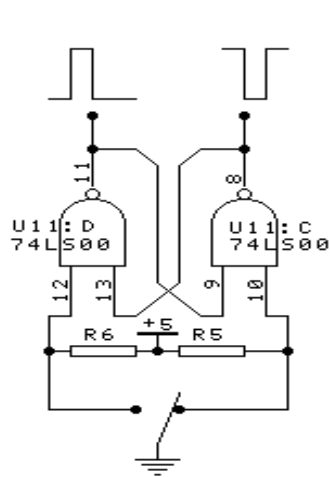


图2-20 单脉冲电路图

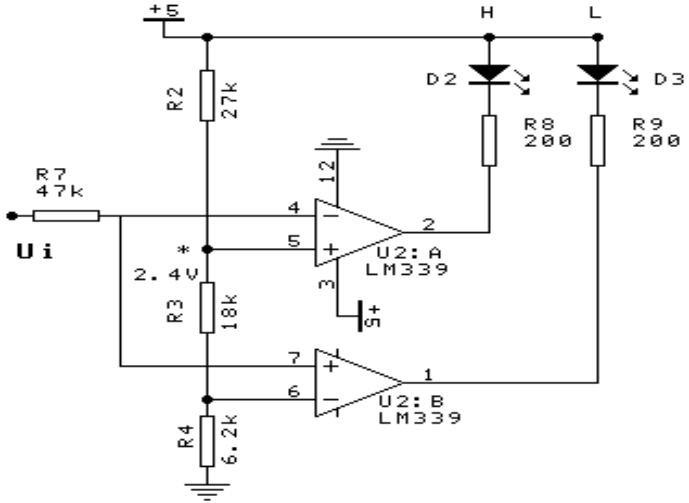


图2-21 逻辑笔电路

8、逻辑笔

如图2-21所示，当输入端Ui接高电平时红灯(H)亮，接低电平时绿灯(L)亮。有一脉冲时，黄灯亮一次，计数指示灯加1。可以测试TTL电平和CMOS电平。

9、继电器及驱动电路

图2-22为直流继电器及相应驱动电路，当其开关量输入端“Ik”输入数字量“1”时，继电器动作，常开触点闭合红色发光二极管点亮。输入“0”时继电器常开触点断开发光二极管灭。

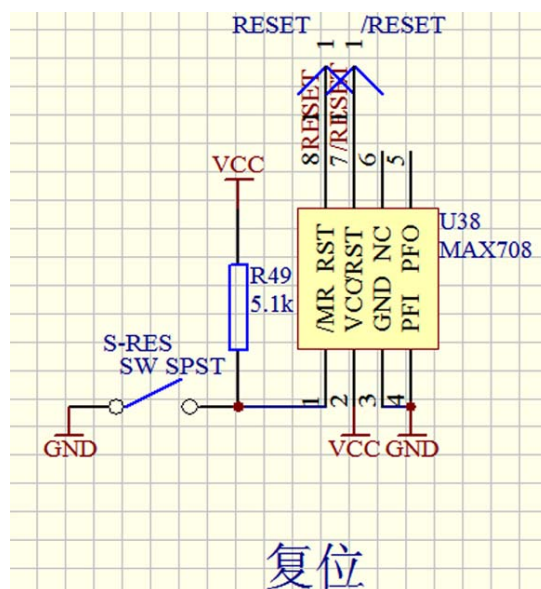
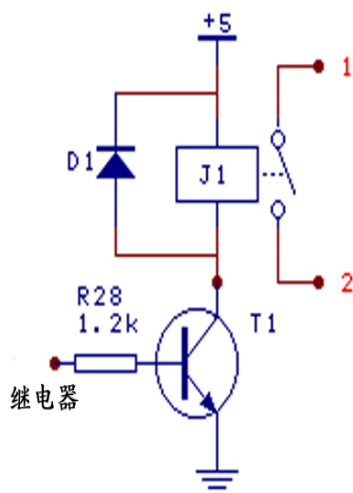


图2-22 继电器及驱动电路图

图2-23 复位电路

## 10、复位电路

图2-23为复位电路,实验台上有一复位电路,能在上电时,或按下复位开关RESET后,产生一个高电平和低电平两路信号供实验使用。

## 11、步进电机驱动电路

图2-24为步进电机的驱动电路，实验台上使用的步进电机驱动方式为二相励磁方式，BA、BB、BC、BD分别为四个线圈的驱动输入端，输入高电平时，相应线圈通电。

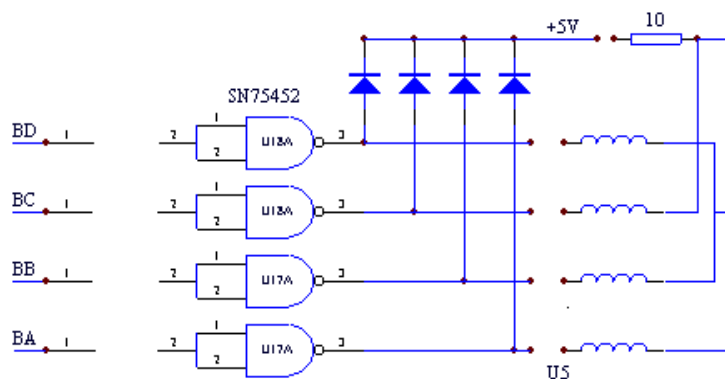


图2-24 步进电机驱动电路

## 12、接口集成电路

实验台上有微机原理及接口实验最常用接口电路芯片，包括：可编程定时器/计数器（8254）、可编程并行接口（8255）、数/模转换器（DAC0832）、模/数转换器（ADC0809）

串行异步通信（8251）、RAM存储器（6264）、中断控制器（8259）等，模块芯片与CPU相连的引线除去片选（CS）信号和每个实验模块特有信号外都已连好，与外围电路连接的关键引脚在芯片周围用“自锁紧”插座和8芯排线插针引出，供实验使用。

### 13、逻辑门电路

实验台上设有几个逻辑门电路。包括“与门”、“或门”、“非门”、“触发器”供实验时选择使用。

### 2.2.3 用户扩展实验区

实验台上设有通用数字集成电路插座，40芯活动插座以方便插拔器件。插座的每个引脚都用自锁紧插孔引出。实验指导书中所列出的部分实验（简单并行接口、集成电路测试等。这些电路也可选购为扩展实验模块）电路就是利用活动插座搭试的。扩展接口包括一个20芯的双排插座和一个26芯的双排插座，大板上基本信号都由该两个扩展接口插座引出，利用扩展接口可以进行其它的扩展模块实验。利用扩展插座及扩展接口可以进行数字电路实验，也可以设计开发新的接口实验或让学生做课程设计、毕业设计等项目。两个扩展接口信号安排见2.2.5介绍。

### 2.2.4 实验台跳线开关

为了方便实验，实验台上设有跳线开关，分以下几种：

3. +5V或+12V电源插针：为减轻+5V电源负载和各主要芯片的安全，及学生在学习中设置故障。在各主要实验电路附近都有相应的电源连接插针，当实验需要该部分电路时，用短路子短接插针即可接通电源。对用不到的电路可将短路片拔掉确保芯片安全。

### 2.2.5 20芯双排插座、26芯双排插座

实验台上有一个20芯双排插座JX1，用于外接附加的键盘显示实验板和其它用户开发的实验板。JX1各引脚信号安排如下：

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
GND	GND	1MHz	A1	A0	IOW	IOR	+5V	+5V	RESET
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
CS=2B0H	IRQ	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

26芯双排插座各引脚如下

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
-12V	GND	MEMW	DACK1	A3	A5	A7	A9	A11	8M	1M	CS=2B8H	+12V
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
+12V	+5V	MEMR	DRQ1	A2	A4	A6	A8	A10	32M	2M	/RESET	-12V

### 2.2.5 直流稳压电源

实验箱自备电源，安装在实验大板的下面，交流电源插座固定在实验箱的后测板上，交流电源开关在实验箱的右侧，交流电源开关自带指示灯，当开关打开时指示灯亮。在实验板右上角有一个直流电源开关，交流电源打开后再把直流开关拨到“开”的位置，直流+5V +12V -12V就加到实验电路上。

主要技术指标： 输入电压 AC 175—265V

输出电压/电流 +5V/2.5A +12V/0.5A -12V/0.5A



输出功率 25W

### 2.2.6 CZ-CIU实验系统开关及跳线说明

JCS1、JCS2：同时连接12时，选择其核心板方式为手动选择，即拨动核心控制板开关SW2选择是CZ-CIU实验系统大板上面的核心控制板还是大板下面的核心控制板（实验箱内）。同时连接23时，选择其核心板方式为自动优先极判断，即只要CZ-CIU实验系统大板上面核心区插入了核心控制板，就选择该核心板，自动断开大板下面（实验箱内）的核心板。

JCS3：选择逻辑笔测试输入信号是CMOS电平还是TTL电平。

JCS4：8X8LED点阵工作模式：

12短接时，工作于“非总线”模式。行信号、红色列信号、绿色列信号经过排线分别独立连接到LED点阵的行、红色列、绿色列上。

23短接时，工作于“总线”模式。行信号、红色列信号、绿色列信号经过LED总线D7~D0和选择信号分别写入行寄存器、红色列寄存器、绿色列寄存器上。

SW1： CZ-CIU实验系统直流电源开关，向上打开开关，向下关闭实验系统电源。

SW2： 大板上核心板工作方式手动选择时，选择是实验系统大板上面的核心板，还是大板下面（实验箱内）的核心板。


SW3： 128X64字符图形液晶工作模式是并行模式还是串行模式。详细见128\*64字符图形液晶资料说明。

## 第三章 环境安装及使用说明


(HQFC集成开发环境适用于微机接口系列教学实验系统)

### 3.1 HQFC集成开发环境安装

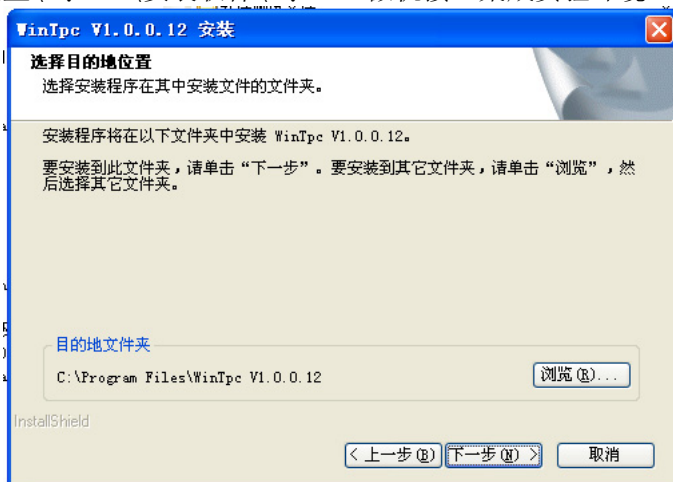1)、点击光盘\HQFC-A\安装软件\HQFC-A-微机接口集成实验环境.EXE。如下图




2)、选择软件安装路径后, 点击“下一步”。如下图

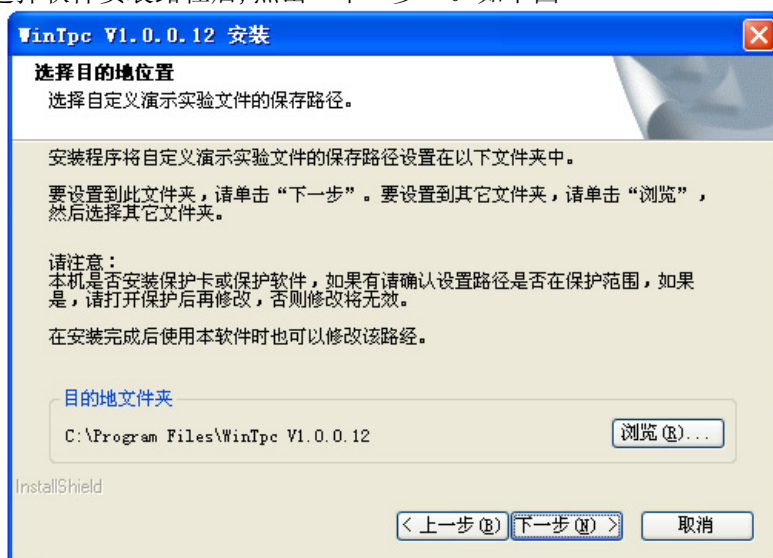


3)、选择自定义实验放置路径, 如果自定义实验项目, 需要修改或调整, 请确认PC机操作系统是否安装保护功能, 如果安装请将自定义实验路径设置在未保护区, 如果需要保护, 在每次修改或添加自定义实验项目时, 请打开操作系统的保护后再操作。


点击“下一步”。如下图

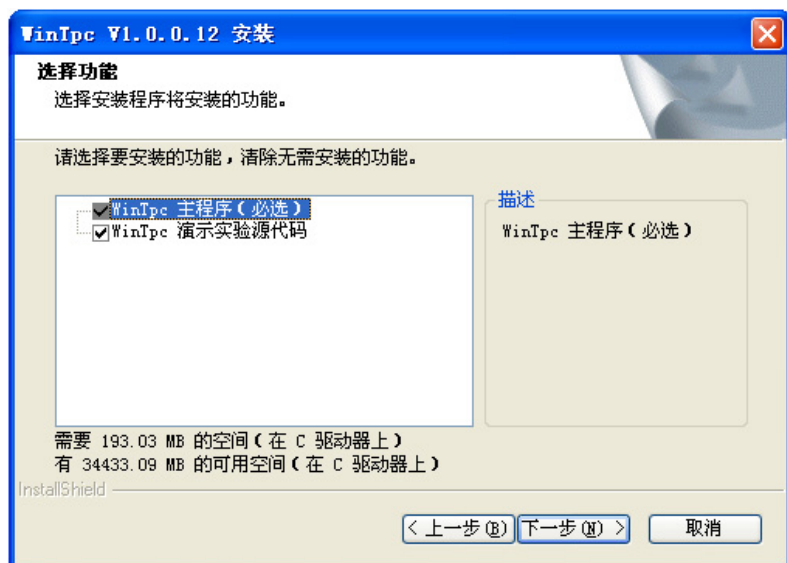


4)、选择需安装的功能后，点击“下一步”。如下图

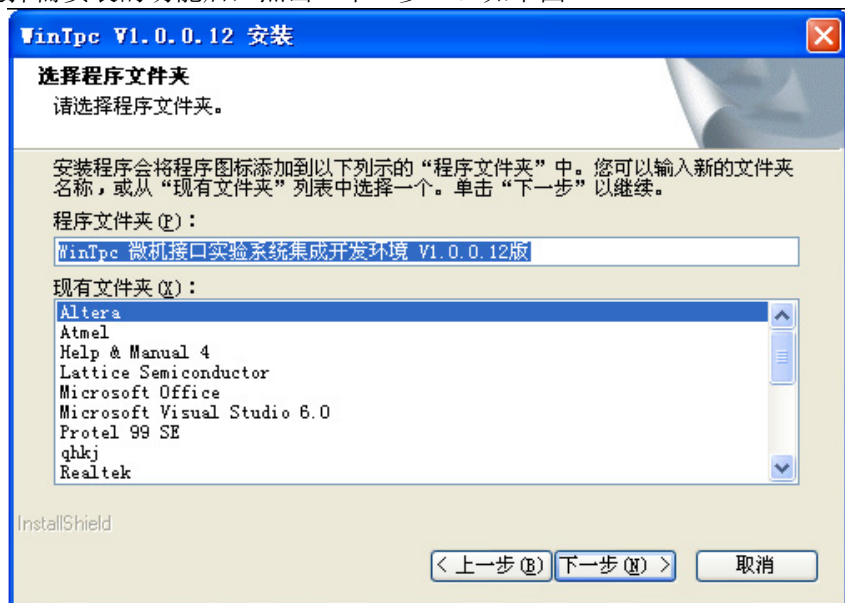

5)、点击“下一步”。如下图

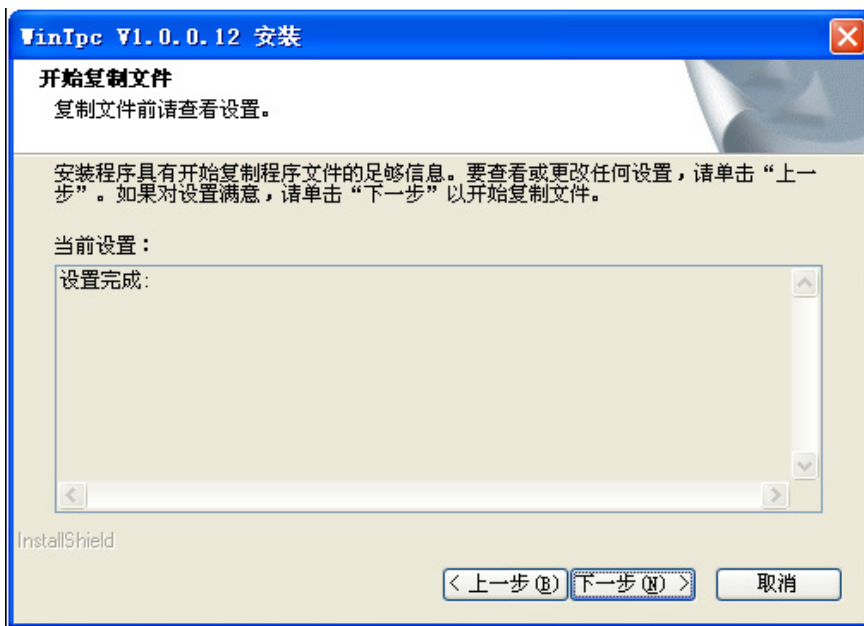

6)、点击“下一步”。如下图

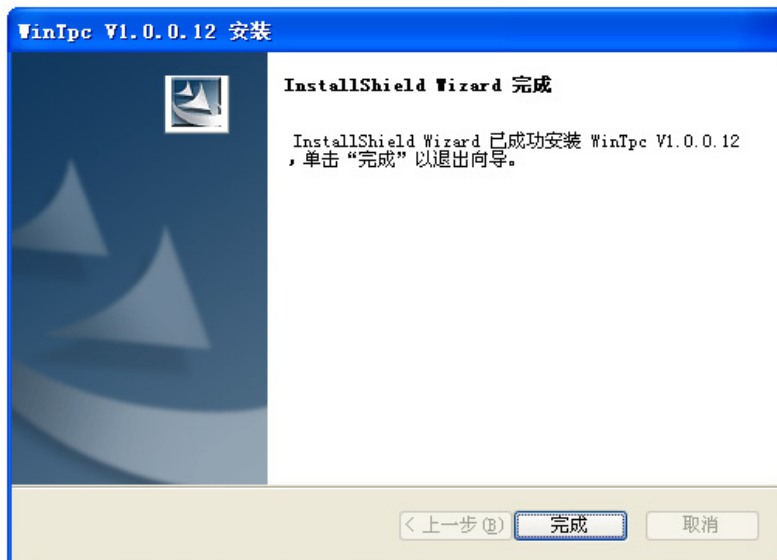


7)、点击“安装”，便可安装该软件程序。如下图

8)、点击“完成”，该软件全部安装完。安装完后会在程序组中生成“HQFC集成开发环境”。

### 3.2 HQFC集成开发环境的使用说明

1、运行程序/“HQFC集成开发环境.EXE”，如下图

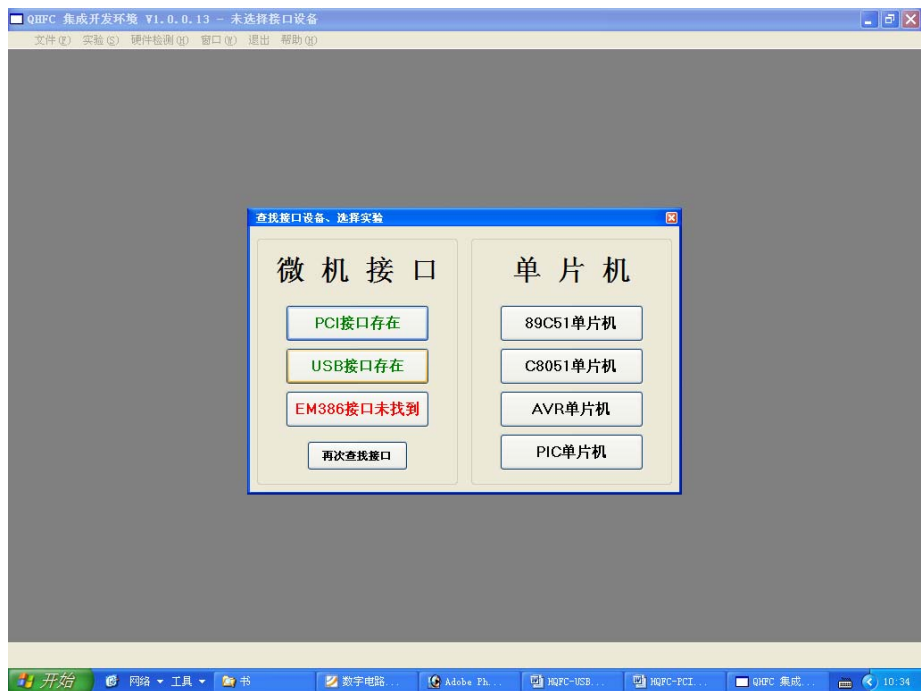

## 2、自动检测接口

软件自动检测所安装有的接口(包括PCI微机接口、USB微机接口、EX386嵌入微机接口)，如果检测到硬件显示为绿色，否则为红色。

## 3、选择接口类型


选择USB接口，进入USB微机接口开发环境。如下图：



## 4、硬件检测

查找并选择接口设备


查找并可改变接口类型。如下图：

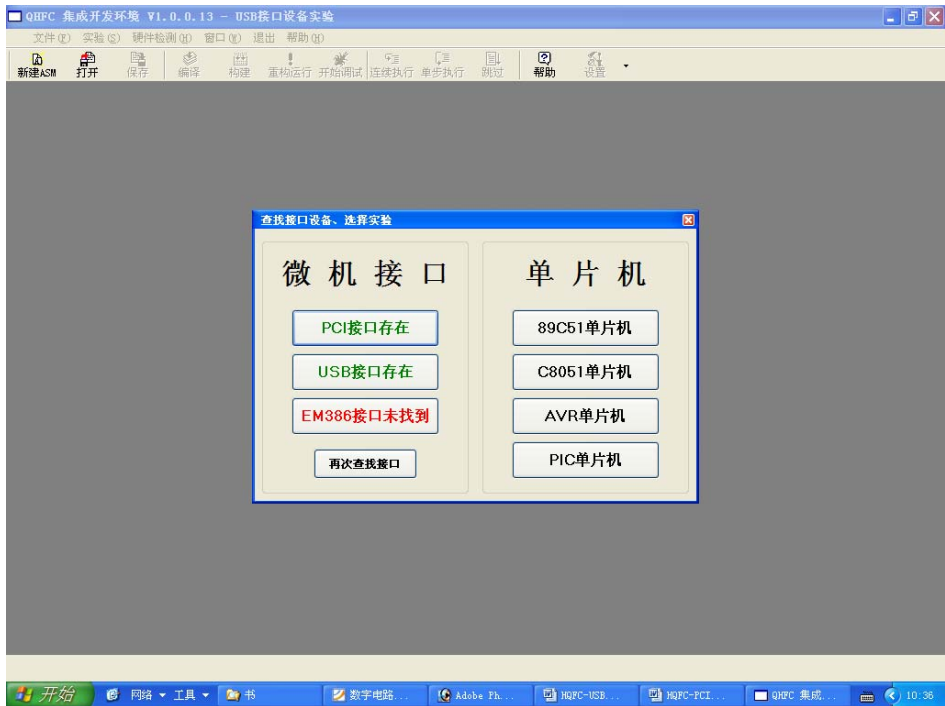

## 5、实验

### 1)、HQFC演示实验


点击实验/演示实验，HQFC集成开发环境提供了部分参考实验。如下图：

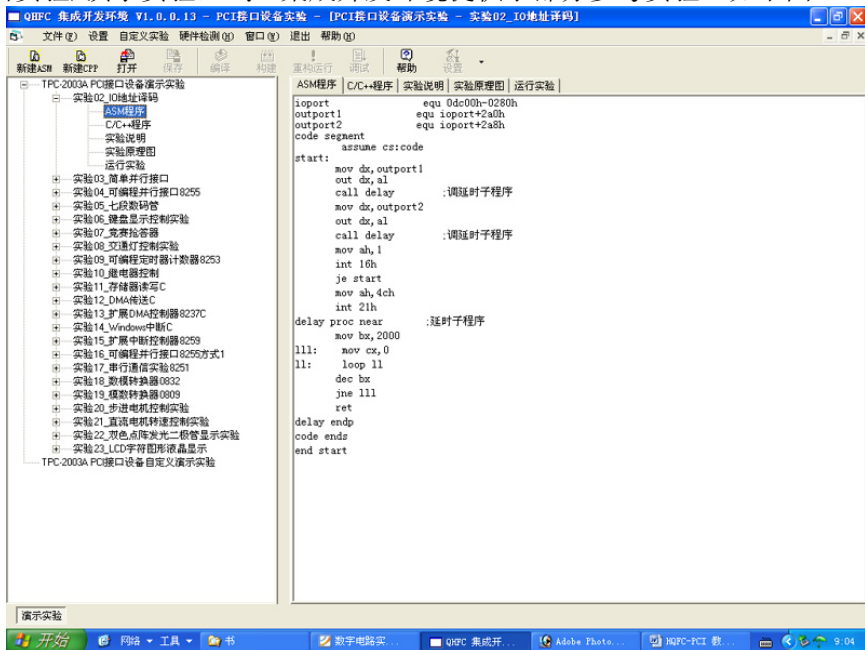

演示实验包括实验的说明、原理图、部分源程序、部分运行程序等。点击窗口左边实验项目的子项，窗口右边显示相应内容，非常方便用户进行演示实验。

## 2)、自定义实验

点击实验/自定义实验，如下图：

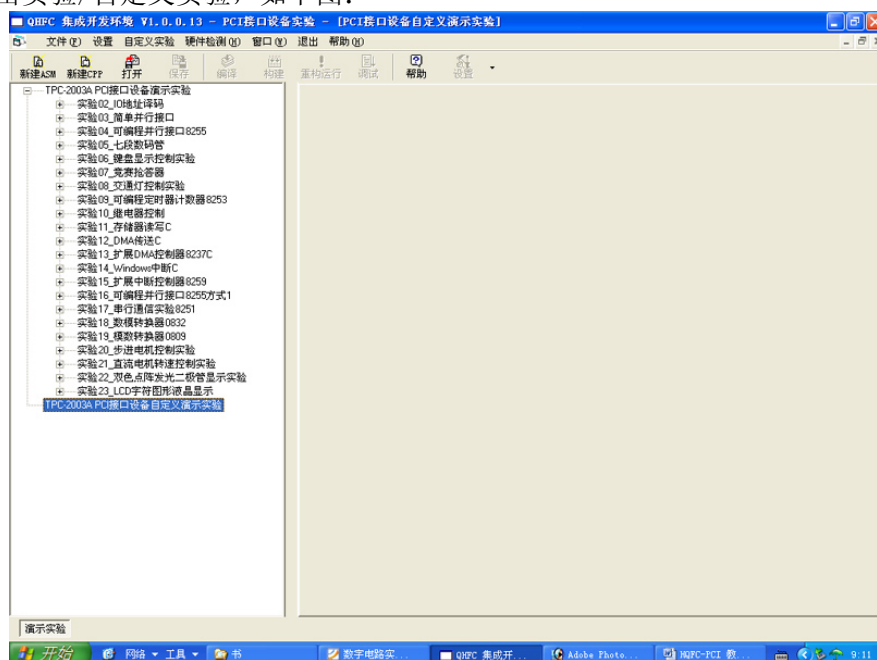


### a、设置

为了方便使用管理和使用用户自定义实验项目，可以设备自定义实验项目保存的路径。如果用户PC机安装了保护系统，为了时时修改和调整，可以该保存路径设在保护系统未保护的区域。为了不让其它用户修改和调整用户的自定义的实验项目，可以将保存路径设在保护系统的保护区域。

**说明：** 自定义实验路径为HQFC集成开发环境下所有接口类型的共用路径，修改过该路径后，软件将不能显示以前所设有自定义实验项目。

### b、添加自定义实验项目

点击“自定义实验”下的“添加自定义实验”，弹出添加窗口。如下图：

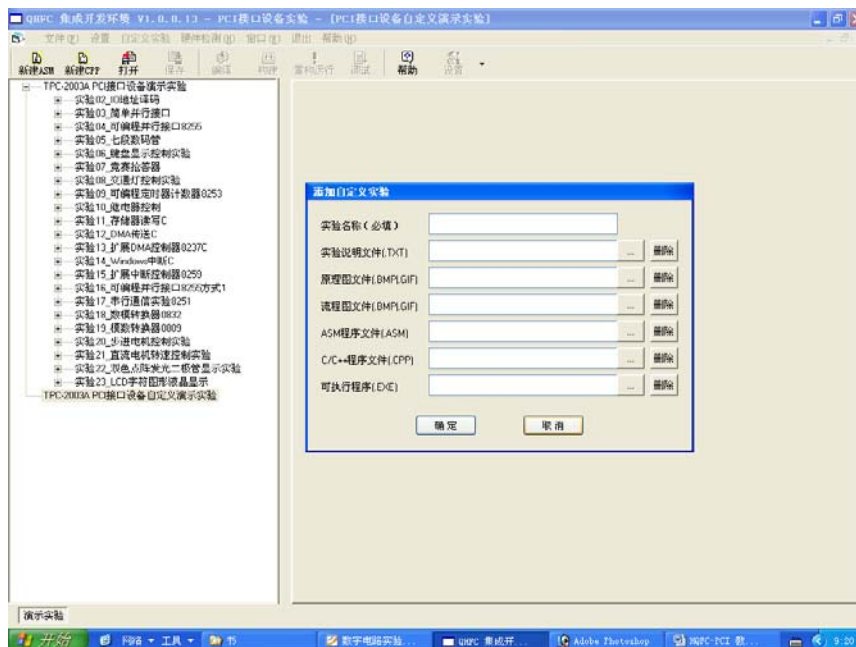


点击右侧的浏览选择编辑好的相应的文件，点击“确定”添加自定义实验项目，添加完成，在左侧HQFC演示实验下方将会出添加好的自定义项目。方便用户教学使用。
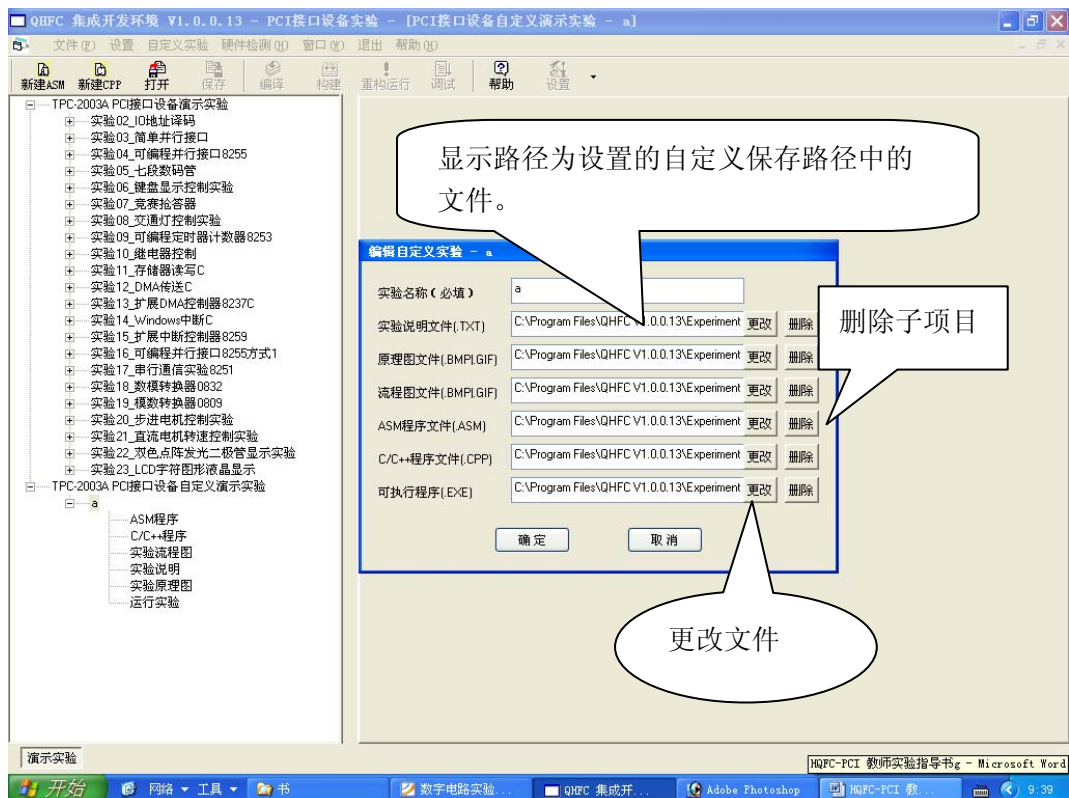
### c、编辑自定义实验项目

在窗口左边选中需要编辑的自定义实验项目，点击菜单中的自定义\编辑自定义实验或者单击鼠标右键选择弹出的菜单中的编辑自定义实验项目。修改和调整实验项目中的文件。

**提示：**直接修改自定义实验保存路径中的自定义项目中的文件内容时，请不要改变文件名，软件对文件名有一定的规则，否则软件将不能显示自定义项目中的子项目。





#### d、删除自定义实验项目

在窗口左边选中需要删除的自定义实验项目，点击菜单中的自定义\删除自定义实验或者单击鼠标右键选择弹出的菜单中的删除自定义实验项目。弹出提示是否删除窗口，如果需删除，选择是。

## 6、用户程序的编辑和编译


HQFC集成开发环境软件支持汇编程序(.asm文件)类型的程序开发。除了一般的编辑功能外，还有语法错误提示等功能。用户编辑好程序并保存后，即可方便地进行编译。

### 1. 新建一个源程序

在当前运行环境下，选择菜单栏中的“文件”菜单，菜单下拉后选择“新建”，或是在工具栏中单击“新建”快捷按钮，会出现源程序编辑窗口，建议用“另存为”为文件取名保存后，就新建一个“.asm”文件。
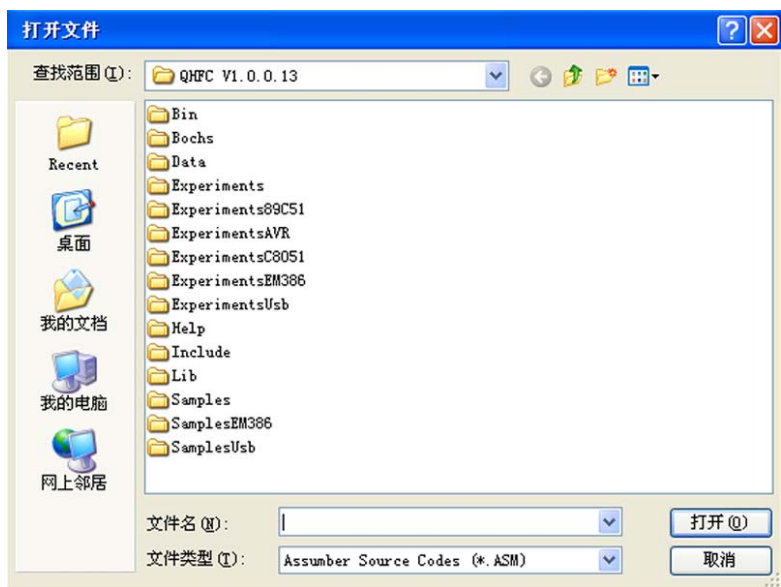
### 2. 打开一个源程序

当前运行环境下，选择菜单栏中的“文件”菜单，菜单下拉后选择“打开”，或是在工具栏中单击“打开”，会弹出“打开”文件选择窗口，“打开”窗口如图所示：



### 打开一个源程序

在窗口中“文件类型”下拉菜单中选择“ASM文档 (\*.asm)”一项，程序即显示当前目录下所有的asm文档，单击要选择的文件，选中的文件名会显示在“文件名”中，单击“打开”则打开当前选中的文档显示在文档显示区域。点击“取消”则取消新建源文件操作。

### 3. 编辑源程序

本软件提供了基本的编辑功能，并实现了实时的语法高亮，各项操作说明如下：

#### 撤销

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“撤销”，或是在工具栏中单击“撤销”，即可撤销上一步剪切或粘贴操作。

#### 剪切

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“剪切”，或是在工具栏中单击“剪切”，即可将文档显示区域中选中的内容剪切到剪贴板。

#### 复制

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“复制”，或是在工具栏中单击“复制”，即可将文档显示区域中选中的内容复制到剪贴板。

#### 粘贴


当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“粘贴”，或是在工具栏中单击“粘贴”，即可将剪贴板中当前内容粘贴到文档显示区域光标所在处。

#### 全选

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“全选”，即可将文档区域中所有内容选中。
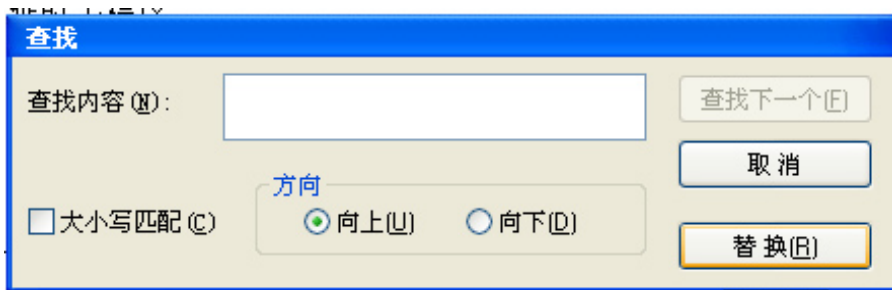
#### 查找

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“查找”，弹出查找对话框如图所示：




查找

在查找内容一栏中输入需要查找的内容，可选择“区分大小写”的查找方式，单击“查找下一个”程序则在文档显示区域中搜索与查找内容匹配的字符串，找到第一个后则高亮显示，用户点击查找下一个则继续搜索下一个匹配字符串，点击“取消”退出查找操作。
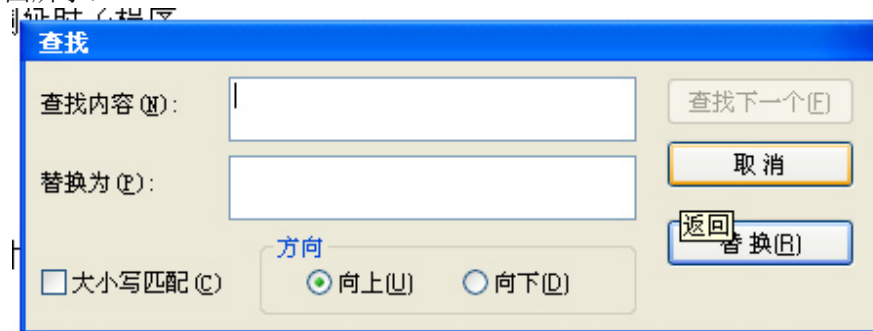
### 替换

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“替换”，弹出替换对话框如图所示：



在查找内容一栏中输入需要查找的内容，可选择“全字匹配”与“区分大小写”的查找方式，在替换为一栏中输入需要替换的内容，单击“查找下一个”程序则在文档显示区域中搜索与查找内容匹配的字符串，找到第一个后则高亮显示，用户可单击“替换”将匹配的字符串替换，也可单击“全部替换”将当前文档显示区域中所有与查找内容匹配的字符串全部替换。单击“查找下一个”则继续搜索下一个匹配字符串。也可单击“取消”退出查找操作。

### 4. 保存源程序

当前运行环境下，选择菜单栏中的“文件”菜单，菜单下拉后选择“保存”，如果是无标题文档，用户需在提示下输入文档的名称及选择保存的路径，单击确定后保存；否则程序自动保存当前文档显示区域中显示的文档。或者选择菜单栏中的“文件”菜单，菜单下拉后选择“另存为”，并在提示下输入文档的名称及选择保存的路径，单击确定后保存。

## 7、编译源程序

### 编译（编译）

在当前运行环境下，选择菜单栏中的“ASM文件编译”菜单，选择编译选项则程序对当前ASM源文件进行编译，编译调试窗口中输出汇编的结果，若程序汇编有错，则详细报告错误信息。双击输出错误，集成开发环境会自动将错误所在行代码显示。

### 构建（汇编+链接）

在当前运行环境下，选择菜单栏中的“ASM文件编译”菜单，选择汇编+链接选项则程序对当前ASM源文件进行汇编与链接，编译调试窗口中输出汇编与链接的结果，若程序汇编或链接有错，则详细报告错误信息。双击输出错误，集成开发环境会自动将错误所在行代码显示。

### 重构运行（汇编+链接+执行）

在当前运行环境下，选择菜单栏中的“ASM文件编译”菜单，选择**汇编+链接+执行**选项则程序对当前ASM源文件执行，程序自动运行。

## 8、用户程序的调试和运行

### 1) .ASM程序的调试

#### 寄存器窗口


在当前运行环境下，寄存器窗口中显示主要的寄存器名称及其在当前程序中的对应值，若值为红色，即表示当前寄存器的值。调试时，单步执行，寄存器会随每次单步运行改变其输出值，同样以红色显示。

#### 开始调试

编译和链接成功之后，在“ASM文件调试”菜单中，选择“开始调试”，然也可以在工具栏中选择“开始调试”。即可开始进行程序的调试。
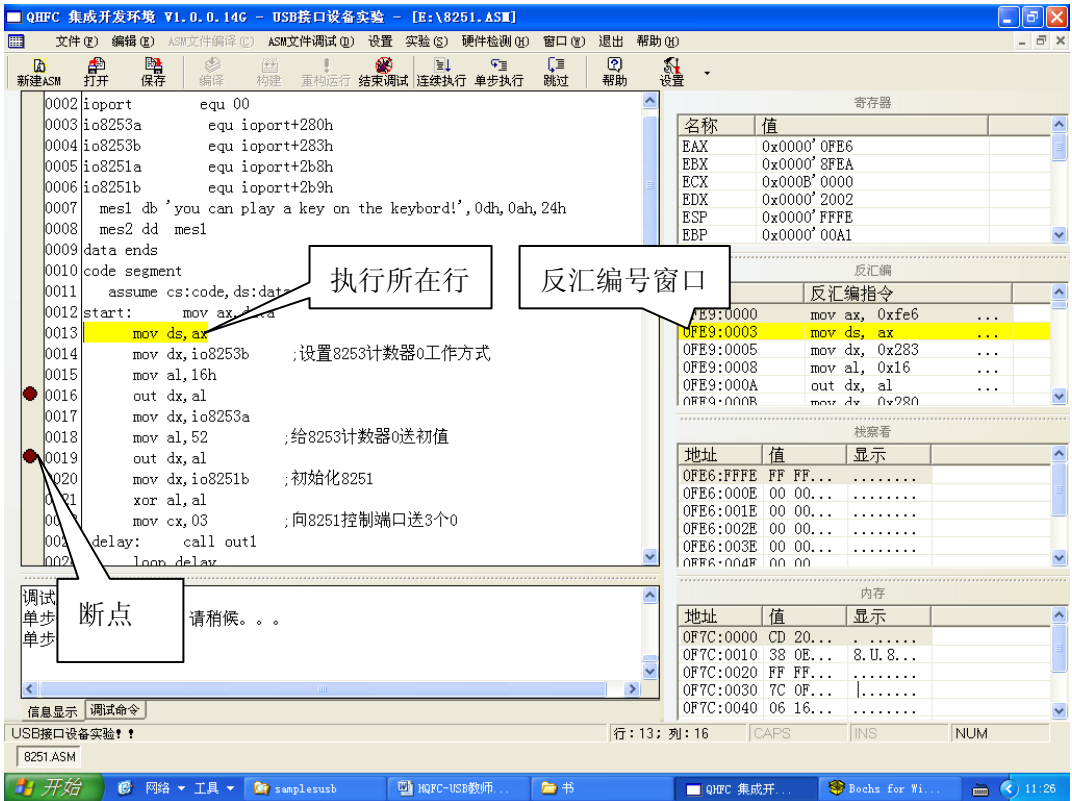
#### 设置/清除断点

在ASM的调试状态下，对程序代码所在某一行前最左边的灰色列条单击鼠标，即对此行前设置了断点，如果清除断点，只需再在此行前的灰色列条上的断点单击鼠标，此断点标记将被清除。箭头所指的行为当前单步执行到的所在行。设置/清除断点如图所示：



## 连续运行

在ASM的调试状态下，选择“ASM文件调试”菜单栏中的“连续运行”菜单或F5，则程序连续运行，直至碰到断点或程序运行结束。

## 单步


在ASM的调试状态下，选择“ASM文件调试”菜单栏中的“单步执行”菜单或F11，则程序往后运行一条语句。

## 退出调试

在ASM的调试状态下，选择“ASM文件调试”菜单栏中的“结束调试”菜单或F8，程序则退出ASM的调试状态。

## 命令调试

集成开发环境可以进行命令的调试，如图：

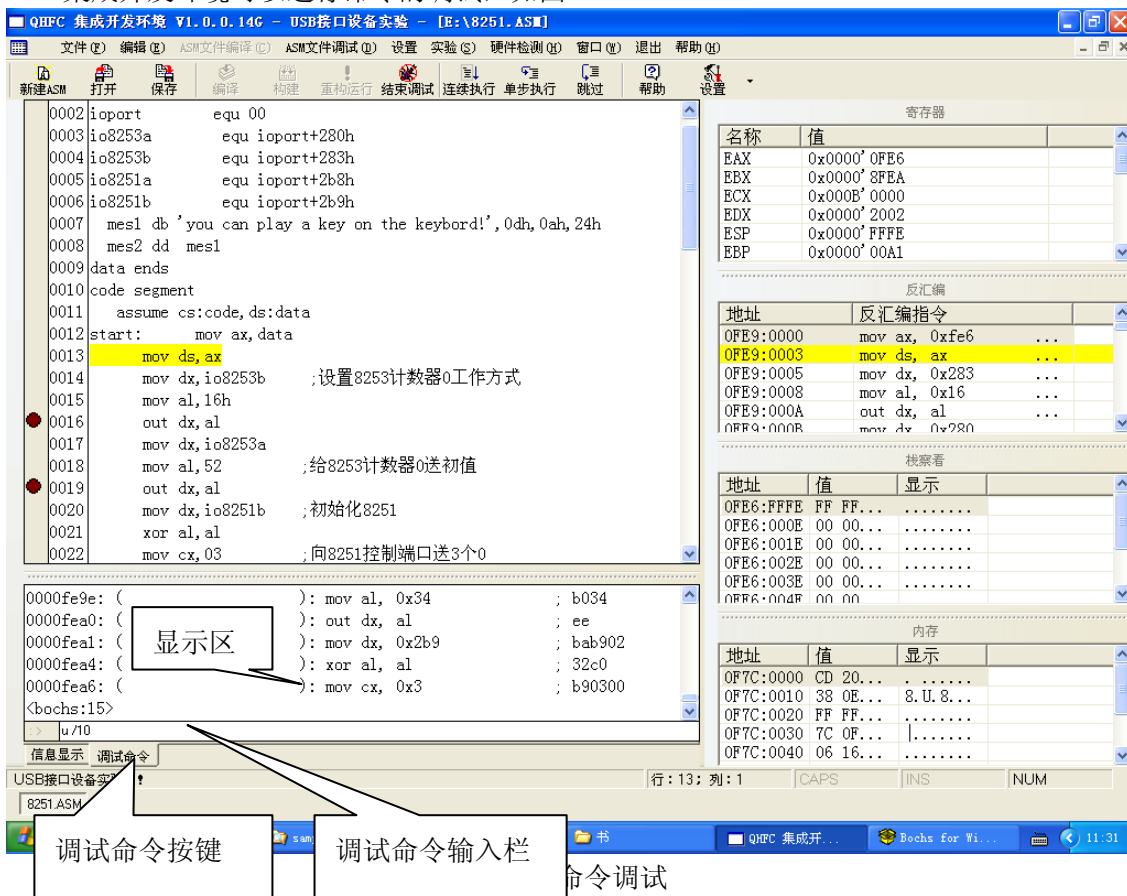

### 3.2.4 常用调试命令

调试指令与debug稍有区别，具体调试命令如下：

bochs提供了强大的命令行调试功能，本集成开发环境在其之上包装了一个简便易用的图形界面。如果这个界面不能满足您的要求，还可以使用命令栏直接输入调试命令与bochs交互。所有调试命令bochs都提供了简要的用法说明，输入“help”（不带引号）可查看可用的命令，help 'cmd'（带引号）可查看命令cmd相关的帮助。

下面是一些常用的命令说明及示例：

### 1. 反汇编 (u)

用法: u [/count] start end

反汇编给定的线性地址, 可选参数'count'是反汇编指令的条数

例: u 反汇编当前 cs:ip 所指向的指令

u /10 从当前 cs:ip 所指向的指令起, 反汇编10条指令

u /12 0xfeff 反汇编线性地址 0xfeff 处开始的12条指令

### 2. 查看内存 (x)

用法: x /nuf addr

查看线性地址'addr'处的内存内容

nuf 由需要显示的值个数和格式标识[xduot cbhw m]组成, 未指明用何种格式的情况下将使用上一次的格式。

x: 十六进制

c: 字符

d: 十进制

b: 字节

u: 无符号

h: 半字

o: 八进制

w: 字 (四字节)

t: 二进制

m: 使用memory dump模式

例: x /10wx 0x234 以十六进制输出位于线性地址 0x234 处的 10 个双字

x /10bc 0x234 以字符形式输出位于线性地址 0x234 处的 10 个字节

x /h 0x234 以十六进制输出线性地址 0x234 处的 1 个字

### 3. 查看寄存器 (info reg)

用法: info reg

查看CPU整数寄存器的内容

### 4. 修改寄存器 (r)

用法: r reg = expression

reg 为通用寄存器

expression 为算术表达式

例: r eax = 0x12345678 对 eax 赋值 0x12345678

r ax = 0x1234 对 ax 赋值 0x1234

r al = 0x12 + 1 对 al 赋值 0x13

### 5. 下断点 (lb)

用法: lb addr

下线性地址断点

例: lb 0xfeff 在 0xfeff 下线性地址断点, 0f00:eff 所处线性地址就是 0xfeff

### 6. 查看断点情况 (info b)

用法: info b

### 7. 删断点 (del n)

用法: del n

删除第 n 号断点

例: del 2 删除 2 号断点, 断点编号可通过前一个命令查看

## 8. 连续运行 (c)

用法: c

在未遇到断点或是 watchpoint 时将连续运行

## 9. 单步 (n 和 s)

用法: n

执行当前指令, 并停在紧接着的下一条指令。如果当前指令是 call、ret, 则相当于 Step

Over。

s [count]

执行 count 条指令

## 10. 退出 (q)

用法: q

## 2. C语言程序的调试

大多数实验所用的程序需要用到配套的Visual Studio生成的静态链接库(.lib)或动态链接库(.dll)文件, 因此本软件采用了Visual C++的调试系统。由于版权问题, 本软件没有提供Visual C++的编译和调试器, 需要用户自己安装。

### 3.2 HQFC集成开发环境下VC程序的使用说明

#### 一、介绍

使用本套VC实验程序时, 请用户注意以下几点实验要求, 以便顺利完成实验:

ApiEx.dll、dll.dll、ApiExusb.h、ApiExusb.lib均为本套VC程序用到的资源。

1.在HQFC集成开环境中VC程序不需要指定所用函数的路径,直接申明后使用。

2.如果在HQFC集成开环境中VC程序申明函数时,指定了路径,请将所使用的文件放在 指定路径的目录中, 才能编译成功。

如: #include "ApiExusb.h"

把二个文件放在同VC程序同一个目录中。

新增加了三个函数:

APIEXDLL\_API bool PortWriteEx(WORD address, BYTE data, BYTE nBytesToWrite, BYTE Delay);

APIEXDLL\_API bool PortReadEx(WORD address, BYTE buffer, BYTE nBytesToRead, BYTE nDelay);

APIEXDLL\_API bool Read0809(WORD address, BYTE buffer, BYTE nBytesToRead, BYTE nDelay);

其中,

address:	是读写的地址
data:	是将要写入的字节数组
buffer:	是保存读取到的数据缓冲
nBytesToWrite:	是要写的字节数
nBytesToRead:	是要读的字节数
nDelay:	是通过软件延时的因子

#### 二、函数简介

##### 1、基本输入输出-基本输入输出函数简介

1)、Startup();

语法: BOOL Startup()

功能描述: 查询PC机的微机接口实验装置是否可用, 如果可用则打开。

参数: 无

返回值：如果设备存在并且可用，则返回True，否则返回False

备注：应用程序在对板卡做任何操作之前必须调用该函数，应用程序结束时必须使用Cleanup函数关闭该设备。

## 2)、DevEnable ()

语法：BOOL DevEnable()

功能描述：设备使能。

返回值：如果设备存在并且可用，则返回True，否则返回False

备注：在VC下使用设备时，必须调用该函数，且该函数必须在Startup 成功之后使用，如果使用了该函数应用程序结束时必须DevDisable函数关闭使能，以便下次继续使用。

如果在HQFC-A微机接口集成开发环境下使用时，可不需调用该组函数。集成开发环境会自动调用此组函数。

## 3)、DevDisable

语法：void DevDisable

功能：关闭设备使用能

参数：无

返回值：无

备注：函数必须在 Cleanup 之前，在HQFC-A微机接口集成开发环境下使用时，可不需调用该组函数。

## 4)、void Cleanup();

语法：void Cleanup()

功能描述：关闭设备。

参数：无

返回值：无

备注：应用程序结束时必须使用Cleanup函数关闭该设备。它和Startup成对使用。

## 5)、PortReadByte;

语法：BOOL PortReadByte(DWORD address, BYTE \*pdata);

功能描述：读该板卡某个的IO端口值。

参数：

address: 指明要读的IO端口地址

pdata: 该函数执行完后，address所指明的端口值被填入该地址

返回值：如果读成功，则返回True，否则返回False

备注：应用程序使用该函数前必须先调用Startup函数。

例子：

BYTE data;

DWORD address = 0x283;

if (!Startup())

{

//ERROR... .. 出错处理

}



```
if(!PortReadByte(address, &data))
{
//ERROR... .. 出错处理
}
//SUCCESS... .. 成功, 此时data里存放地址为address的IO端口的值
```

6) 、PortWriteByte;

语法: BOOL PortWriteByte(DWORD address, BYTE data);

功能描述: 将给定值写入该板卡所指定的IO端口。

参数:

address: 指明要写的硬件IO端口地址

data: 该函数执行完后, data将被写入address所指定的IO端口

返回值: 如果读成功, 则返回True, 否则返回False

备注: 应用程序使用该函数前必须先调用Startup。

例子:

BYTE data;

DWORD address = 0x283;

```
if (!Startup())
```

```
{
```

```
//ERROR... .. 出错处理
```

```
}
```

```
if(!PortReadByte(address, &data))
```

```
{
```

```
//ERROR... .. 出错处理
```

```
}
```

```
//SUCCESS... .. 此时已经将值data写入address所指定的IO端口
```

## 2、中断-中断函数简介

1) 、EnableIntr;

语法: BOOL EnableIntr();

功能描述: 将微机实验装置的中断输入设为有效, 执行此函数后, 将接受微机实验装置上的中断请求, 然后根据该请求申请一个PCI中断。

参数: 无

返回值: 如果成功, 则返回True, 否则返回False

备注: 应用程序在调用该函数之前, 必须先调用Startup函数。

2) 、DisableIntr;

语法: BOOL DisableIntr();

功能描述: 将微机实验装置的中断输入设为无效, 执行此函数后, 将不响应微机实验装置上的中断请求

参数: 无

返回值: 如果成功, 则返回True, 否则返回False

备注：应用程序在调用该函数之前，必须先调用Startup函数。

### 3)、RegisterLocalISR;

语法：BOOL RegisterLocalISR (ISR\_ROUTINE pfuncISR, data);

功能描述：注册中断服务程序，当微机实验箱上的中断输入有效时，且实验箱上的中断输入使能，程序将会执行该中断服务程序。

参数：pfuncISR：该参数即为中断服务函数名

返回值：如果成功，则返回True，否则返回False

参数：data:该参数即为中断号

备注：应用程序在调用该函数之前，必须先调用Startup函数。

## 3、DMA函数简介

### 1)、Write8237

语法：bool Write8237(WORD address, BYTE data);

功能描述：写USB核心板上8237的某个端口。

参数： address：指明要写的8237的端口地址

Data： 该函数执行完后，data将被写入address所指明的8237端口。

返回值： 如果写成功，返回True, 否则返回False。

备注：使用该函数前必须先调用 Startup函数。

### 2)、Read8237

语法：bool Read8237(WORD address, BYTE\* pdata);

功能描述：读USB核心板上8237的某个端口。

参数： address：指明要读的8237的端口地址

pdata： 该函数执行完后，address所指明的8237端口值被填入该地址。

返回值： 如果写成功，返回True, 否则返回False。

备注：使用该函数前必须先调用 Startup函数。

## 4、存储器读写-设备存储器读写函数简介

### 1)、MemReadByte;

语法：BOOL MemReadByte(DWORD address, BYTE \*pdata);

功能描述：读该板卡某个映射的存储器地址的值。

参数：

address：指明要读的存储器地址

pdata： 该函数执行完后，address所指明的存储器地址的值被填入该地址

返回值：如果读成功，则返回True，否则返回False

备注：应用程序使用该函数前必须先调用Startup函数。

例子：

BYTE data;

DWORD address = 0x283;

if (!Startup())

{

//ERROR... .. 出错处理

```

}
if(!MemReadByte(address, &data))
{
//ERROR... .. 出错处理
}
//SUCCESS... .. 成功, 此时data里存放地址为address的存储器地址的值

```

2) 、MemWriteByte;

语法: BOOL MemWriteByte(DWORD address, BYTE data);

功能描述: 将给定值写入该板卡所指定的存储器地址的值。

参数:

address: 指明要写的硬件存储器地址

data: 该函数执行完后, data将被写入address所指定的存储器地址

返回值: 如果读成功, 则返回True, 否则返回False

备注: 应用程序使用该函数前必须先调用Startup。

例子:

```

BYTE data;
DWORD address = 0x283;
if (!Startup())
{
//ERROR... .. 出错处理
}
if(!MemReadByte(address, &data))
{
//ERROR... .. 出错处理
}
//SUCCESS... .. 此时已经将值data写入address所指定的存储器地址


```

C语言程序的调试

大多数实验所用的程序需要用到配套的VisualStudio生成的静态链接库(.lib)或动态链接库(.dll)文件, 因此本软件采用了Visual C++的系统。由于版权问题, 本软件没有提供Visual C++的调试器, 需要用户自己安装。
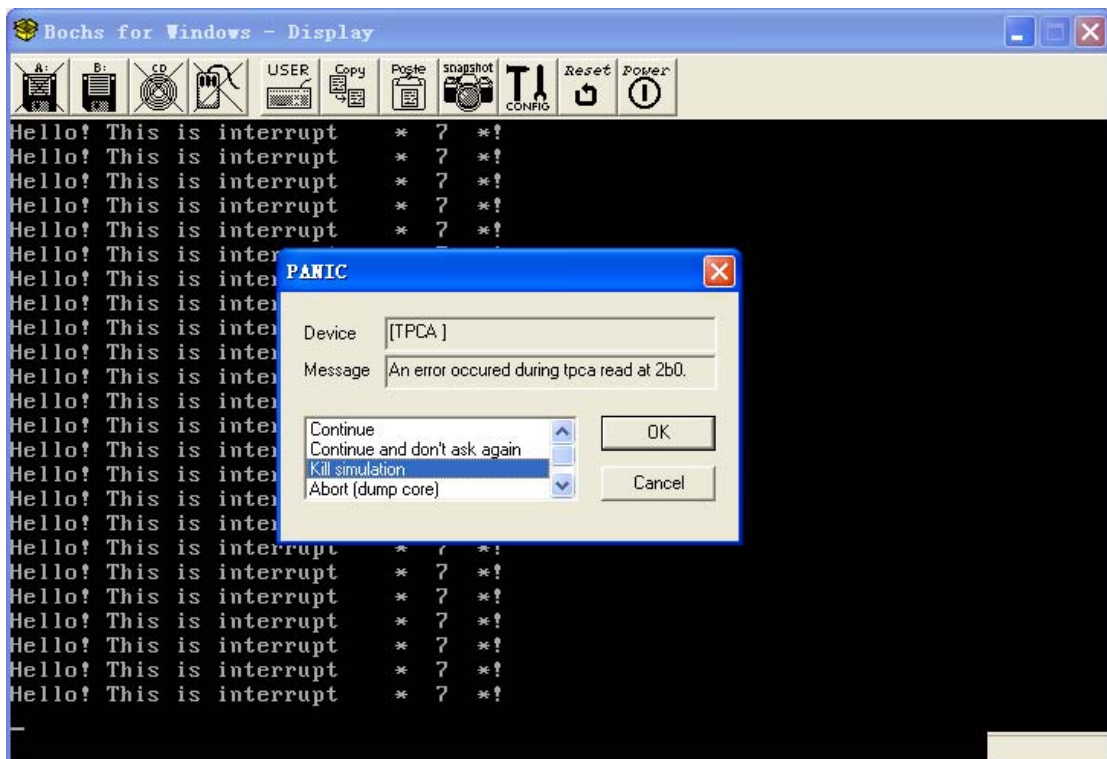
## 9. 常见问题提示:

该实验台为USB接口, 在实验中需要频频接触实验台。因为人体带电和其它原因, 容易造成通信干扰, 使其设备通信中断。出现如下现象。出现该现象时请按USB接口核心小板上的复位按键或关闭大板电源再重新打开。使硬件通信复位后, 再继续实验。



## 第四章 基本实验

### 一、几点约定：

1、实验电路介绍中凡不加“利用通用插座”说明的均为实验台上已固定电路。

### 实验一 I/O地址译码

#### 一、实验目的

掌握I/O地址译码电路的工作原理。

#### 二、实验原理和内容

1、实验电路如图1-1所示，其中74LS74为D触发器，可直接使用实验台上数字电路实验区的D触发器，74LS138为地址译码器。译码输出端Y0~Y7在实验台上“I/O地址”输出端引出，每个输出端包含8个地址，Y0：280H~287H，Y1：288H~28FH，……当CPU执行I/O指令且地址在280H~2BFH范围内，译码器选中，必有一根译码线输出负脉冲。

例如：执行下面两条指令

MOV DX, 2A0H

OUT DX, AL (或IN AL, DX)

Y4输出一个负脉冲，执行下面两条指令

MOV DX, 2A8H

OUT DX, AL (或IN AL, DX)

Y5输出一个负脉冲。

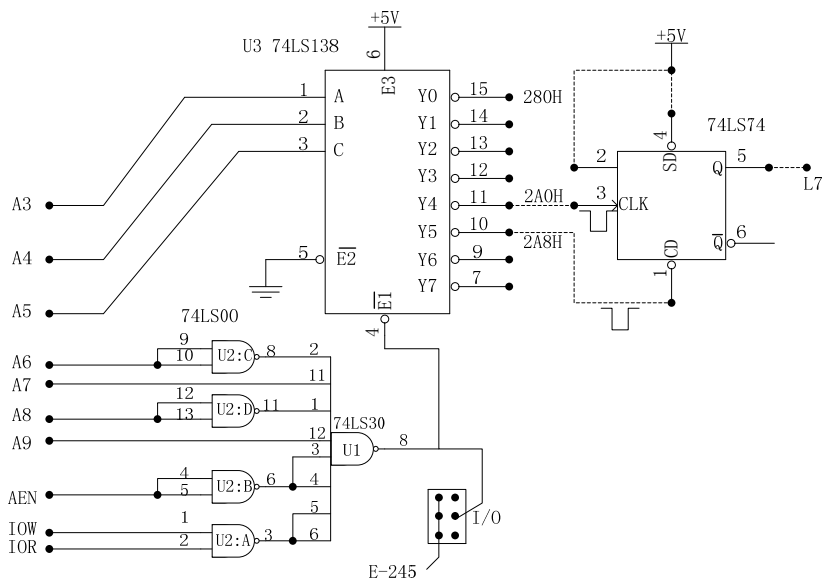


图4-1-1

利用这个负脉冲控制L7闪烁发光（亮、灭、亮、灭、……），时间间隔通过软件延时实现。

2、接线：	Y4/IO地址	接	CLK/D触发器	
	Y5/IO地址	接	CD/D触发器	
	D/D触发器	接	SD/D角发器	接 +5V
	Q/D触发器	接	逻辑笔	

### 三、编程提示

1、实验电路中D触发器CLK端输入脉冲时，上升沿使Q端输出高电平L7发光，CD端加低电平L7灭。

## 实验二 简单并行接口

### 一、实验目的

掌握简单并行接口的工作原理及使用方法。

### 二、实验原理和内容

1、按下面图4-2-1简单并行输出接口电路图连接线路(74LS273插通用插座, 74LS32用实验台上的“或门”)。74LS273为八D触发器, 8个D输入端分别接数据总线D0~D7, 8个Q输出端接LED显示电路L0~L7。

2、编程从键盘输入一个字符或数字, 将其ASC II码通过这个输出接口输出, 根据8个发光二极管发光情况验证正确性。

3、按下面图4-2-2简单并行输入接口电路图连接电路(74LS244插通用插座, 74LS32用实验台上的“或门”)。74LS244为八缓冲器, 8个数据输入端分别接逻辑电平开关输出K0~K7, 8个数据输出端分别接数据总线D0~D7。

4、用逻辑电平开关预置某个字母的ASC II码, 编程输入这个ASC II码, 并将其对应字母在屏幕上显示出来。

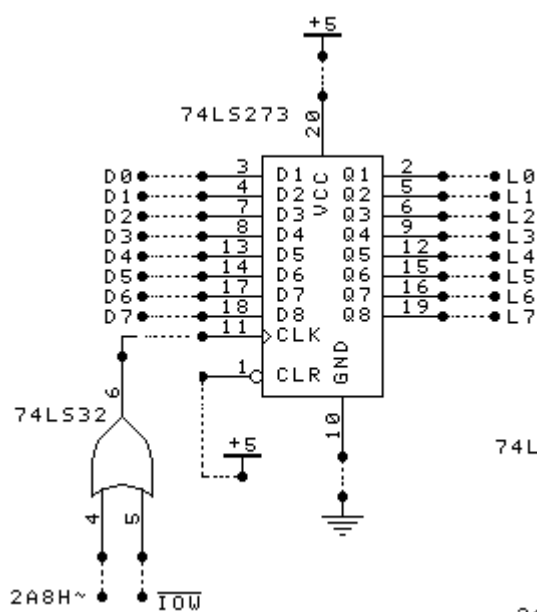


图4-2-1

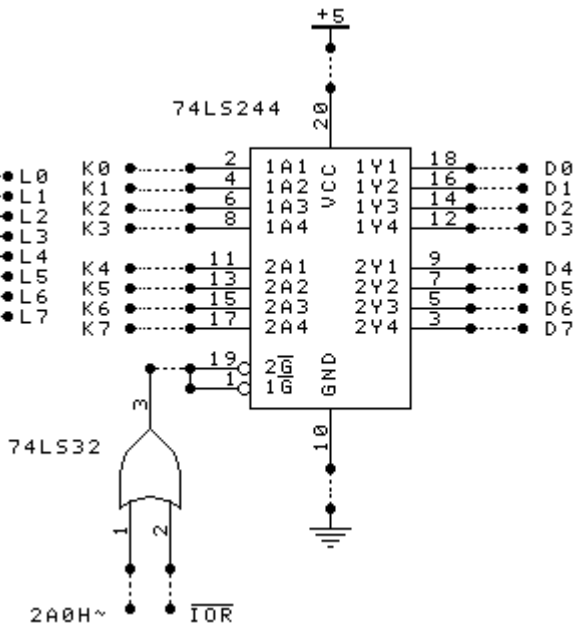


图4-2-2

5、接线: 1) 输出

按图3-3-1接线 (图中虚线为实验所需接线, 74LS32为实验台逻辑或门)

2) 输入

按图3-3-2接线 (图中虚线为实验所需接线, 74LS32为实验台逻辑或门)

### 三、编程提示

1、上述并行输出接口的地址为2A8H, 并行输入接口的地址为2A0H, 通过上述并行接口电路输出数据需要3条指令:

```

MOV  AL, 数据
MOV  DX, 2A8H
OUT  DX, AL

```

通过上述并行接口输入数据需要2条指令：

```

MOV  DX, 2ADH
IN   AL, DX

```

## 2、参考流程图

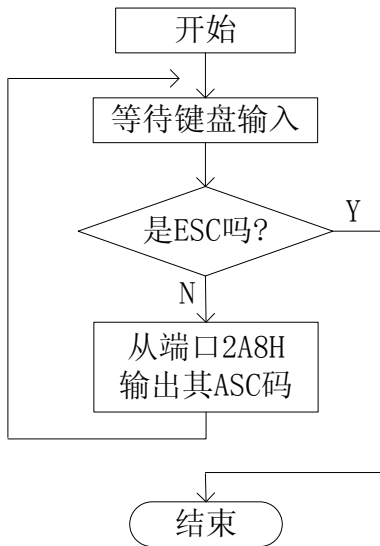


图2-3 参考程序1

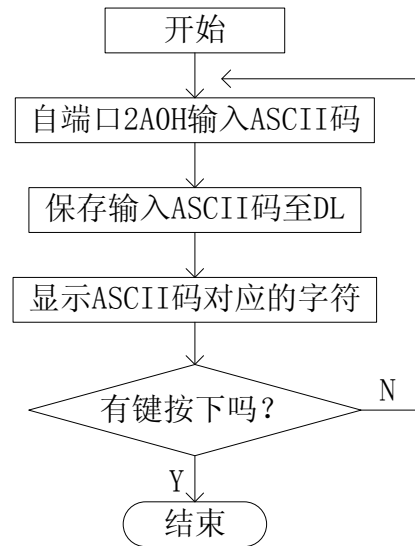


图2-4 参考程序2



### 实验三 可编程并行接口8255

#### 一、实验目的

1、通过实验，掌握8255工作于方式0以及设置A口为输出口，C口为输入口的方法。

#### 二、实验原理和内容

- 1、实验电路如图4-3-1，8255C口接逻辑电平开关K0~K7，A口接LED显示电路L0~L7。
- 2、编程从8255C口输入数据，再从A口输出。

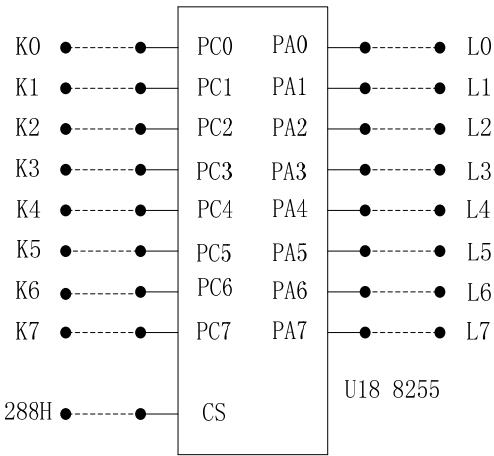


图4-3-1

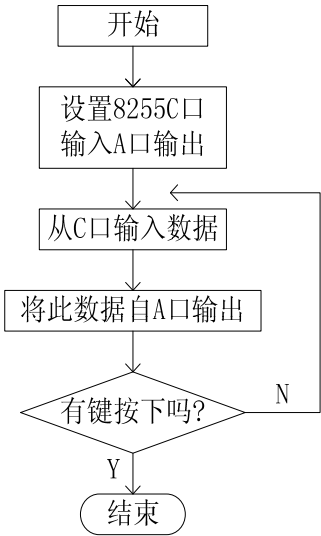


图4-3-2

- 3、接线：
- |              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| PC7~PC0/8255 | 接 | K7~K0/逻辑电平开关 |
| PA7~PA0/8255 | 接 | L7~L0/LED显示  |
| CS/8255      | 接 | Y1/I0地址      |

#### 三、编程提示

- 1、8255控制寄存器端口地址--28BH， A口的地址--288H， C口的地址--28AH
- 2、参考流程图(图4-3-2)

## 实验四 七段数码管

### 一、实验目的

掌握数码管显示数字的原理

### 二、实验原理和内容

- 1、静态显示:按4-4-1连接好电路,将8255的A口PA0~PA7分别与七段数码管的段码驱动输入端a~dp相连,位码驱动输入端S0、S1 接PC0、PC1; S2、S3接地,编程在数码管上循环显示“00-99”。

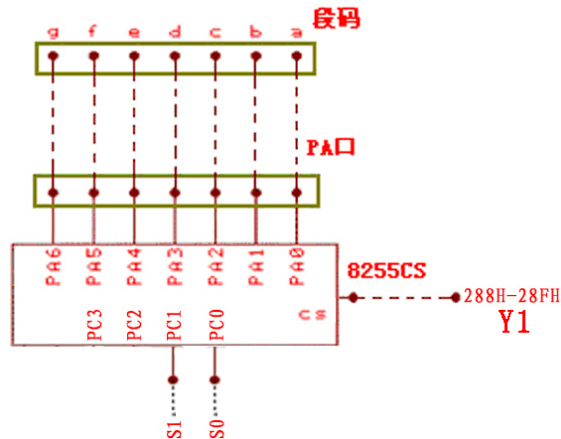



图4-4-1

- |                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| 2、接线: PA7~PA0/8255 | 接 | dp~a/LED数码管   |
| PC1~PC0/8255       | 接 | S1~S0/LED数码管  |
| GND                | 接 | S3~S2 /LED数码管 |
| CS/8255            | 接 | Y1/I0地址       |


### 三、编程提示

- 1、实验台上的七段数码管为共阴型,段码采用同相驱动,输入端加高电平,选中的数码管亮,位码加反相驱动器,位码输入端高电平选中。七段数码管的字型代码表如下表:

显示字形	g	e	f	d	c	b	a	段码
0	0	1	1	1	1	1	1	3fh
1	0	0	0	0	1	1	0	06h
2	1	0	1	1	0	1	1	5bh
3	1	0	0	1	1	1	1	4fh
4	1	1	0	0	1	1	0	66h
5	1	1	0	1	1	0	1	6dh
6	1	1	1	1	1	0	1	7dh
7	0	0	0	0	1	1	1	07h
8	1	1	1	1	1	1	1	7fh
9	1	1	0	1	1	1	1	6fh

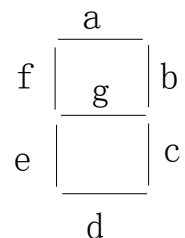

2、参考流程图

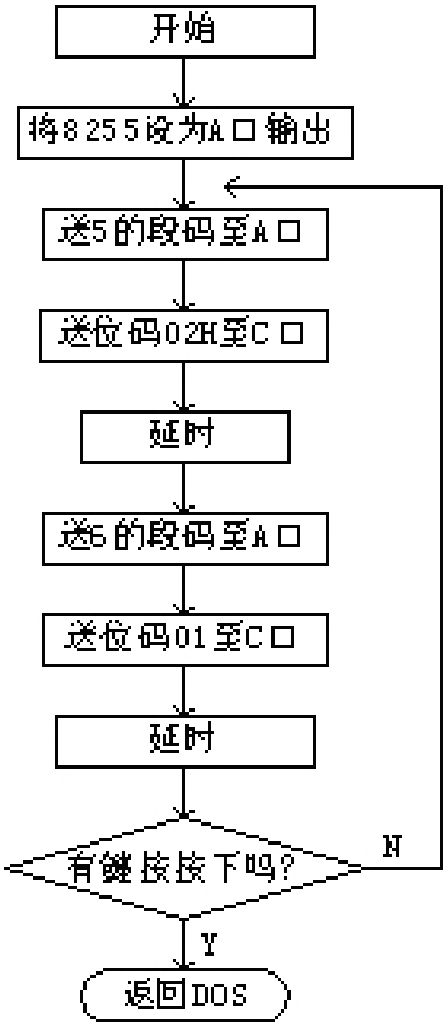

## 实验五 键盘显示控制实验

### 一、实验目的

- 1、掌握8255控制键盘及显示电路的基本功能及编程方法。
- 2、掌握一般键盘和显示电路的工作原理。

### 二、实验内容

- 1、编程：使得在小键盘上每按一个键，4位数码管上显示出相应字符，它们的对应关系如下：


小键盘		显示	小键盘		显示
0	—	0	C	—	C
1	—	1	D	—	d
2	—	2	E	—	E
3	—	3	F	—	F
4	—	4			
5	—	5			
6	—	6			
7	—	7			
8	—	8			
9	—	9			
A	—	日			
B	—	b			

- 2、接线：
- |               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| PC7~PC0 /8255 | 接 | 行3~列0 /4X4键盘  |
| PA7~PA0 /8255 | 接 | dp~a /LED数码管  |
| CS/8255       | 接 | Y1 /IO地址      |
| +5V           | 接 | S0 /LED数码管    |
| GND           | 接 | S3~S1 /LED数码管 |

### 三、编程提示

设置8255 C 口键盘输入、 A 口为数码管段码输出。

### 四、参考流程图

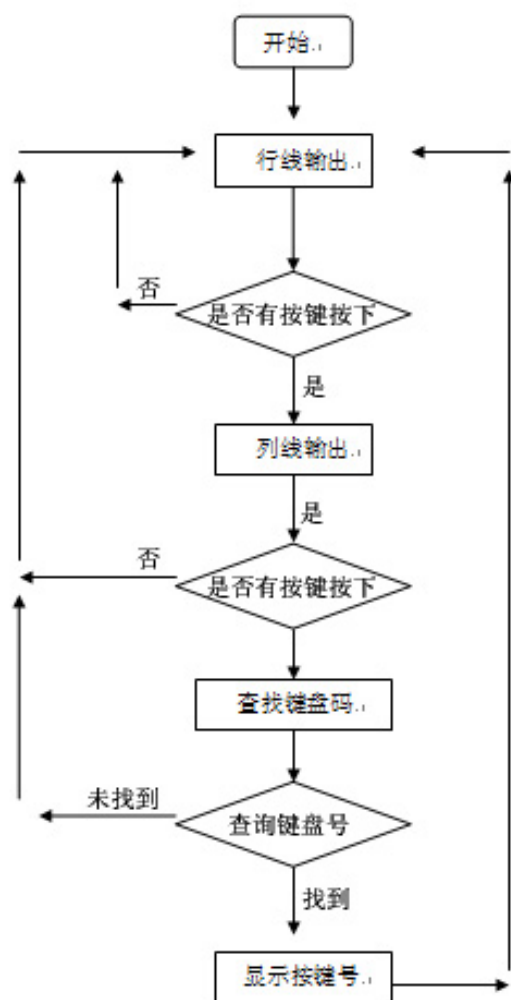

## 实验六 竞赛抢答器

### 一、实验目的

- 1、了解微机化竞赛抢答器的基本原理。
- 2、进一步学习使用并行接口。

### 二、实验原理和内容

1、图4—6-1为竞赛抢答器（模拟）的原理图，逻辑开关K0~K7代表竞赛抢答按钮0~7号，当某个逻辑电平开关置“1”时，相当某组抢答按钮按下。在七段数码管上将其组号（0~7）显示出来。

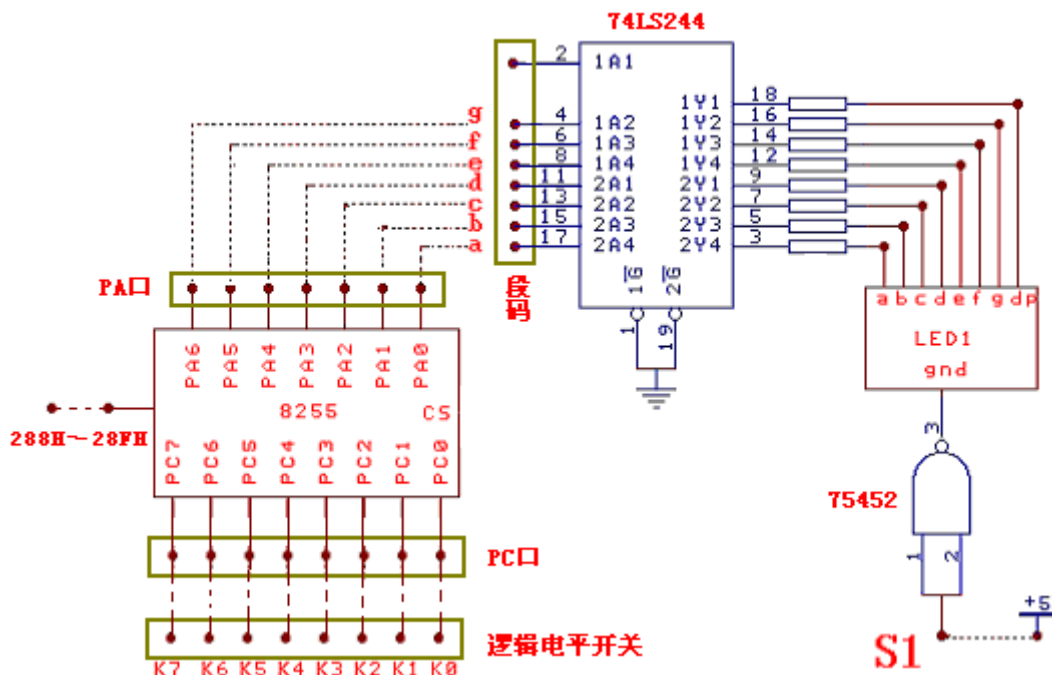



图 4-6-1

2、接线：	PC7~PC0 /8255	接	K7~K0 /逻辑电平开关
	PA7~PA0 /8255	接	dp~a /LED数码管
	CS /8255	接	Y1 /IO地址
	+5V	接	S1 /LED数码管
	GND	接	S3、S2、S0 /LED数码管

### 三、编程提示

设置8255为C口输入、A口输出，读取C口数据，若为0表示无人抢答，若不为0则有人抢答。根据读取数据可判断其组号。从键盘上按空格键开始下一轮抢答，按其它键程序退出。

### 四、参考流程图

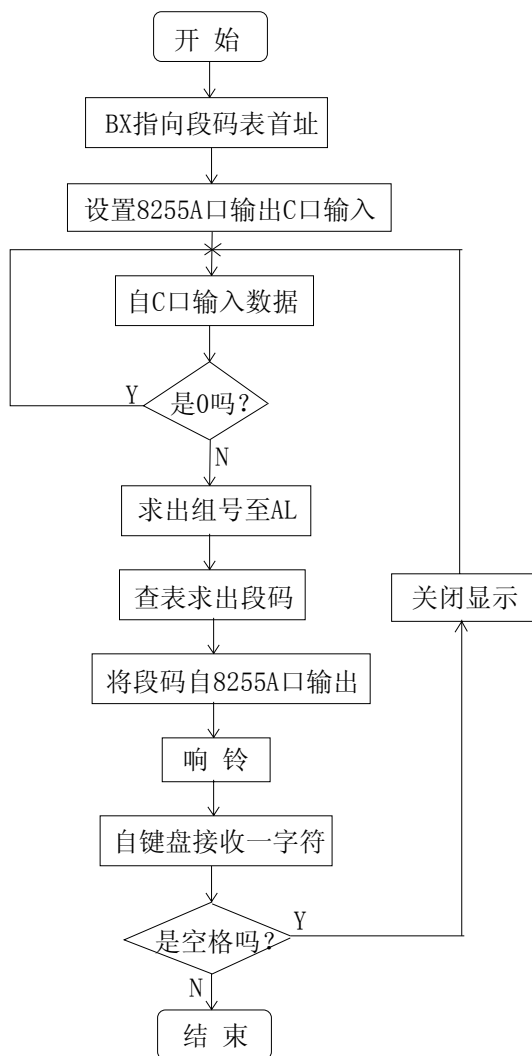

## 实验七 交通灯控制实验

### 一. 实验目的

通过并行接口8255实现十字路口交通灯的模拟控制, 进一步掌握对并行口的使用。

### 二. 实验原理和内容

1、如图4-7-1, L7、L6、L5作为南北路口的交通灯与PC7、PC6、PC5相连, L2、L1、L0作为东西路口的交通灯与PC2、PC1、PC0相连。编程使六个灯按交通灯变化规律亮灭。

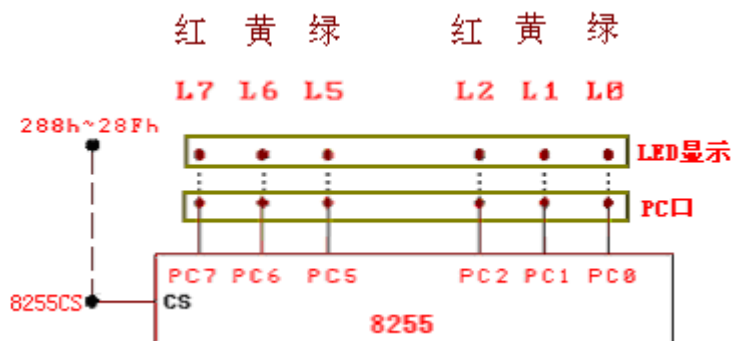


图 4-7-1


2、接线： PC7~PC0 /8255 接 L7~L0 /LED显示  
CS /8255 接 Y1 /IO地址

### 三. 编程提示：十字路口交通灯的变化规律要求：

- (1) 南北路口的绿灯、东西路口的红灯同时亮30秒左右。
- (2) 南北路口的黄灯闪烁若干次，同时东西路口的红灯继续亮。
- (3) 南北路口的红灯、东西路口的绿灯同时亮30秒左右。
- (4) 南北路口的红灯继续亮、同时东西路口的黄灯亮闪烁若干次。
- (5) 转 (1) 重复。

### 四、参考流程图



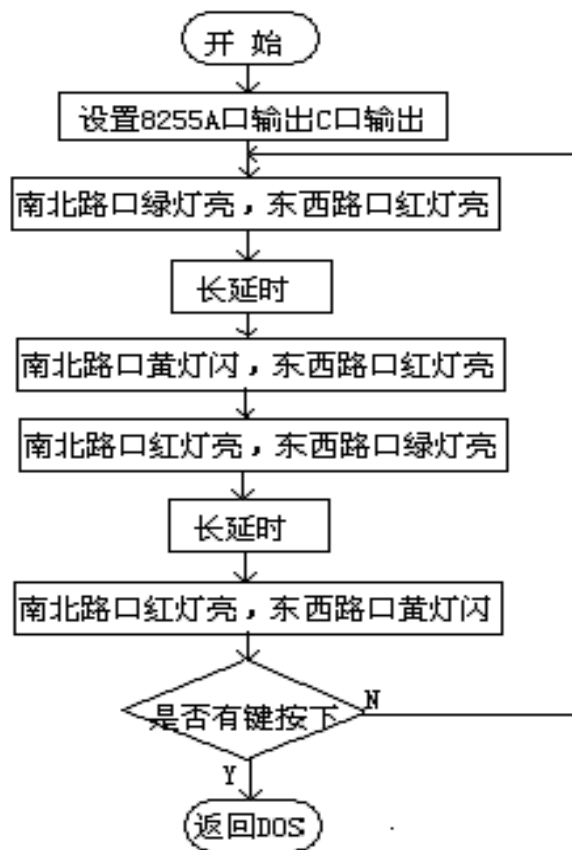

## 实验八 可编程定时器 / 计数器（8254）

### 一、实验目的

掌握8254的基本工作原理和编程方法，用示波器观察不同方式下的波形。

### 二、实验原理和内容

- 1、按图4-8-1虚线连接电路，将计数器0设置为方式0，计数器初值为N( $N \leq 0FH$ )，用手动逐个输入单脉冲，编程使计数值在屏幕上显示，并同时用逻辑笔观察OUT0电平变化(当输入N+1个脉冲后OUT0变高电平)。

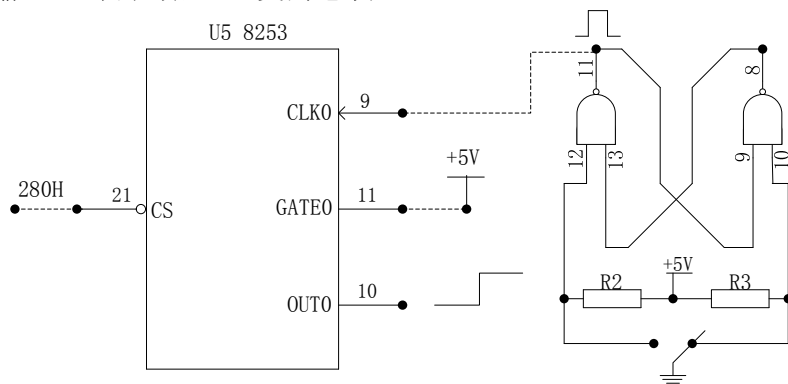


图4-8-1

- 2、按图3-2连接电路，将计数器0、计数器1分别设置为方式3，计数初值设为1000，用逻辑笔观察OUT1输出电平的变化(频率1HZ)。

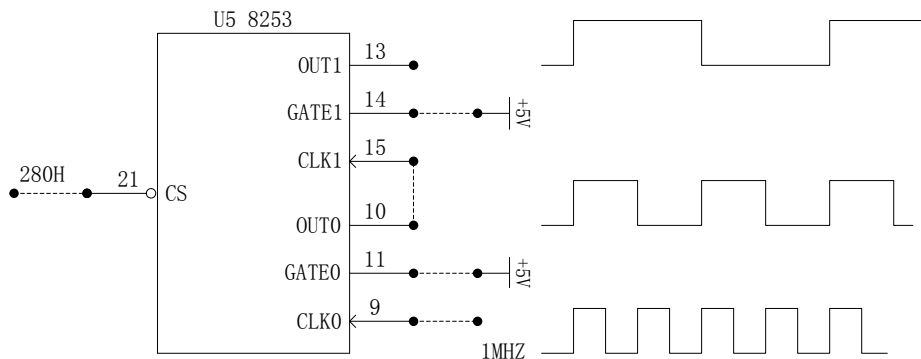


图4-8-2

- 3、接线：
 



1)、CS /8254	接	Y0 /IO 地址
GATE0 /8254	接	+5V
CLK0 /8254	接	单脉冲
- 2)、
 

CS /8254	接	Y0 /IO 地址
GATE0 /8254	接	+5V
CLK0 /8254	接	1M时钟
OUT0 /8254	接	CLK1 /8254
GATE1 /8254	接	+5V

三、编程提示

1、8254控制寄存器地址	283H
计数器0地址	280H
计数器1地址	281H
CLK0连接时钟	1MHZ

2、参考流程图

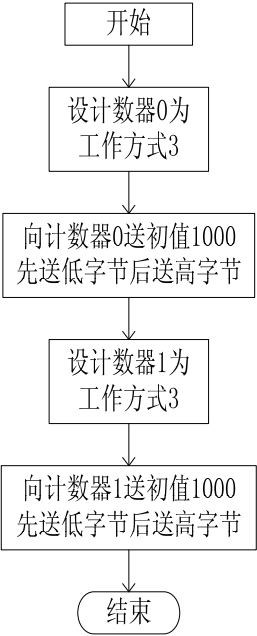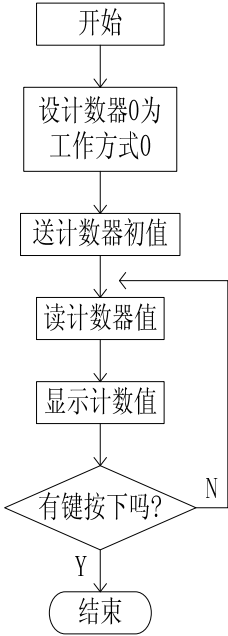

## 实验九 继电器控制

### 一、实验目的

- 1、了解微机控制直流继电器的一般方法。
- 2、进一步熟悉使用8255、8254。

### 二、实验原理和内容

1、实验电路如图4-9-1，按虚线连接电路：CLK0接1MHz，GATE0，GATE1，接+5V，OUT0接CLK1，OUT1接PA0，PC0接继电器驱动电路的开关输入端Ik。继电器常开触点串联一个发光二极管，编程使用8254定时，让继电器周而复始的闭合5秒钟(指示灯灯亮)，断开5秒钟(指示灯灯灭)。

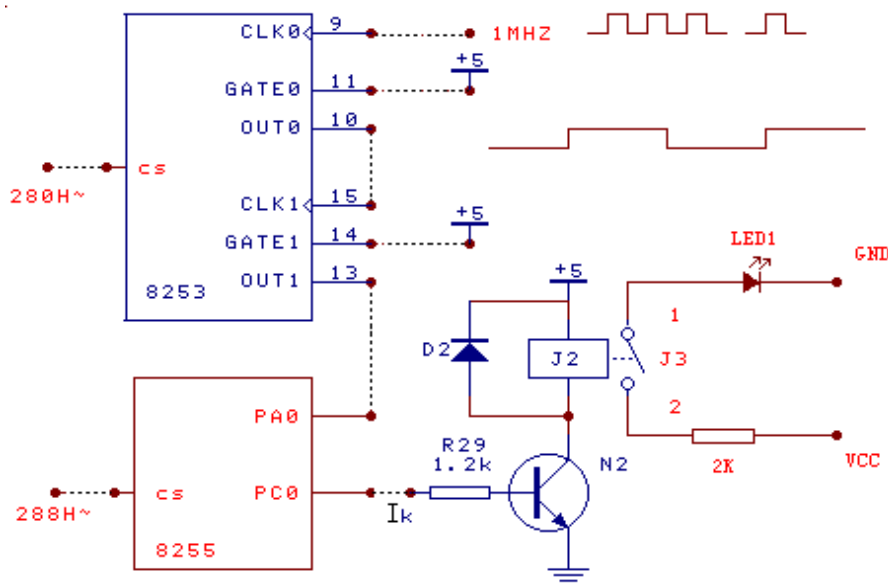


图4-9-1

2、接线：	CS /8254	接	Y0 /IO 地址
	GATE0 /8254	接	+5V
	CLK0 /8254	接	1M时钟
	OUT0 /8254	接	CLK1 /8254
	GATE1 /8254	接	+5V
	OUT1 /8254	接	PC7 /8255
	PC0 /8255	接	继电器
	CS /8255	接	Y1 /IO地址

### 三、编程提示

1、将8254计数器0设置为方式3、计数器1设置为方式0并联使用，CLK0接1MHz时钟，设置两个计数器的初值(乘积为5000000)启动计数器工作后，经过5秒钟OUT1输出高电平。通过8255A口查询OUT1的输出电平，用C口PC0输出开关量控制继电器动作。

2、继电器开关量输入端输入“1”时，继电器常开触点闭合，发光二极管接通，指示灯亮，输入“0”时断开，指示灯灭。

2、参考流程图(见图4-9-2)：

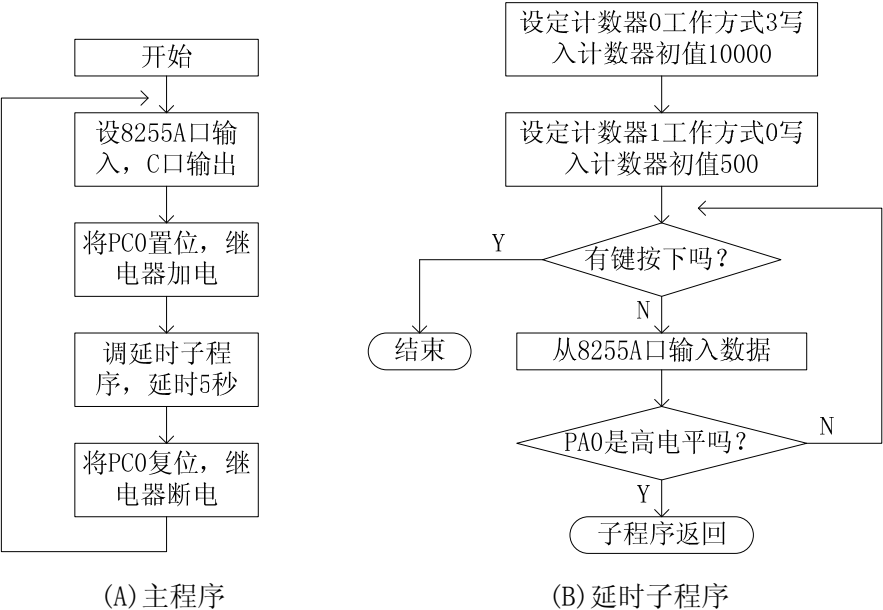


图4-9-2

## 实验十 存储器读写实验

### 一、实验目的

- 1、熟悉6264静态RAM的使用方法，掌握PC机外存扩充的手段。
- 2、通过对硬件电路的分析，学习了解总线的工作时序。

### 二、实验内容

- 1、硬件电路如下（仅供参考，图中RAM为2K的6264）：

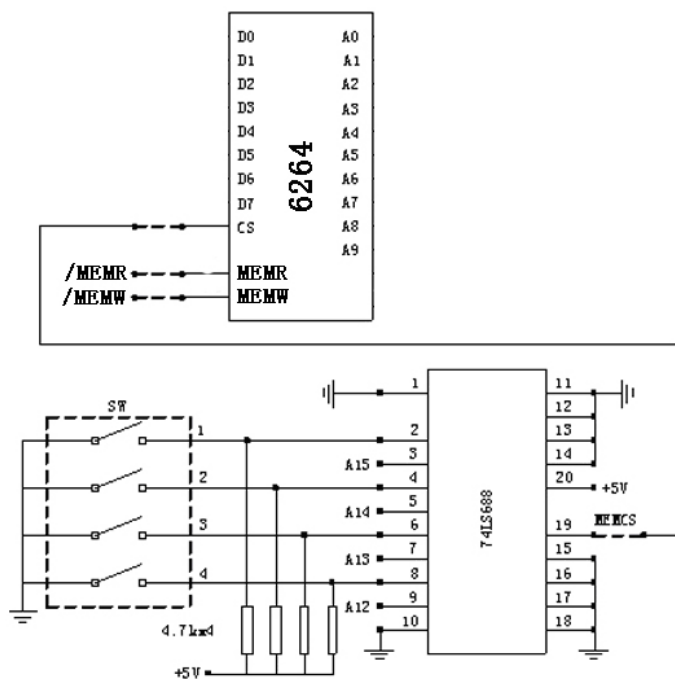


图4-10-1

- 2、编制程序，将字符A-Z循环写入扩展的RAM中，然后再将扩展的RAM内容读出来显示在主机屏幕上。

- 3、接线：
- |             |   |              |
|-------------|---|--------------|
| /MEMW /总线区  | 接 | MEMW /RAM存储器 |
| /MEMR /总线区  | 接 | MEMR /RAM存储器 |
| /MEMCS/IO译码 | 接 | CS / RAM存储器  |

### 三、编程提示

- 1、USB接口模块外扩储器的地址范围为0D4000H-0D7fffH。
- 2、通过片选信号的产生方式，确定扩展的RAM在PC机系统中的地址范围。因为段地址已指定，所以其地址为CS=A15 and A14 and A13 and A12，实验台上设有地址选择微动开关，拨动开关，可以选择4000-7fff的地址范围。编制程序，从0d6000H开始循环写入100h个A-Z。开关状态如下：

1	2	3	4	地址
OFF	ON	OFF	OFF	d4000h
OFF	ON	ON	OFF	d6000h

#### 四、程序框图

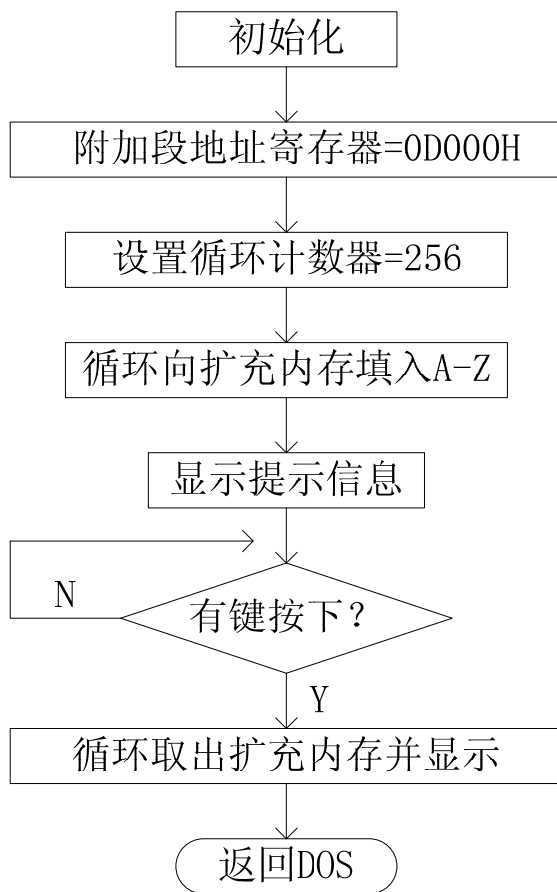


图21-2

## 实验十一 DMA传送

### 一、实验目的

- 1、掌握PC机工作环境下进行DMA方式数据传送(Block MODE和Demand Mode)(块传送、外部请求传送)方法。
- 2、掌握DMA的编程方法。

### 二、实验原理和内容

- 1、按照图4-11-1将实验箱通用插座D区6264连接好。编程将实验箱的6264缓冲区D4000H, 偏移量为0的一块数据循环写入字符A~Z, 用Block MODE DMA方式传送到实验箱的6264的缓冲区D4A00H上, 并察看送出的数据是否正确。

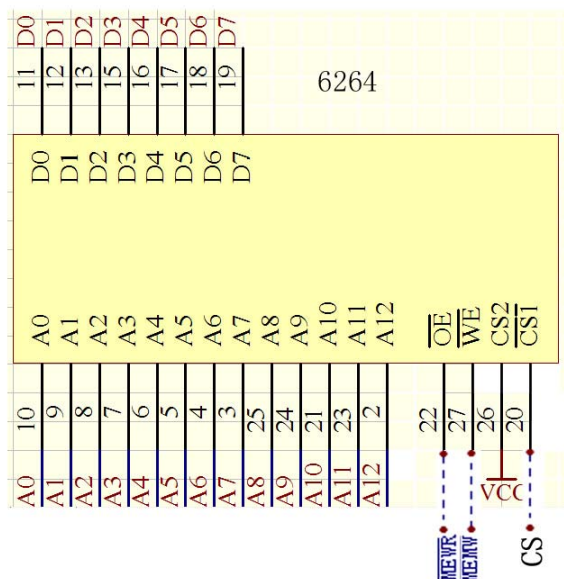


图4-11-1

- 2、用通用插座按图4-11-2连接好电路(74LS74利用实验台上的D触发器)。编程将主机内存缓冲区D4000H, 偏移量为0的10个数据, 使用Demand Mode DMA方式从内存向外设传送。

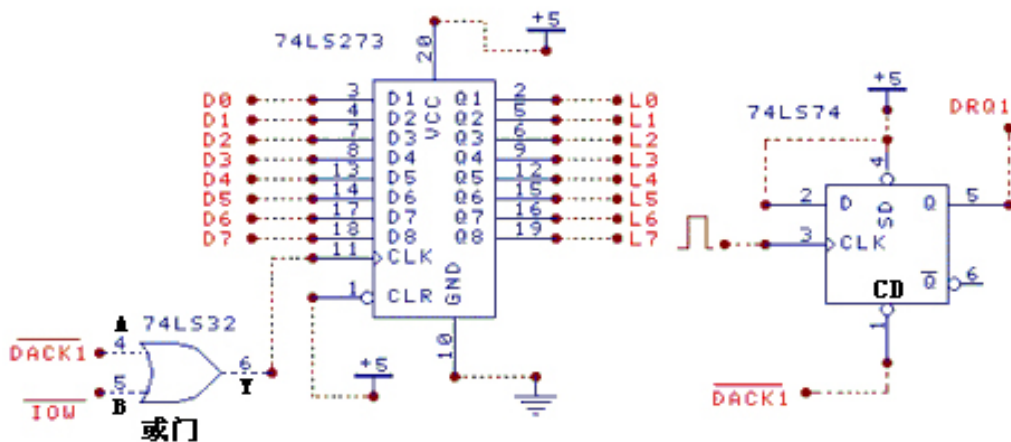


图4-11-2



3、用通用插座按图4-11-3连接好电路（74LS74利用实验台上的D触发器）。编程在主机内存缓冲区D4000H, 偏移量为0的位置开辟数据缓冲区，使用Demand Mode DMA方式从外设向内存传送8个数据并存入数据缓冲区，编程不断显示缓冲区的数据。

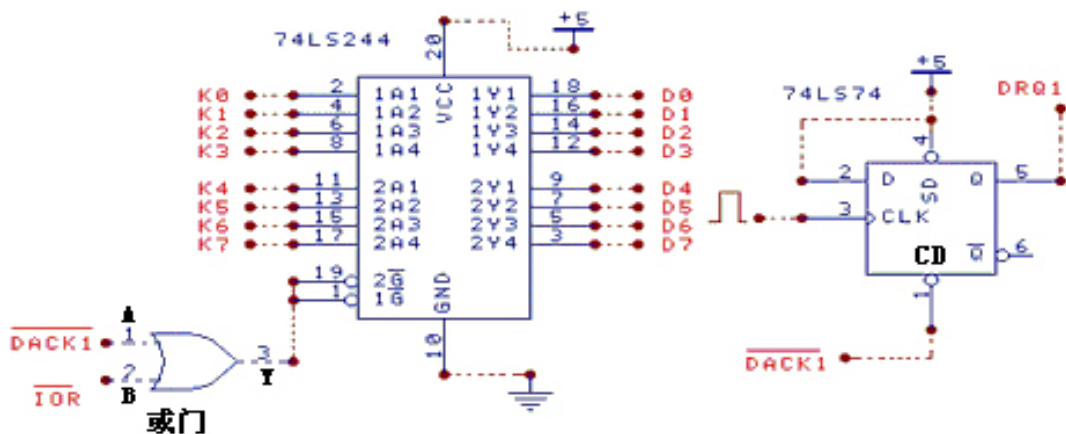



图4-11-3

4、接线：按各实验图接线，图中虚线为实验所需接线

图中  为实验台中单脉冲。

74LS74为实验台上D触发器

注：三个实验都需接存储器信号。

/MEMW /总线区 接 MEMW /RAM存储器

/MEMR /总线区 接 MEMR /RAM存储器

/MEMCS/IO译码 接 CS / RAM存储器

### 三、实验提示

1、DMA 请求是由单脉冲输入到D触发器，由触发器的Q端向DRQ1发出的。CPU响应后发出DACK1，将触发器Q置成低电平以撤消请求。

2、汇编程序中，为避免与系统8237有冲突，CZ-CIU-USB模块上的8237端口范围为10H-1F，即按通常模式进行DMA编程时，对8237所有端口均加10H。

### 四、参考流程图（见图4-11-4、图4-11-5、图4-11-6）

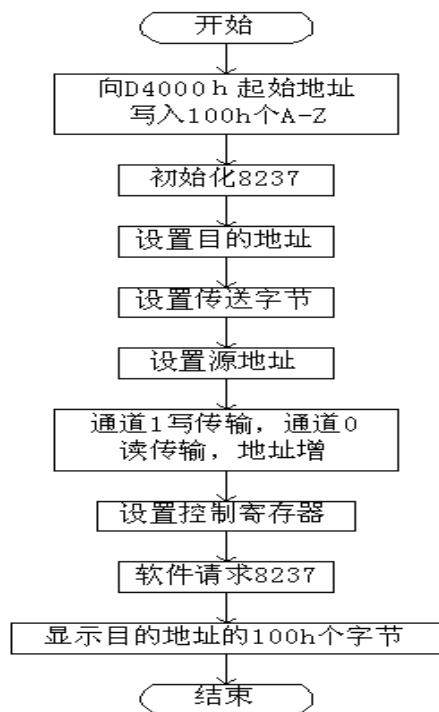


图4-11-4

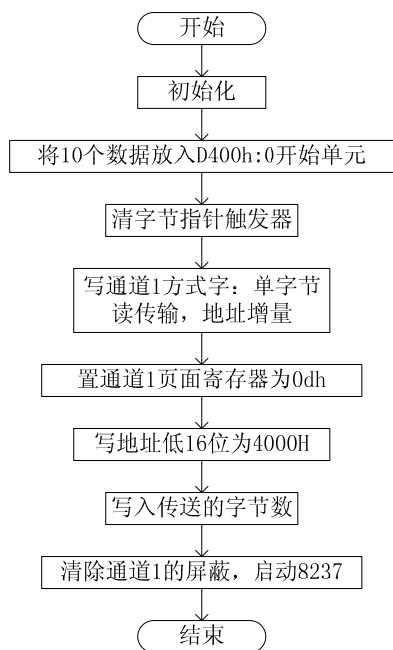


图4-11-5

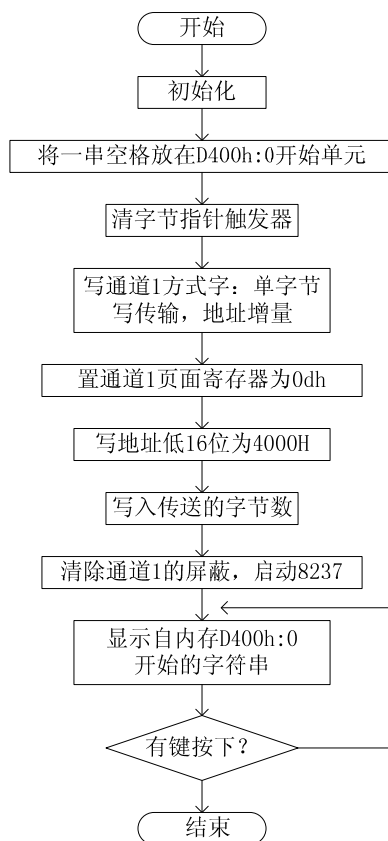


图4-11-6

## 实验十二 扩展DMA控制器8237

### 一、实验目的

- 1、掌握PC机工作环境下进行DMA方式数据传送(Block MODE和Demand Mode)块传送方法。
- 2、掌握扩展DMA的编程方法。

### 二、实验原理和内容

- 1、图4-12-1将线连接好。编程将实验箱的RAM存储器缓冲区D4000H, 偏移量为0的一块数据循环写入字符A~Z, 用Block MODE DMA方式传送到实验箱的RAM存储器的缓冲区D4A00H上, 并察看送出的数据是否正确。


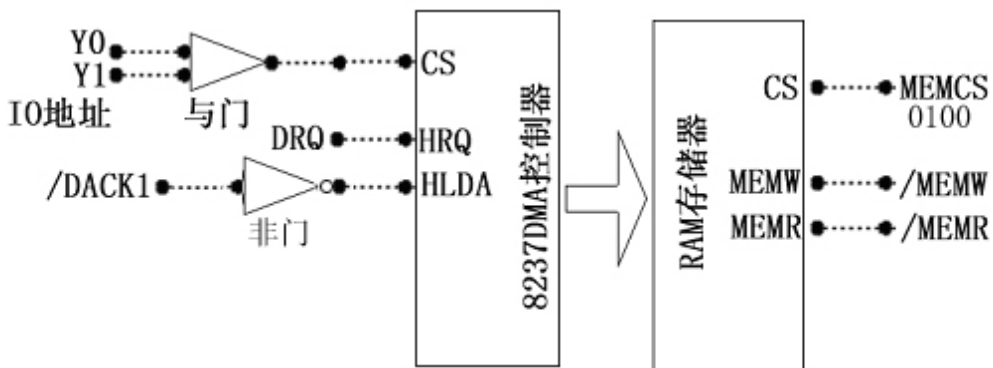


图4-12-1

### 三、实验提示

- 1、DMA 请求是由单脉冲输入到 D 触发器, 由触发器的 Q 端向 DRQ1 发出的。CPU 响应后发出 DACK 1, 将触发器 Q 置成低电平以撤消请求。
- 2、汇编程序中, 为避免与系统 8237 有冲突, CZ-CIU-USB 模块上的 8237 端口范围为 10H-1F, 即按通常模式进行 DMA 编程时, 对 8237 所有端口均加 10H。
- 3、8237 控制字地址为 16 位, 实验台 IO 地址译码每组地址为 8 位, 需要二组连续 IO 地址译码信号。因此实验 8237 的片选信号采用 Y0 和 Y1 经过与门给出。
- 4、核心板的 8237 为主控制器进行级连时, 因 DRQ0 与 USB 接口控制器使用, 因此不要对 8237 控制器进行复位, 对共用的控制寄存器进行初始化。

### 四、流程图

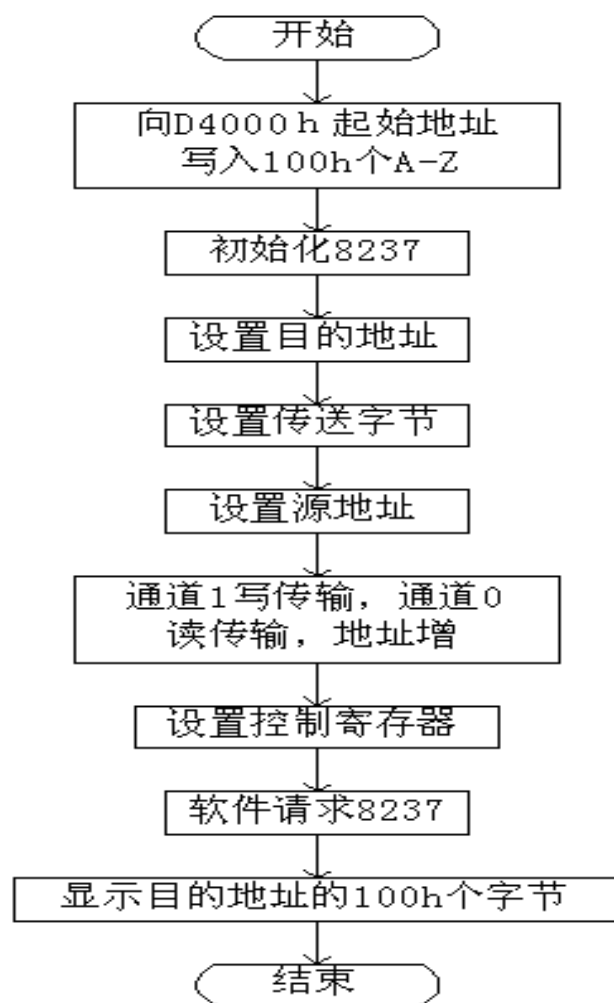

## 实验十三 中断

### 一、实验目的

- 1、掌握PC机中断处理系统的基本原理。
- 2、学会编写中断服务程序。

### 二、实验原理和内容

#### 1、实验原理

PC机用户可使用的硬件中断只有可屏蔽中断，由8259中断控制器管理。中断控制器用于接收外部的中断请求信号，经过优先级判别等处理后向CPU发出可屏蔽中断请求。IBMPC、PC/XT机内有一片8259中断控制器对外可以提供8个中断源：

中断源	中断类型号	中断功能
IRQ0	08H	时钟
IRQ1	09H	键盘
IRQ2	0AH	保留
IRQ3	0BH	串行口2
IRQ4	0CH	串行口1
IRQ5	0DH	硬盘
IRQ6	0EH	软盘
IRQ7	0FH	并行打印机

8个中断源的中断请求信号线IRQ0~IRQ7在主机的62线ISA总线插座中可以引出，系统已设定中断请求信号为“边沿触发”，普通结束方式。对于PC/AT及286以上微机内又扩展了一片8259中断控制，IRQ2用于两片8259之间级连，对外可以提供16个中断源：

中断源	中断类型号	中断功能
IRQ8	070H	实时时钟
IRQ9	071H	用户中断
IRQ10	072H	保留
IRQ11	073H	保留
IRQ12	074H	保留
IRQ13	075H	协处理器
IRQ14	076H	硬盘
IRQ15	077H	保留


CZ-CIU-USB实验系统上，固定的接到了3号中断IRQ3上，即进行中断实验时，所用中断类型为0BH。

#### 2、实验提示：

- 1)、中断10的优先级要高于3，因为中断10是扩展8259上的中断，扩展8259使用主8259的中断2向主8259申请中断，中断2优先级高于中断3，所以中断10的优先级要高于3
- 2)、由上所述，中断0-15的优先级顺序从高到低为：中断0、中断1、中断8、中断9、中断10、中断11、中断12、中断13、中断14、中断15、中断3、中断4、中断5、中断6、中断7
- 3)、上述中断优先级顺序中，不包含中断2，因为中断2已被扩展8259使用从而扩展

3、接线：

单脉冲2	接	IRQ /总线
单脉冲1	接	IR10/USB核心板上

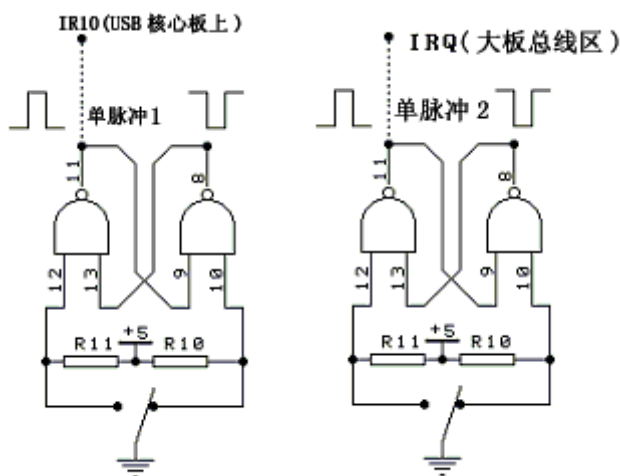

#### 4、实验内容

2)、中断IRQ10实验, 实验电路如图4-12-1, 用手动产生单脉冲1作为中断请求信号, 每按一次开关产生一次中断, 在屏幕上显示一次“”, 中断10次后退出。

3)、中断嵌套实验,实验电路如图4-12-1,分别用手动产生单脉冲作为中断IRQ3和IRQ10的请求信号,申请中断IRQ3后,进入中断3程序,再申请高级中级IRQ10。

### 三、参考流程图

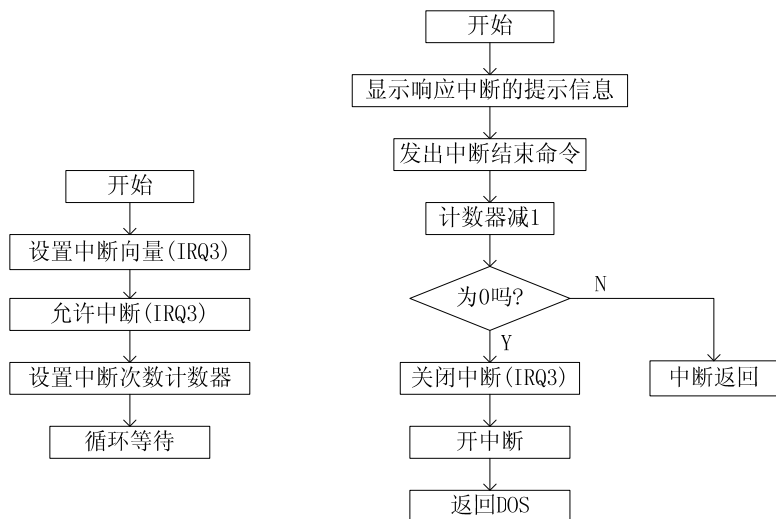


图4-12-2

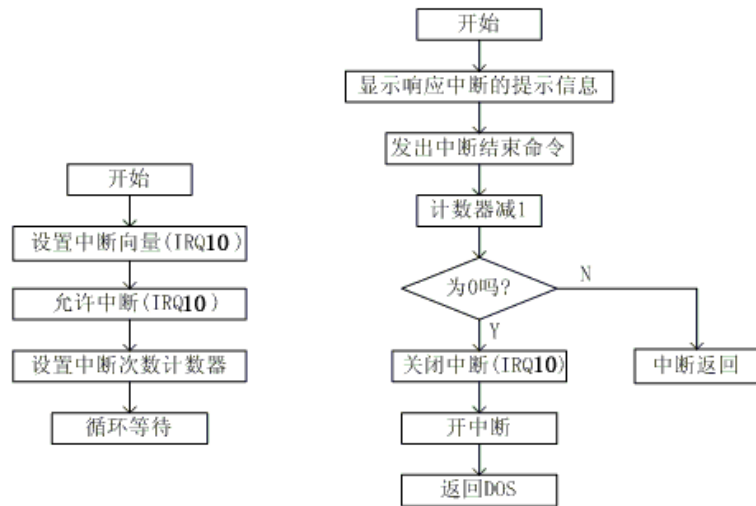


图4-12-3

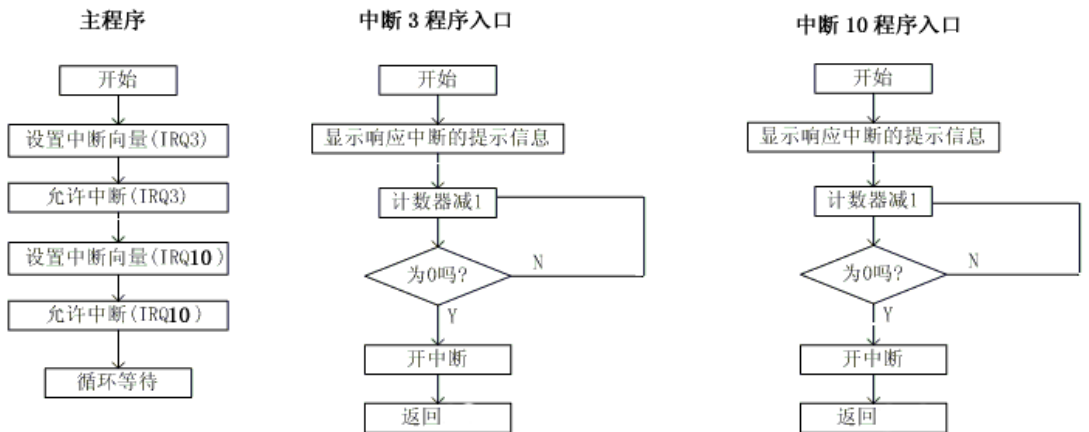


图4-12-4


## 实验十四 扩展中断控制器8259

### 一、实验目的

- 1、掌握中断控制器8259管理
- 2、掌握扩展中断


### 二、实验原理和内容

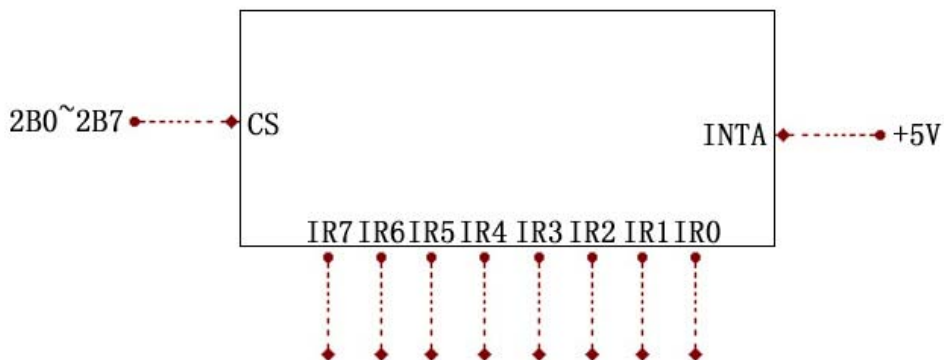- 1、采用查询方式
- 2、如图4-14-1接线，按单脉冲请求一次中断，屏幕上显示相应的中断请求号



- 3、接线：
- |          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| Y6 /IO地址 | 接 | CS /8259               |
| +5V      | 接 | INTA /8259             |
| 单脉冲      | 接 | IR0/IR1/.....IR7 /8259 |

### 三、参考流程图

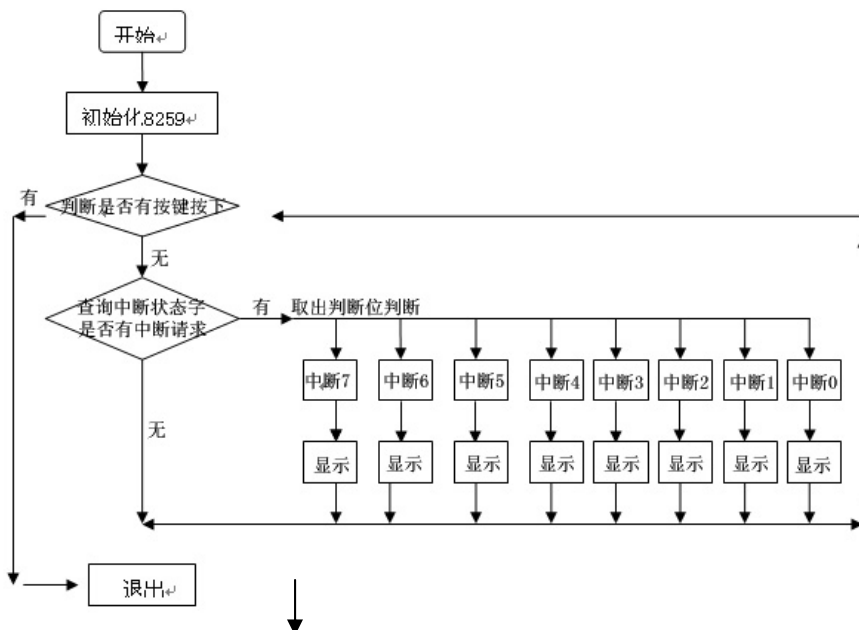



## 实验十五 可编程并行接口8255方式 1

### 一、实验目的

- 1、掌握8255工作方式 1 时的使用及编程。
- 2、进一步掌握中断处理程序的编写。

### 二、实验原理和内容

- 1、按图4-15-1，8255方式1的输出电路连好线路。
- 2、编程:每按一次单脉冲按钮产生一个正脉冲使8255产生一次中断请求，让CPU进行一次中断服务:依次输出01H、02H，04H，08H，10H，20H，40H，80H使L0~L7依次发光，中断 8 次结束。
- 3、按图4-15-2，8255方式1输入电路，连好线路。

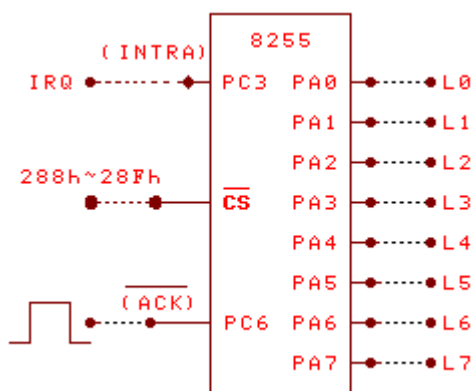


图4-15-1 输出电路

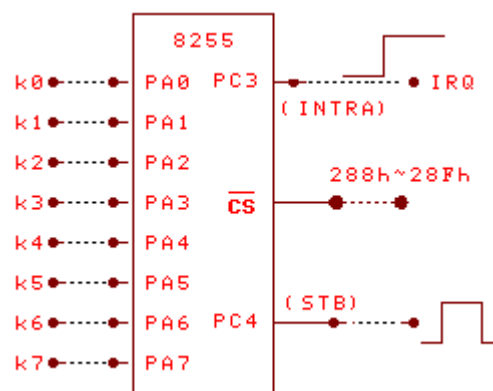


图4-15-2 输入电路

- 4、编程:每按一次单脉冲按钮产生一个正脉冲使8255产生一次中断请求，让CPU进行一次中断服务:读取逻辑电平开关预置的ASCII码，在屏幕上显示其对应的字符，中断 8 次结束。
- 5、接线:按图 (A) 或 (B) 接线，图中虚线为实验所需接线。

### 三、参考流程图: (如图4-15-3、图4-15-4)

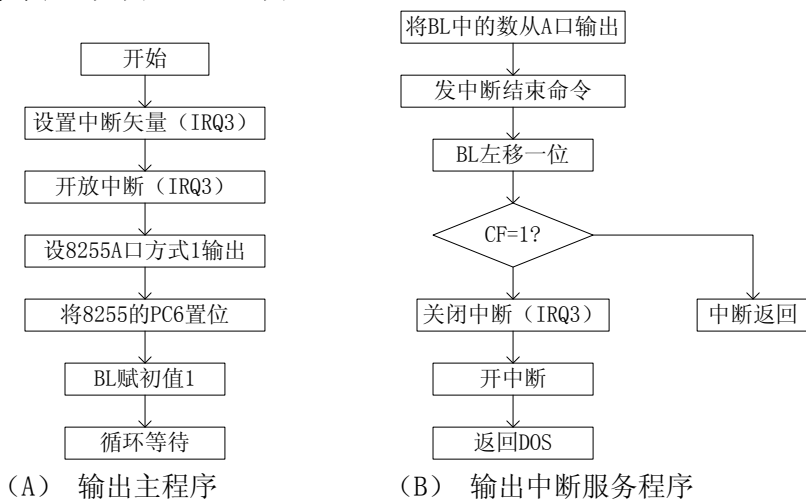


图4-15-3

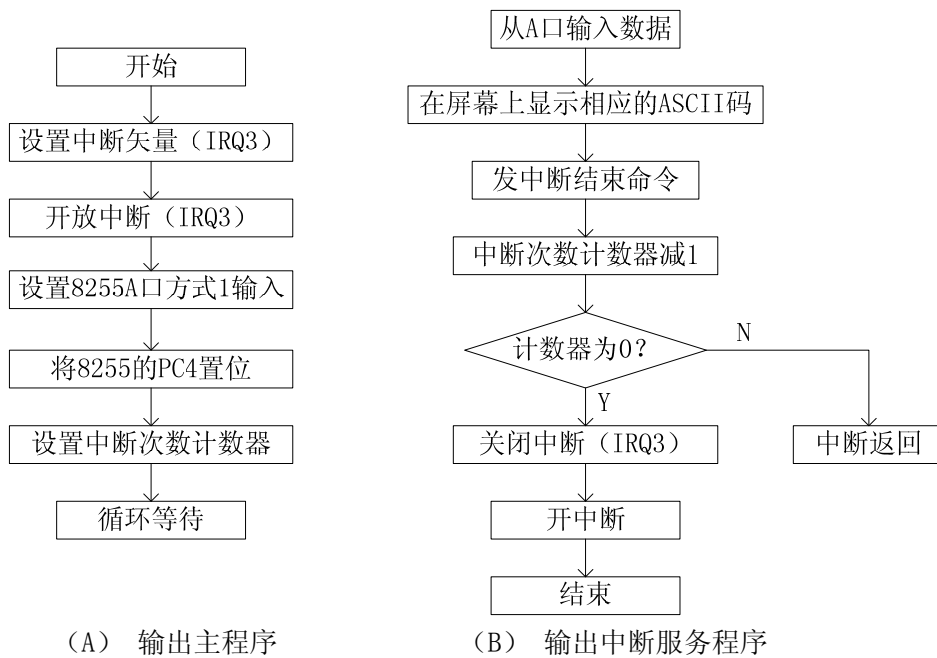


图4-15-4

## 实验十六 串行通讯8251

### 一、实验目的

- 1、了解串行通讯的基本原理。
- 2、掌握串行接口芯片8251的工作原理和编程方法。

### 二、实验原理和内容

- 1、按图4-16-1连接好电路, (8251插通用插座) 其中8254计数器用于产生8251的发送和接收时钟, TXD和RXD连在一起。
- 2、编程: 从键盘输入一个字符, 将其ASCII码加 1 后发送出去, 再接收回来在屏幕上显示, 实现自发自收。

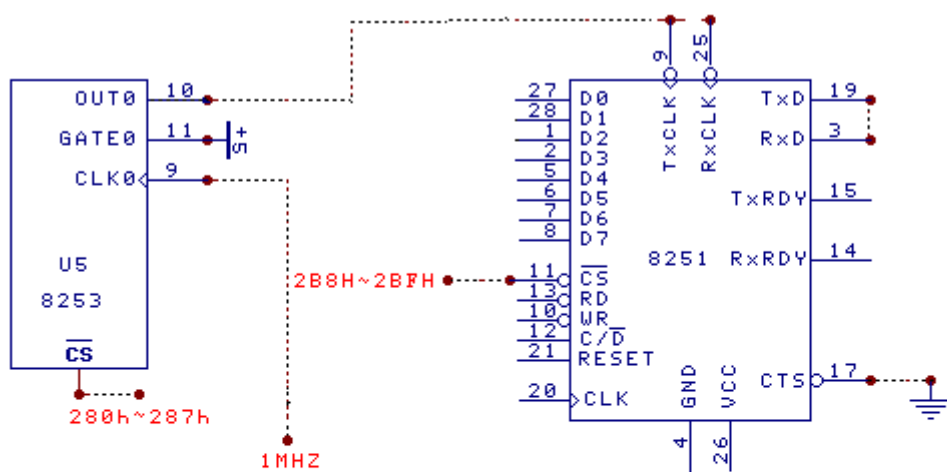


图4-16-1 串行通讯电路

3、接线:	CLK0 /8254	接	1M时钟
	GATE0 /8254	接	+5V
	OUT0 /8254	接	TX/RXCLK /8251
	CS /8254	接	Y0 /IO地址
	CS /8251	接	Y7 /IO地址
	RXD /8251	接	TXD /8251

### 三、实验提示

- 1、图示电路8251的控制口地址为2B9H, 数据口地址为2B8H。

2、8254计数器的计数初值=时钟频率/(波特率×波特率因子)，这里的时钟频率接1MHz，波特率若选1200，波特率因子若选16，则计数器初值为52。

3、收发采用查询方式。

#### 四、参考流程图（见图4-16-2）

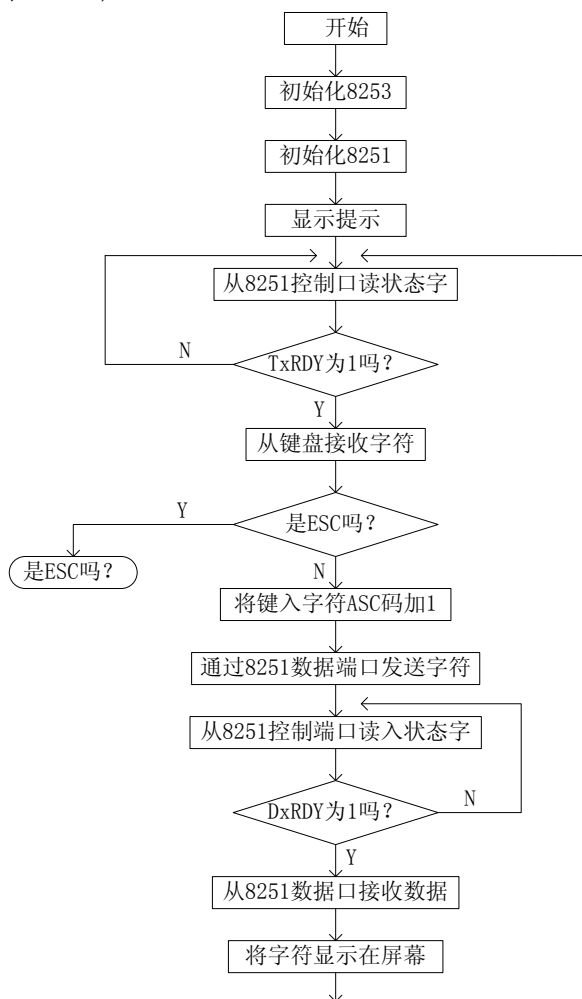


图4-16-2

## 实验十七 数/模转换器

### 一、实验目的

了解数/模转换器的基本原理，掌握DAC0832芯片的使用方法。

### 二、实验原理和内容

1、实验电路原理如图4-17-1，DAC0832采用单缓冲方式，具有单双极性输出端(图中的U<sub>a</sub>、U<sub>b</sub>)，利用debug输出命令(Out 290 数据)输出数据给DAC0832，用万用表测量单极性输出端U<sub>a</sub>及双极性输出端U<sub>b</sub>的电压，验证数字与电压之间的线性关系。

2、编程产生以下波形(从U<sub>b</sub>输出，用示波器观察)

- (1) 锯齿波
- (2) 正弦波

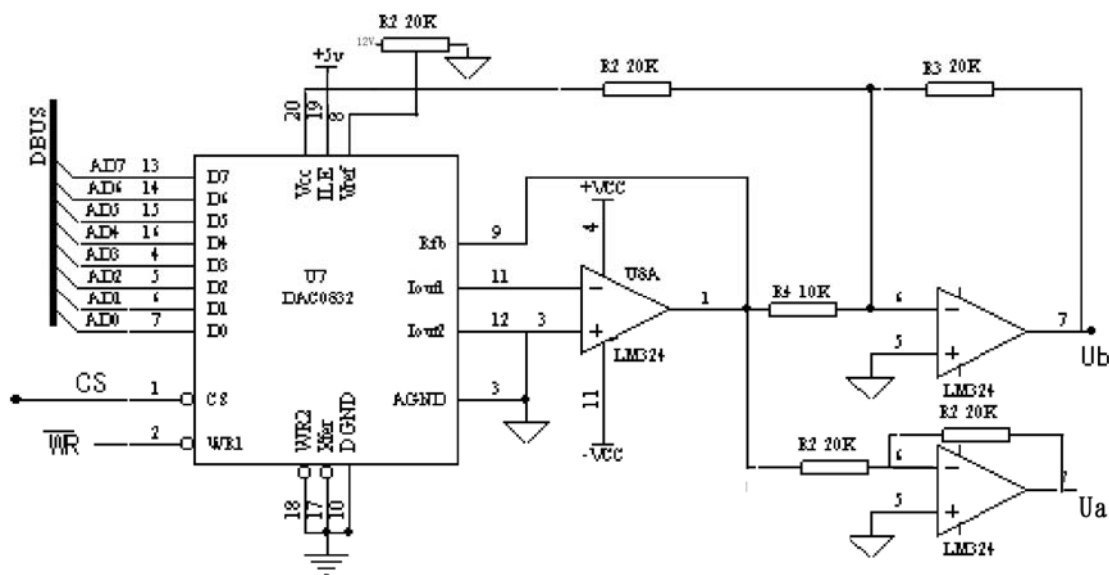


图4-17-1

3、接线： CS /0832 接 Y2 /IO地址

### 三、编程提示

1、8位D/A转换器DAC0832的口地址为290H，输入数据与输出电压的关系为：

$$U_a = \frac{U_{REF}}{256} \times N$$

$$U_b = -\frac{2U_{REF}}{256} \times N - 5$$

(U<sub>REF</sub>表示参考电压，N表示数据)，这里的参考电压为可调电位器调节的电位(为了便于编程出厂为5.12V)。

2、产生锯齿波只须将输出到DAC0832的数据由0循环递增。产生正弦波可根据正弦函数建一个下弦数字量表，取值范围为一个周期，表中数据个数在16个以上。

#### 四、参考流程图：

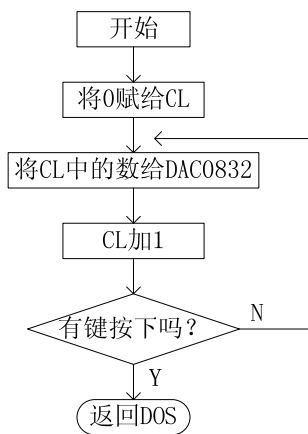


图4-17-2 锯齿波

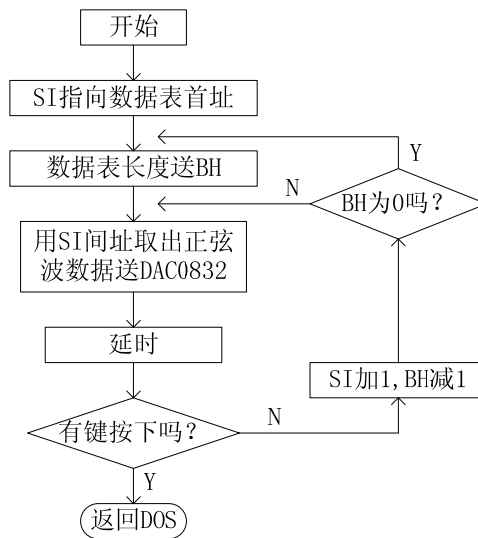


图4-17-3 正弦波



其中 $U_i$ 为输入电压， $U_{REF}$ 为参考电压，这里的参考电压为可变电位器调节出的电压，为了便于编程出厂时参考电压为。

3、一次A/D转换的程序可以为

```

MOV     DX, 口地址
OUT     DX, AL      ; 启动转换
        ; 延时
IN      AL, DX      ; 读取转换结果放在AL中
    
```

四、参考流程图（见图4-18-2、图4-18-3）


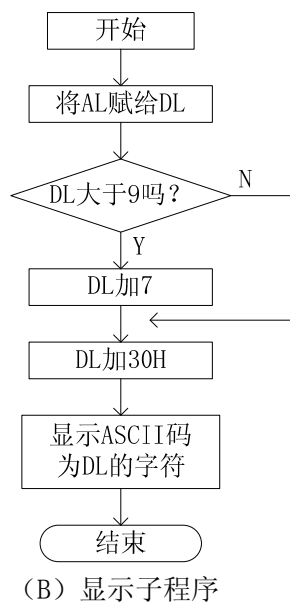


图4-18-2

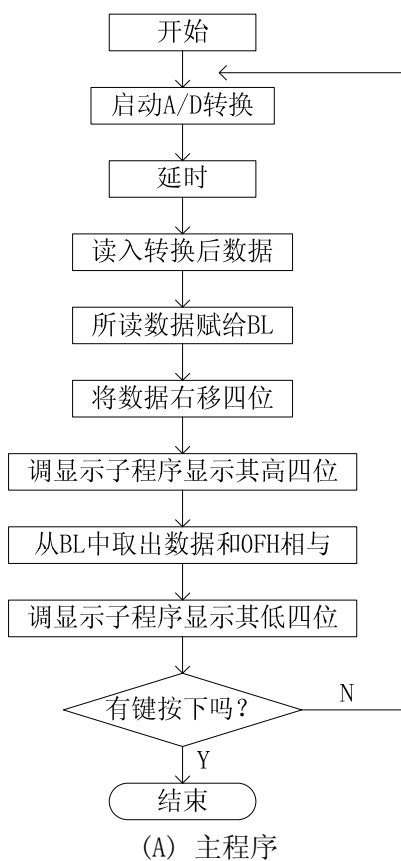

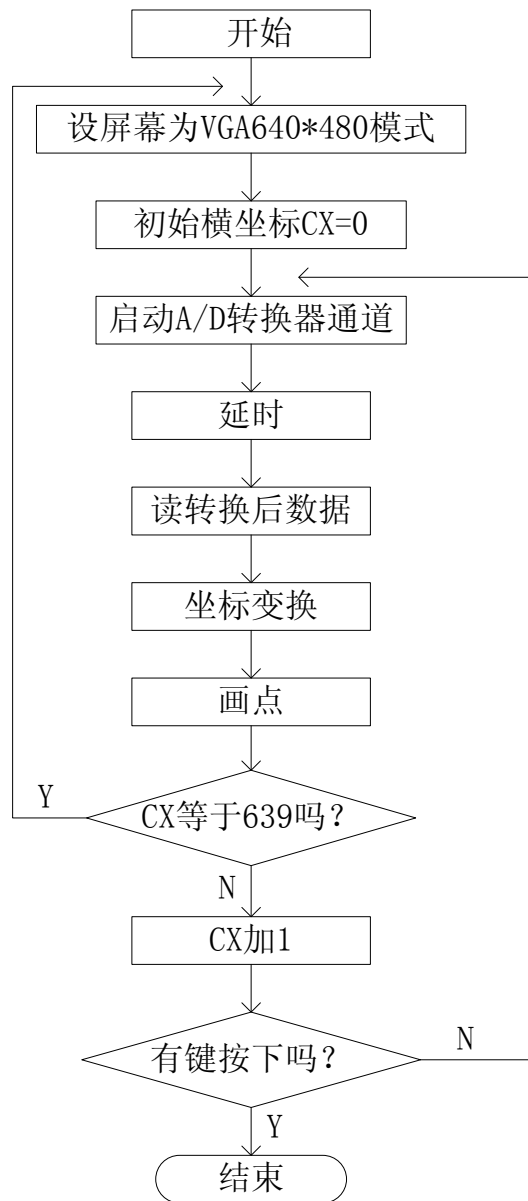


图4-18-3

## 实验十九 步进电机控制实验

### 一、实验目的

- 1、了解步进电机控制的基本原理。
- 2、掌握控制步进电机转动的编程方法。

### 二、实验原理和内容

- 1、按图4-19-1连接线路，利用8255输出脉冲序列，开关K0~K6控制步进电机转速，K7控制步进电机转向。8255 CS接288H~28FH。PA0~PA3接BA~BD；PC0~PC7接K0~K7。
- 2、编程:当K0~K6中某一开关为“1”（向上拨）时步进电机启动。K7向上拨电机正转，向下拨电机反转。

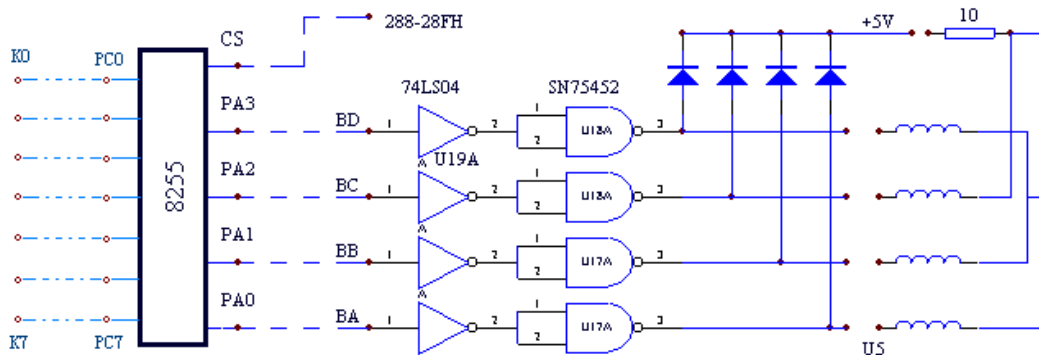


图4-19-1

- 3、接线：
- |               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| PA7~PA0 /8255 | 接 | K7~K0 /逻辑电平开关 |
| CS /8255      | 接 | Y1 /IO地址      |
| PC3~PC0 /8255 | 接 | BD~BA /步进电机   |

### 三、实验说明

步进电机驱动原理是通过对每相线圈中的电流的顺序切换来使电机作步进式旋转。驱动电路由脉冲信号来控制，所以调节脉冲信号的频率便可改变步进电机的转速。

如图4-19-2所示：本实验使用的步进电机用直流+5V电压，每相电流为0.16A，电机线圈由四相组成，即： $\phi 1$  (BA)； $\phi 2$  (BB)； $\phi 3$  (BC)； $\phi 4$  (BD)

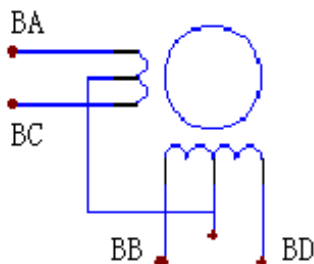


图4-19-2

驱动方式为二相激励方式，各线圈通电顺序如下表。

顺序 \ 相	$\phi 1$	$\phi 2$	$\phi 3$	$\phi 4$
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
2	0	0	1	1
3	1	0	0	1

反时针方向回转



正时针方向回转

表中首先向  $\phi 1$  线圈— $\phi 2$  线圈输入驱动电流，接着  $\phi 2$ — $\phi 3$ ， $\phi 3$ — $\phi 4$ ， $\phi 4$ — $\phi 1$ ，又返回到  $\phi 1$ — $\phi 2$ ，按这种顺序切换，电机轴按顺时针方向旋转。

实验可通过不同长度延时来得到不同频率的步进电机输入脉冲，从而得到多种步进速度。

#### 四、参考流程图

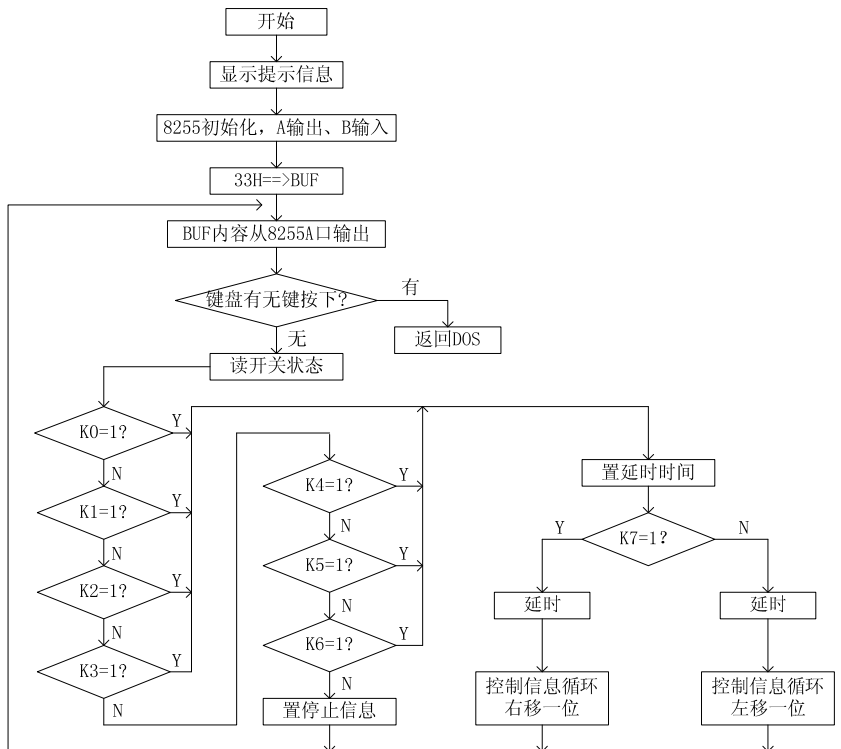


图4-19-3

## 实验二十 直流电机转速控制实验

### 一、实验目的

- 1、进一步了解DAC0832的性能及编程方法。
- 2、了解直流电机控制的基本方法。

### 二、实验原理和内容

- 1、按图4-20-1线路接线。DAC0832的CS接290H~297H, Ub接DJ插孔, 8255 CS接288H~28FH。
- 2、编程利用DAC0832输出一串脉冲, 经放大后驱动小直流电机, 利用开关K0~K5控制改变输出脉冲的电平及持续时间, 达到使电机加速, 减速之目的。

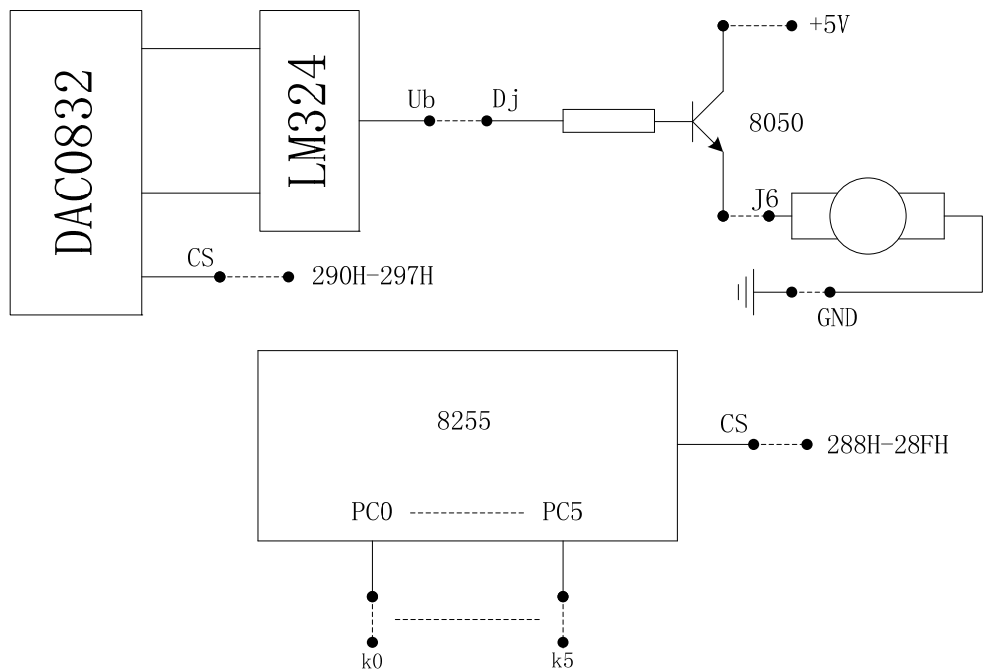


图4-20-1

- |       |               |   |               |
|-------|---------------|---|---------------|
| 3、接线： | CS /0832      | 接 | Y2 /IO地址      |
|       | UB /0832      | 接 | 直流电机          |
|       | CS /8255      | 接 | Y1 /IO地址      |
|       | PC7~PC0 /8255 | 接 | K7~K0 /逻辑电平开关 |

### 三、实验原理简述

小直流电机的转速是由Ub输出脉冲的占空比来决定的, 正向占空比越大转速越快, 反之越慢。见下图4-20-2例:

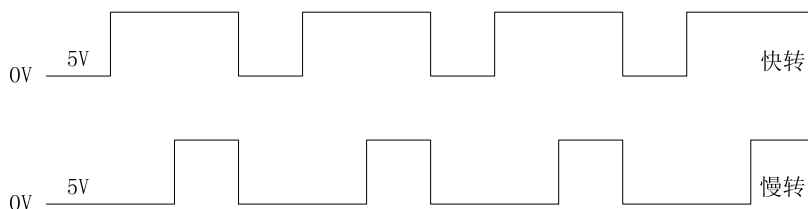


图4-20-2

在本实验中，模拟量输出 $U_b$ 为双极性，当输入数字量小于80H时输出为负，输入等于80H时为0V，输入大于80H时输出为正。因而本实验中，DAC0832输入数字量只有2个(80H和FFH)，通过不同的延迟时间达到改变小电机转速的目的。

#### 四、参考程序框图

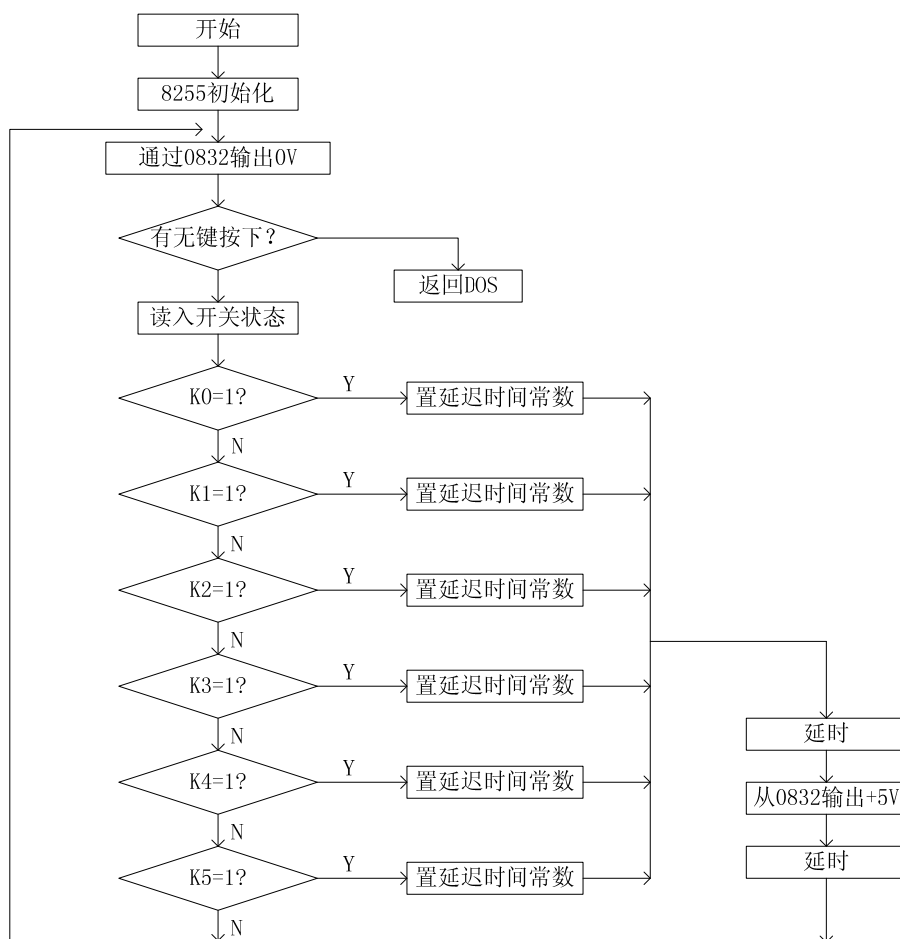


图19-3

## 实验二十一 双色点阵发光二极管显示实验

### 一、实验目的

- 1、了解双色点阵LED显示器的基本原理。
- 2、掌握PC机控制双色点阵LED显示程序的设计方法。

### 二、实验原理

点阵LED显示器是将许多LED类似矩阵一样排列在一起组成的显示器件，双色点阵LED是在每一个点阵的位置上有红绿或红黄或红白两种不同颜色的发光二极管。当微机输出的控制信号使得点阵中有些LED发光，有些不发光，即可显示出特定的信息，包括汉字、图形等。车站广场由微机控制的点阵LED大屏幕广告宣传牌随处可见。

实验仪上设有一个共阳极8×8点阵的红绿两色LED显示器，其点阵结构如图所示。该点阵对外引出24条线，其中8条行线，8条红色列线，8条绿色列线。若使某一种颜色、某一个LED发光，只要将与其相连的行线加高电平，列线加低电平即可。

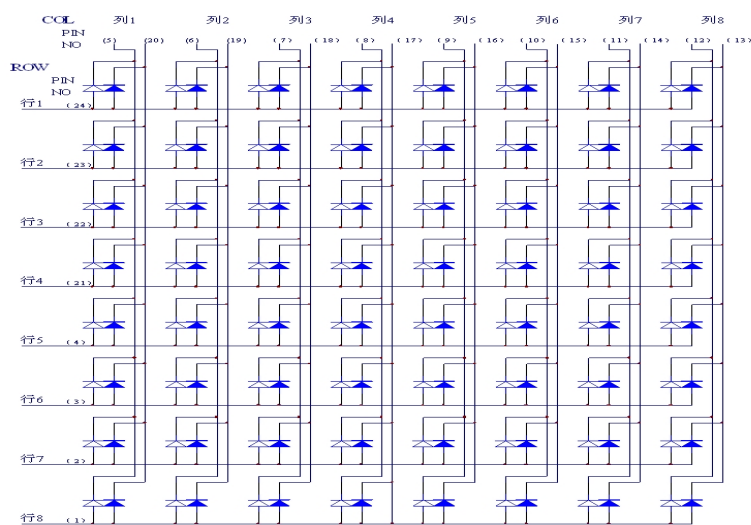


图4-21-1

例如欲显示汉字“年”，采用逐列循环发光。首先由“年”的点阵轮廓，确定点阵代码(如图所示)根据“年”的点阵代码，确定逐列循环发光的顺序如下：

- ① 行代码输出 44H； 红色列代码输 01H； 第一列2个红色LED发光。
- ② 行代码输出 54H； 红色列代码输 02H； 第二列3个红色LED发光。
- ③ 行代码输出 54H； 红色列代码输 04H； 第三列3个红色LED发光。
- ④ 行代码输出 7FH； 红色列代码输 08H； 第四列7个红色LED发光。
- ⑤ 行代码输出 54H； 红色列代码输 10H； 第五列3个红色LED发光。

⑥ 行代码输出 DCH； 红色列代码输 20H； 第六列5个红色LED发光。

⑦ 行代码输出 44H； 红色列代码输 40H； 第七列2个红色LED发光。

⑧ 行代码输出 24H； 红色列代码输 80H； 第八列2个红色LED发光。

在步骤①~⑧之间可插入几ms的延时，重复进行①~⑧即可在LED上稳定的显示出红色“年”字。若想显示绿色“年”，只需把红色列码改为绿色列码即可。

### 三、实验内容：

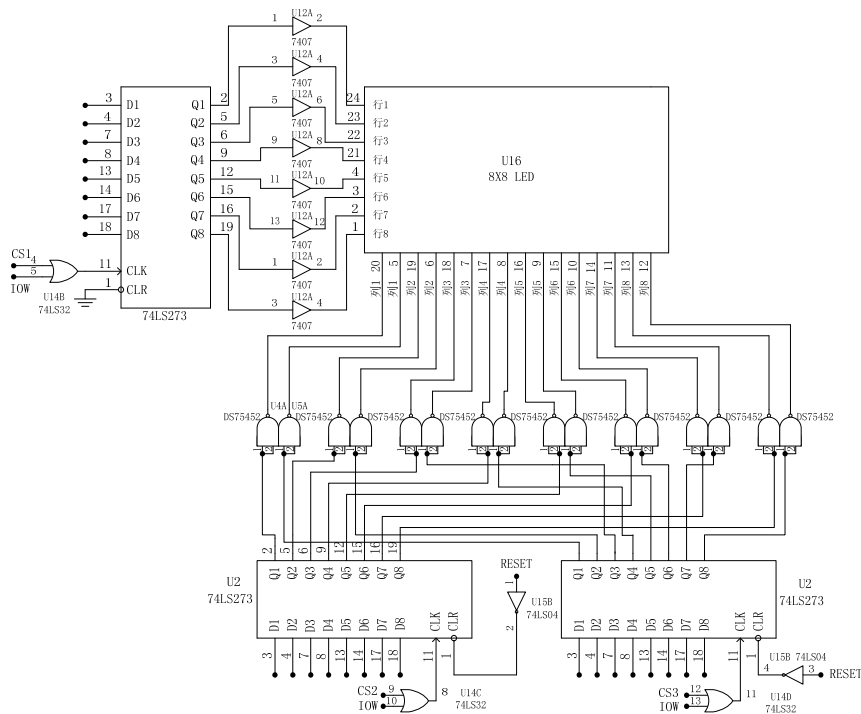



图4-21-2

1. 实验仪上的点阵LED及驱动电路如图3-24-2所示，点阵显示模块工作于总线模式时，行代码、红色列代码、绿色列代码各用一片74LS273锁存。行代码输出的数据通过行驱动器7407加至点阵的8条行线上，红和绿列代码的输出数据通过驱动器ULN2803反相后分别加至红和黄的列线上。行锁存器片选信号为“行选”，红色列锁存器片选信号为“红选”，绿色列锁存器片选信号为“绿选”。

2. 接线方法：行片选信号“行选”接 280H；红列片选信号“红选”接 288H；绿列片选信号“绿选”接 290H。点阵模块数据总线D7~D0接总线区的数据总线D7~D0。

3. 编程重复使LED点阵红色逐列点亮，再绿色逐列点亮，再红色逐行点亮，绿色逐行点亮。

4. 编程在LED上重复显示红色“年”和绿色“年”

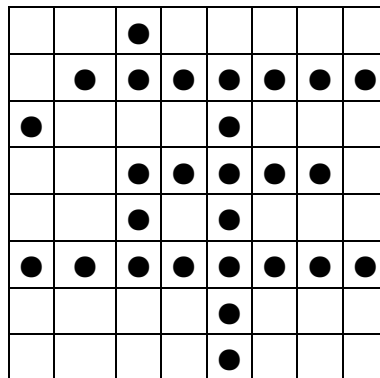

5. 点阵显示模块工作于非总线模式，行代码、红代码、绿代码分别通过行驱动器7407和列反相驱动器ULN2803加到行线和列线上。如图4-21-3。

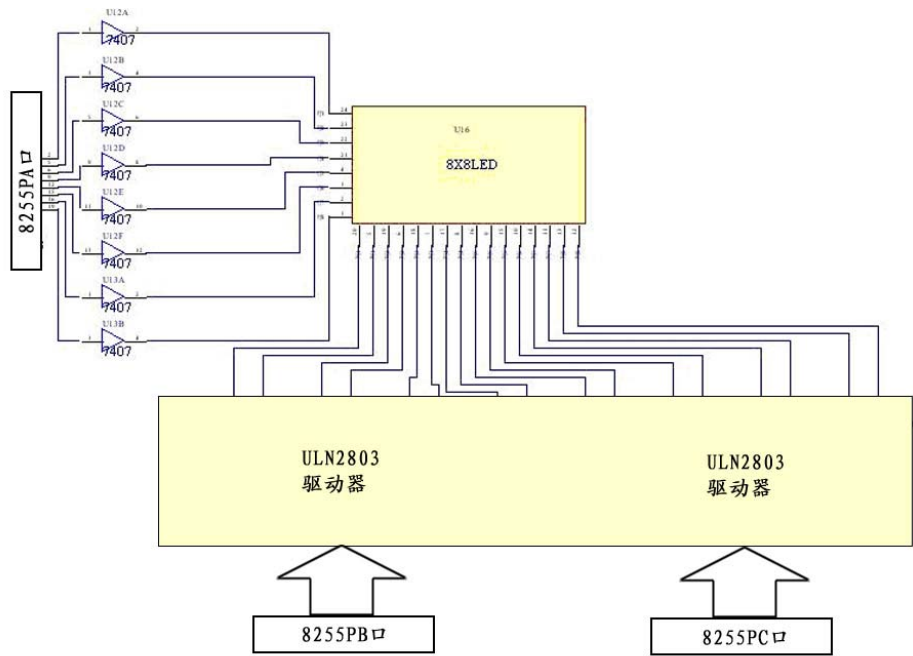


图4-21-3

6、接线：总线模式	D7~D0 /总线	接	D7~D0 /双色点阵
	Y0 /IO地址	接	行选 /双色点阵
	Y1 /IO地址	接	红选 /双色点阵
	Y2 /IO地址	接	绿选 /双色点阵
	IOW /总线	接	WR /双色点阵

双色点阵工作于“总线”模式（JCS4跳线短接总线边）。

四、流程图

1、逐行、逐列显示参考流程图1




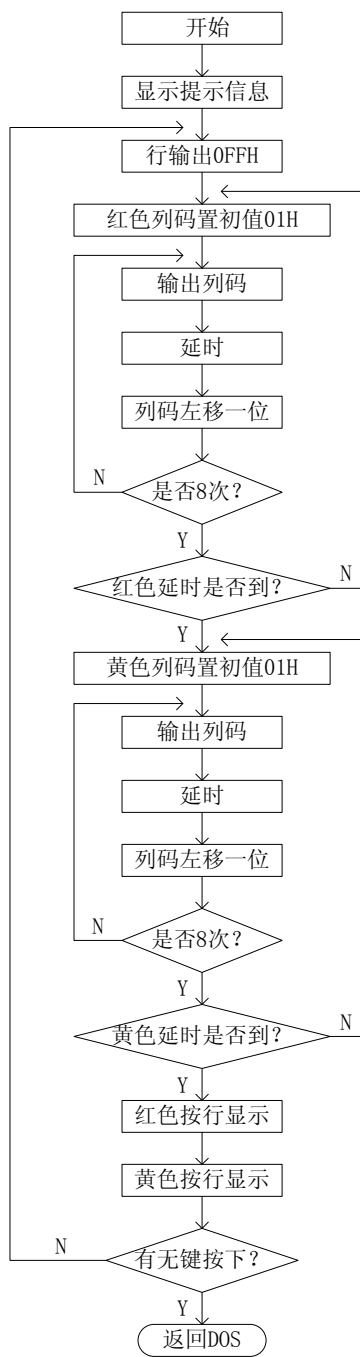


图22-3

2、显示“年”参考流程2

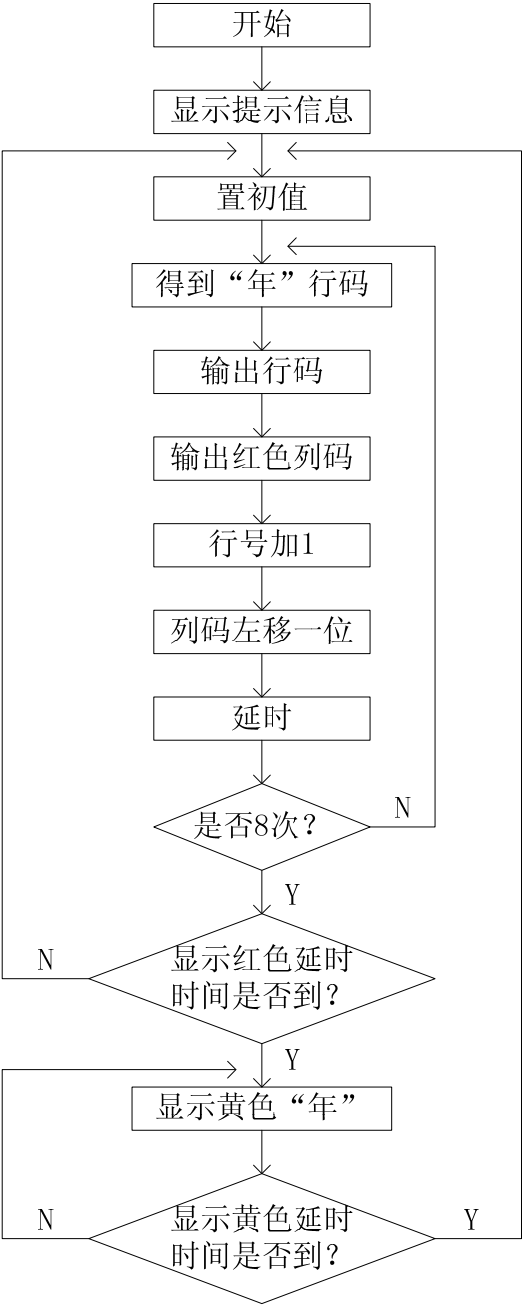

## 实验二十二 128X64字符图形液晶显示实验

### 一、实验目的

掌握LCD图形显示模块接口方法，掌握LCD显示模块显示汉字与字符的编程方法。

### 二、实验原理和内容


1、使用8255与128X64LCD显示模块连接，编程显示汉字字符串“32位微机教学实验系统正在演示中”。

2、接线：PA7~PA0 /8255 接 D7~D0 /LCD  
PC0 /8255 接 D/I /LCD  
PC1 /8255 接 RW /LCD  
PC2 /8255 接 E /LCD  
CS /8255 接 288H~28FH /IO  
LCD字符图形液晶工作于并行模式

### 三、实验提示

实验系统LCD字符图形液晶为ST7920A控制器，LCD字符图形液晶详细资料请查阅附录中的LCD资料。

### 四、流程图

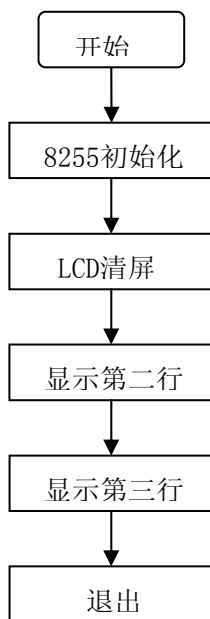

## 实验二十三 集成电路测试

### 一、实验目的

通过对四与非门(74LS00)集成电路芯片的测试,了解测试一般数字集成电路方法,进一步熟悉可编程并行接口8255 的使用。

### 二、实验原理和内容

1、按图4-23-1连接电路,其中74LS00插在通用插座上。

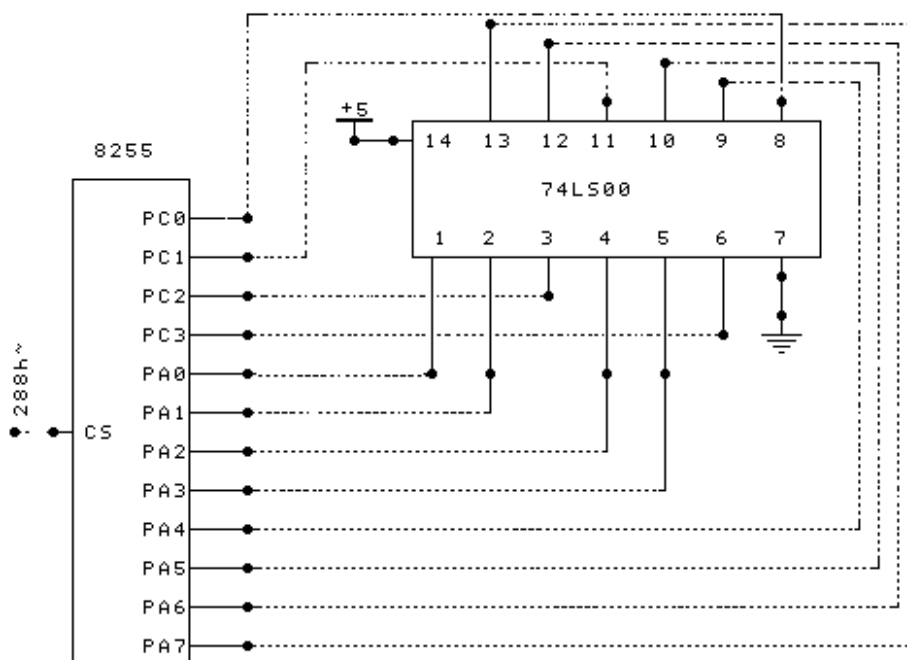


图4-23-1 集成电路测试电路图

### 2、编程提示：

将8255设置在方式0下工作,使A口输出,C口输入,先后通过A口分别给每一个门电路送入四个测试信号(00、01、10、11),相应从C口读出每一个门电路的输出结果,与正常值(1、1、1、0)进行比较,若相等,则此芯片好,否则为坏。

3、接线：按图4-23-1接线（图中虚线为实验所需接线）

### 三、参考流程图（见图4-23-2）

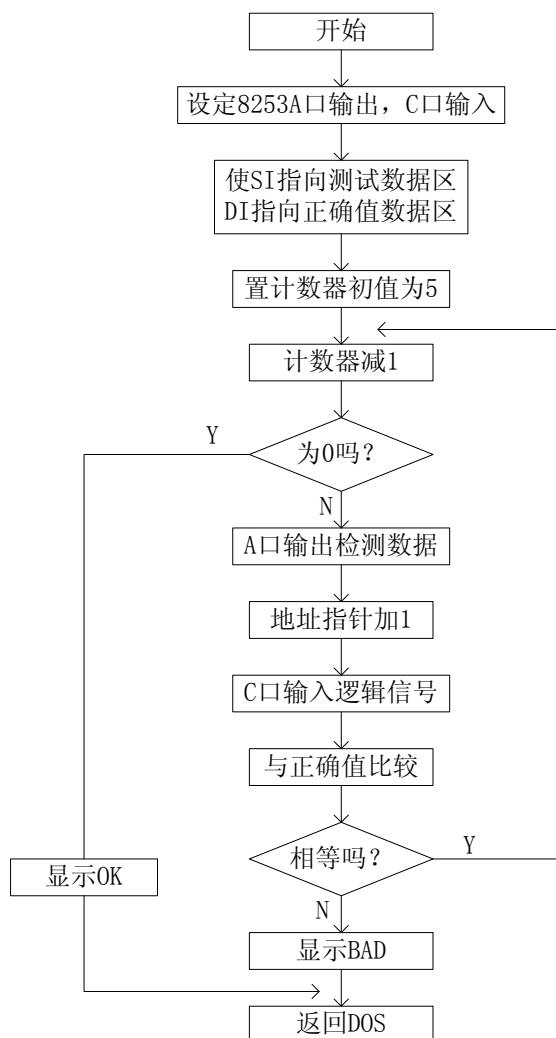


图4-23-2 集成电路测试流程图

## 实验二十四 电子琴

### 一、实验目的

- 1、通过8254产生不同的频率信号，使PC机成为简易电子琴。
- 2、了解利用8255和8254产生音乐的基本方法。

### 二、实验原理和内容

1、实验电路如图4-24-1，8254的CLK0接1MHZ时钟，GATE0接8255的PC1，OUT0和8255的PC0接到与门的两个输入端，与门输出Y连接喇叭，编程使计算机的数字键1、2、3、4、5、6、7作为电子琴按键，按下即发出相应的音阶。

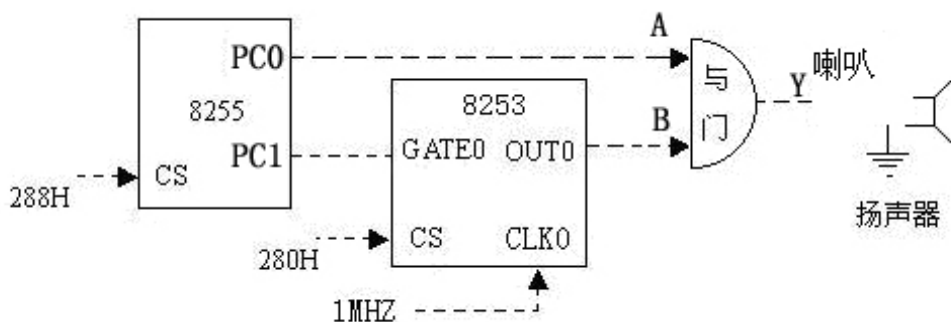


图4-24-1 电子琴电路

5、接线：	Y1 /IO地址	接	CS /8255
	Y0 /IO地址	接	CS /8254
	1M时钟	接	CLK0 /8254
	PC1 /8255	接	GATE0 /8254
	A/与门	接	OUT0 /8254
	B/与门	接	PC0 /8255
	Y/与门	接	喇叭

### 三、编程提示：

1、利用8255的PC0口来施加控制信号给与门，用来控制扬声器的开关状态。再利用设置不同的计数值，使8254产生不同频率的波形，使扬声器产生不同频率的音调，达到类似与音阶的高低音变换。对于音乐，每个音阶都有确定的频率。

各音阶标称频率值：

音 阶	1	2	3	4	5	6	7	1
低频率(单位:Hz)	262	294	330	347	392	440	494	524
高频率(单位:Hz)	524	588	660	698	784	880	988	1048

### 四、参考流程图（见图4-24-2）

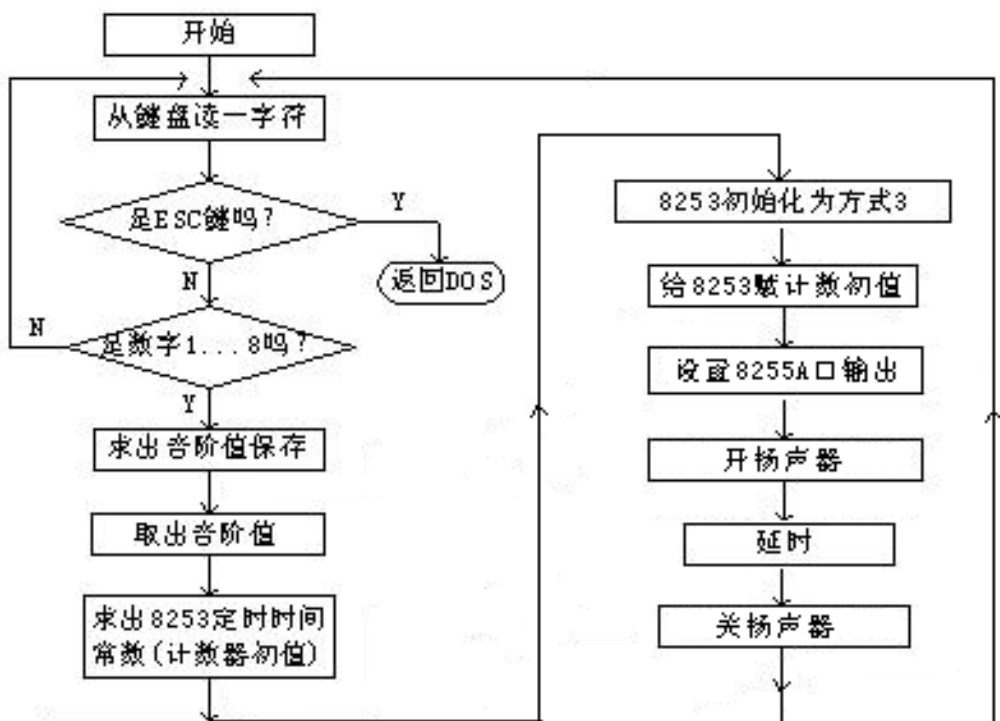


图4-24-2 主程序