数字逻辑与接口实验报告

计算1702 杨秉学

学号:120171080212

实验四 七段数码管实验报告

一、实验目的

掌握数码管显示数字的原理

二、实验代码

```
LED数码管实验
    动态循环显示 "00-99"
**********
data segment
io8255a equ 288h
io8255c equ 28ah
io8255ctrl
          equ 28bh
led db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh;段码显示0~9
buffer1 db 0,0 ;存放要显示的十位和个位
bz dw ?
                   ;位码
data ends
code segment
   assume cs:code,ds:data
start:
   mov ax, data
  mov ds,ax
   mov dx,io8255ctrl ;将8255设为A口输出
  mov al,80h
  out dx,al
   mov di,offset buffer1
                       ;设di为显示缓冲区
;-----
;loop1: mov cx,0300h
                             ;循环次数
loop1:
   mov cx,030h
               ;循环次数
loop2:
   mov bh,02
111:
   mov byte ptr bz,bh
   push di
   dec di
   add di, bz
   mov bl,[di]
                         ;bl为要显示的数 修改bl->bh
   pop di
   mov bh,0
   mov si,offset led
                         ;置led数码表偏移地址为SI
   add si,bx
                          ;求出对应的led数码
   mov al,byte ptr [si]
   mov dx,io8255a
                         ;自8255A的口输出
   out dx,al
   mov al,byte ptr bz
                         ;使相应的数码管发光
   mov dx,io8255c
   out dx,al
   push cx
   mov cx, 100
delay:
                         ;延时
   loop delay
   рор сх
```

```
mov al,00h
   out dx,al
   mov bh, byte ptr bz
   shr bh,1
   jnz lll
   loop loop2
                             ;循环延时
   mov ax,word ptr [di]
   cmp ah,09
   jnz set
   cmp al,09
   jnz set
   mov ax,0000
   mov [di],al
   mov [di+1], ah
   jmp loop1
set:
   mov ah,01
   int 16h
   jne exit
                              ;有键按下则跳转exit
   mov ax,word ptr [di]
   inc al
   aaa
   mov [di],al
                            ;al为十位
   mov [di+1],ah
                              ;ah中为个位
   jmp loop1
exit:
   mov dx, io8255c
   mov al,0
                              ; 关掉数码管显示
   out dx,al
   mov ah,4ch
                              ;返回
   int 21h
code ends
   end start
```

三、总结:

- 1.接线的时候左右没什么关系,但是需要对应的引脚相连
- 2.应该先接线,然后在打开开关

实验五 键盘显示控制实验实验报告

一、实验目的

- 1、掌握8255控制键盘及显示电路的基本功能及编程方法。
- 2、掌握一般键盘和显示电路的工作原理。

二、代码

```
*******
;* 8255薄膜按键实验 *;
equ 288H
                         ;8255 A□
a8255
c8255
             equ 28aH
                         ;8255 C□
k8255
             equ 28bH
                         ;8255控制口
data segment
table1
          dw 0770h,0B70h,0D70h,0E70h,07B0h,0BB0h,0DB0h,0EB0h
          dw 07D0h,0BD0h,0DD0h,0ED0h,07E0h,0BE0h,0DE0h,0EE0h
                                                               ;键盘扫描码表
I FD
          DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH, 77H, 7CH
          DB 39h, 5EH, 79h, 71h, 0ffh
                                                               ;LED段码表 0,1,2,3,4,5,6,7,8,5
char db '0123456789ABCDEF'
                                                               ;字符表
     db Oah, Odh, 'PLAY ANY KEY IN THE SMALL KEYBOARD! ', Oah, Odh
mes
      db 'IT WILL BE ON THE SCREEN! END WITH E ',0ah,0dh,'$'
key_in db 0h
data ends
stacks segment stack
                       ;堆栈空间
    db 100 dup (?)
stacks ends
code segment
       assume cs:code, ds:data, ss:stacks, es:data
start:
       cli
       mov ax, data
       mov ds, ax
       mov es, ax
       mov ax, stacks
       mov ss,ax
       mov dx, offset mes
                            ;显示提示信息
       mov ah,09
       int 21h
       MOV DX, k8255
                               ;初始化8255控制字
       mov al,81h
                               ;0100 0001 方式1,a,b口输出,c口高4位输出,低4位输入
       out dx,al
main_key:
       call key
                               ;get a char in (key_in) and display it
                                       ;调显示子程序,显示得到的字符
       call disply
       cmp byte ptr key_in,'E'
       jnz main_key
       mov ax,4c00h
                               ;if (dl)='E' return to EXIT!
                               ;退出
       int 21h
       key proc near
key_loop:
       mov ah,1
       int 16h
       jnz exit
                                   ;pc键盘有按键则退出
       mov dx, c8255
       mov al, 0fh
       out dx, al
```

```
in al,dx
                                   ;度行扫描值
       and al,0fh
       cmp al,0fh
       jz key_loop
                                   ;未发现有键按下则退出
       call delay
                                   ;delay for amoment
       mov ah,al
       MOV DX, k8255
       mov al,88h
       out dx,al
       mov dx, c8255
       mov al, ah
       and al, 0f0h
       out dx,al
       in al, dx
                                   ;读行扫描值
       and al, 0f0h
       cmp al,0f0h
       jz key_loop
                                   ;未发现有按键则跳转
       mov si, offset table1
                                   ;键盘扫描码表首地址
       mov di, offset char
                                   ;字符表首地址
       mov cx,16
                                   ;带查表的大小
key_tonext:
       cmp ax,[si]
                                   ;cmp (col,row) with every word
       jz key_findkey
                                   ;in the table
       dec cx
       jz key_loop
                                   ;未找到对应扫描码
       inc si
       inc si
                                   ;新增inc si
       inc di
       jmp key_tonext
key_findkey:
       mov dl,[di]
       mov ah,02
                                  ;显示查找到的键盘码
       int 21h
       mov byte ptr key_in,dl
key_waitup:
       MOV DX, k8255
       mov al,81h
       out dx,al
       mov dx, c8255
       mov al,0fh
       out dx,al
       in al,dx
                          ;度行扫描值
       and al,0fh
       cmp al,0fh
       jnz key_waitup
                          ;按键未抬起跳转
       call delay
                          ;delay for amoment
       ret
exit:
       mov byte ptr key_in, 'E'
```

```
ret
key endp
delay proc near
                            ;delay 50ms--100ms
        push ax
        mov ah,0
        int 1ah
        mov bx,dx
delay1:
        mov ah,0
        int 1ah
        cmp bx,dx
        jz delay1
        mov bx,dx
delay2:
        mov ah,0
        int 1ah
        cmp bx,dx
        jz delay2
        pop ax
       ret
delay endp
DISPLY PROC NEAR
        PUSH ax
        MOV BX, OFFSET LED
        MOV AL, byte ptr key_in
        SUB al,30h
        CMP al,09h
        JNG DIS2
        SUB al,07h
DIS2:
        XLAT
        MOV DX, a8255
                                       ;c8255->a8255
                                       ;输出显示数据,段码
        OUT DX, AL
        POP AX
        RET
DISPLY ENDP
code ends
end start
```

三、总结:

- 1.接线的时候插口需要对齐,错开一位会出错
- 2.对.asm文件命名的时候,名称不要太长,会出错

实验七 交通灯控制实验

一、实验目的

通过并行接口8255实现十字路口交通灯的模拟控制,进一步掌握对并行口的使用。

二、代码

```
;* 十字路口红绿灯模拟演示程序 *;
;*端口各灯的设置: *;
;* 1红 1黄 1绿 0 0 2红 2黄 2绿 *;
data segment
   io8255a equ 28ah
   io8255b equ 28bh
   portc1 db 24h,44h,04h,44h,04h,44h,04h;六个灯可能
   db 81h,82h,80h,82h,80h,82h,80h;的状态数据
   db Offh ;结束标志
data ends
code segment
assume cs:code, ds:data
start:
   mov ax, data
   mov ds, ax
   mov dx,io8255b
   mov al,90h
   out dx,al ;设置8255为C口输出
   mov dx,io8255a
re_on: mov bx,0
on:
   mov al,portc1[bx]
   mov cx,200 ;参数赋初值
   mov al,24h
   out dx,al
   mov cx, 2000
de01: mov di,9000 ;di赋初值9000
de00:
   dec di ;减1计数
   jnz de00 ;di不为0
   loop de01
   mov al,44h
   out dx, al
   mov cx, 200
de11: mov di,9000 ;di赋初值9000
de10:
   dec di ;减1计数
   jnz de10 ;di不为0
   loop de11
   mov al,04h
   out dx,al
   mov cx, 200
de21: mov di,9000 ;di赋初值9000
de20:
   dec di ;减1计数
   jnz de20 ;di不为0
```

```
loop de21
    mov al,44h
    out dx,al
    mov cx,200
de31: mov di,9000 ;di赋初值9000
de30:
    dec di ;减1计数
    jnz de30 ;di不为0
    loop de31
    mov al,04h
    out dx,al
    mov cx, 200
de41: mov di,9000 ;di赋初值9000
de40: dec di ;减1计数
    jnz de40 ;di不为0
    loop de41
   mov al,44h
    out dx,al
    mov cx,200
de51: mov di,9000 ;di赋初值9000
de50:
    dec di ;减1计数
    jnz de50 ;di不为0
    loop de51
   mov al,04h
    out dx,al
    mov cx, 200
de61: mov di,9000 ;di赋初值9000
de60:
    dec di ;减1计数
    jnz de60
    loop de61
    mov al,81h
    out dx,al
    mov cx, 200
de03: mov di,9000 ;di赋初值9000
    dec di ;减1计数
    jnz de04
    loop de03
    mov al,82h
    out dx,al
    mov cx, 200
de13: mov di,9000 ;di赋初值9000
de14:
    dec di ;减1计数
    jnz de14
    loop de13
```

```
mov al,80h
    out dx,al
    mov cx, 200
de23: mov di,9000 ;di赋初值9000
de24:
   dec di ;减1计数
    jnz de24
    loop de23
   mov al,82h
   out dx,al
    mov cx,200
de33: mov di,9000 ;di赋初值9000
de34:
    dec di ;减1计数
    jnz de34
    loop de33
   mov al,80h
   out dx,al
   mov cx,200
de43: mov di,90
00 ;di赋初值9000
de44: dec di ;减1计数
    jnz de44
    loop de43
   mov al,82h
   out dx,al
    mov cx,200
de53: mov di,9000 ;di赋初值9000
de54: dec di ;减1计数
    jnz de54
   loop de53
   mov al,80h
    out dx,al
    mov cx, 200
de63: mov di,9000 ;di赋初值9000
    dec di ;减1计数
    jnz de64
    loop de63
    jmp on ;没有,转到on
exit:
    mov ah, 4ch ;返回
    int 21h
code ends
end start
```

三、总结

除了我的实验代码太冗余,本实验的实验逻辑还是比较简单的

实验八 可编程定时器计数器8254

一、实验目的

掌握8254的基本原理和编程方法,用示波器观察不同方式下的波形

二、代码

```
;* 8253方式0计数器实验 *;
***************
io8253a
             equ 283h
io8253b
             equ 280h
code segment
   assume cs:code
start: mov al,14h
                      ;15----14h
    mov dx,io8253a
    out dx,al
    mov dx,io8253b
                             ;送计数初值
    mov al,0fh
                            ;10---0fh 0000
    out dx,al
111:
        in al,dx
                             ;读计数初值
    call disp
                             ;调显示子程序
    push dx
    mov ah,06h
    mov dl,0ffh
    int 21h
    pop dx
    jz lll
                  ;退出
    mov ah,4ch
    int 21h
disp proc near
                    ;显示子程序
    push dx
                              ;0f0---0fh
    and al,0fh
    mov dl,al
    cmp dl,9
                    ;判断是否<=9
    jle num
                    ;jge----jle num
    add dl,7
num: add dl,30h
    mov ah,02h
                    ;显示
    int 21h
    mov dl,0dh
                    ;加回车符
    int 21h
    mov dl,0ah
                    ;加换行符
    int 21h
    pop dx
    ret
                    ;子程序返回
disp endp
code ends
end start
```

```
8253分频 *
io8253a
            equ 280h
io8253b
            equ 281h
i08253c
            equ 283h
code segment
   assume cs:code
start:mov dx,io8253c ;向8254写控制字
   mov al,36h
                     ;54---36h
   out dx,al
   mov ax,10000
   mov dx,io8253a
   out dx,al
   mov al, ah
   out dx,al
   mov dx,io8253c
   mov al,76h
                   ;66---76h
   out dx,al
   mov ax,100
   mov dx,io8253b
   out dx,al
   mov al,ah
   out dx,al
   mov ah,4ch
   int 21h
  code ends
   end start
```

三、总结:

- 1.习惯用法是下降沿的波形
- 2.8254内部原来是有3个计数器级联的,也就是说这种结构的好处就是并行化